

ELĖ 201'e ait önemli konular:

1) $v(t) = i(t) R$

2) Kirchhoff : K.G.K. $\left(\sum v_i(t) = 0 \right)$
K.A.K. $\left(\sum i_i(t) = 0 \right)$

3) Düğüm gerilim

Gevre Akım yöntemi $\rightarrow$ $\rightarrow$

4) Thevenin eşdeğer devresi

$$R_{TH} = \frac{V_{ad}}{I_{kd}}$$



Bağımlı kaynak varsa (a-b noktalarına
test gerilimi V_T bağlanır - V_T)
ondan geçen akım bulunur - I_T

$R_{Th} = V_T / I_T$ olarak bulunur.

5) Maksimum güç transferi

$$R_L = R_{Th}$$




$$V^2/R, I^2 R$$

6) RL ve RC devreleri:

$$V_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

7) İkinci dereceden devreler (RLC)

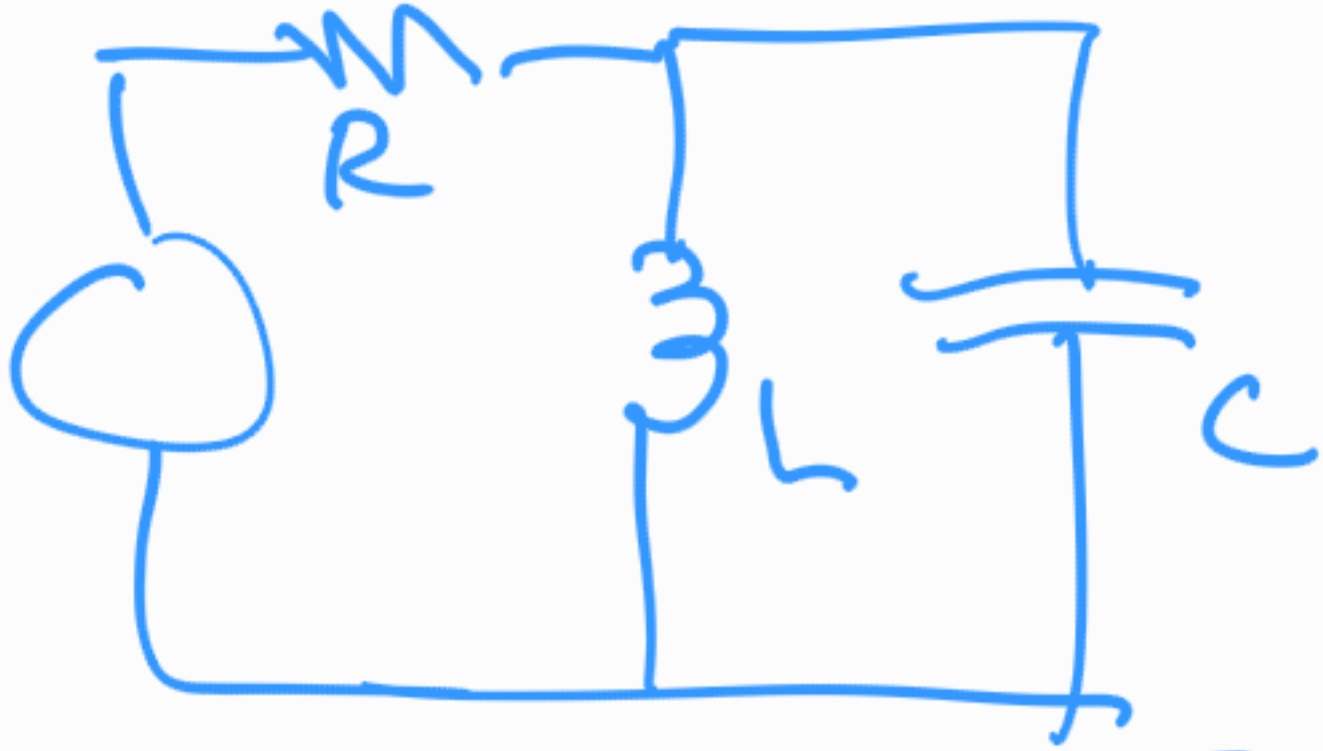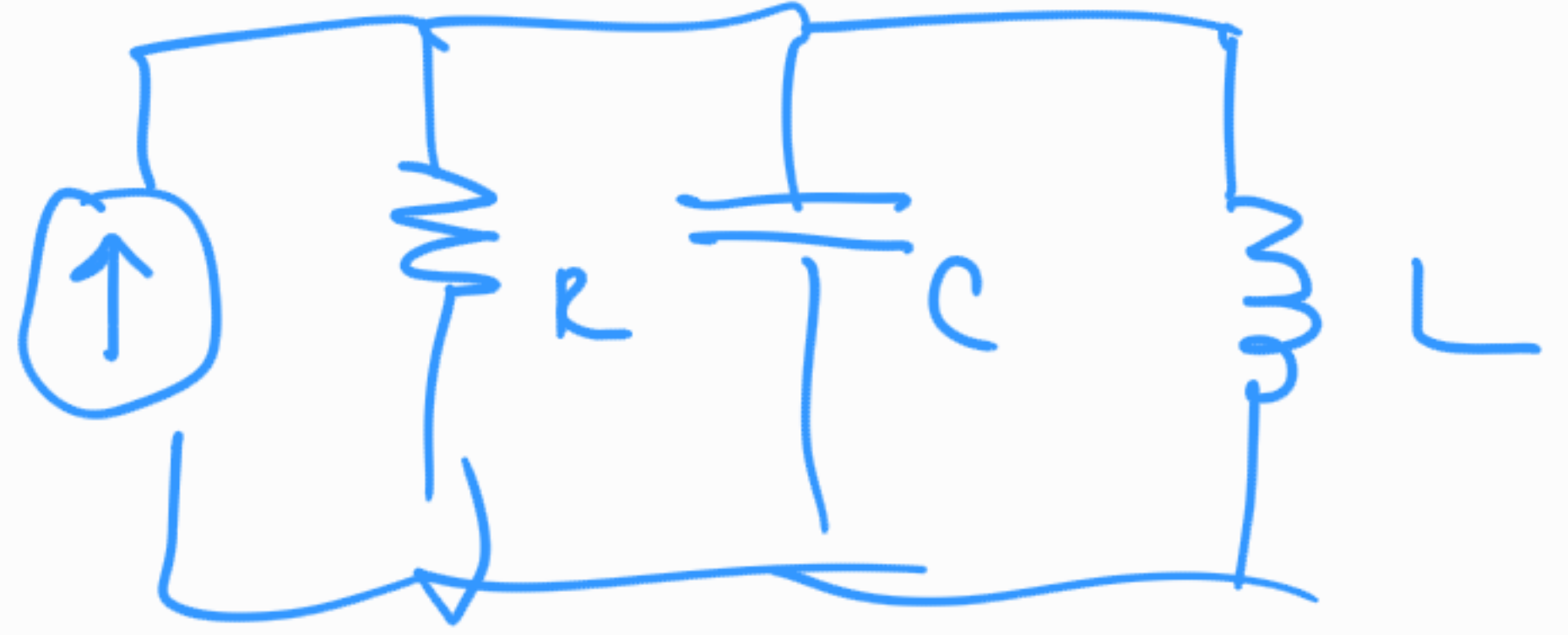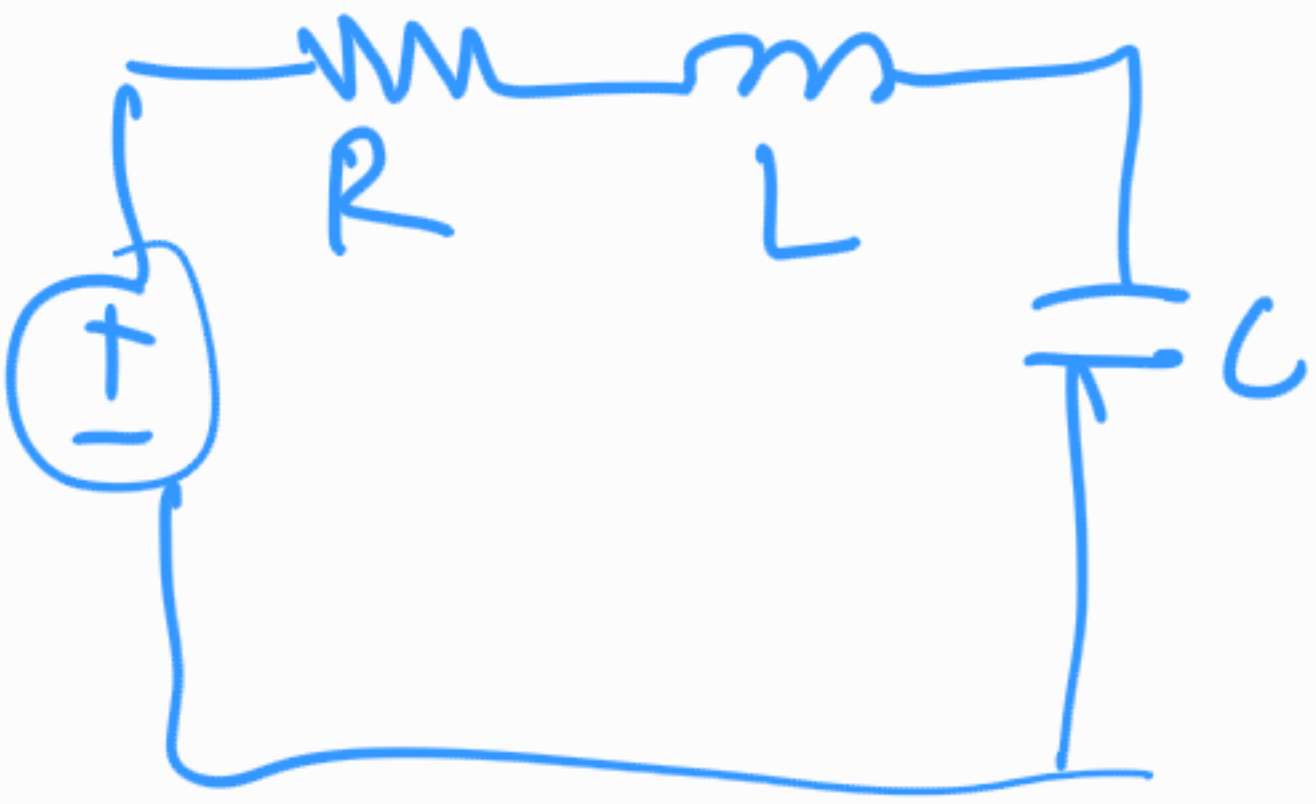

Bu devreleri
anıtlayan denklemler
2. derece dif. denklemler.

Bunlar OPAMP da işaretilir

Doğal Tepki: (Natural Response)

Yüklemeye elemanlarının başlangıç yük-
lenmeden doğan tepkidir.

Zorlanmış Tepki (Step Response, Forced R.)

Devredeki bağımsız güç kaynaklarına
olan tepki

Başlangıç ve Son değerler:

- Kondansatör gerilimi ani değişikliğe uğramaz $v_C(0^-) = v_C(0^+)$
- İndüktör akımı ani değişikliğe uğramaz $i_L(0^-) = i_L(0^+)$
- Kondansatör (DC girdi için) uzun vadede açık devreye yakınsar.
 $i_C = C \frac{dv_C}{dt}$ (sıfır akım)
- İndüktör (DC girdi için) uzun vadede kısa devreye yakınsar.

The switch in Fig. 8.2 has been closed for a long time. It is open at $t = 0$. Find: (a) $i(0^+)$, $v(0^+)$, (b) $di(0^+)/dt$, $dv(0^+)/dt$, (c) $i(\infty)$, $v(\infty)$.

Solution:

(a) If the switch is closed a long time before $t = 0$, it means that the circuit has reached dc steady state at $t = 0$. At dc steady state, the inductor acts like a short circuit, while the capacitor acts like an open circuit, so we have the circuit in Fig. 8.3(a) at $t = 0^-$. Thus,


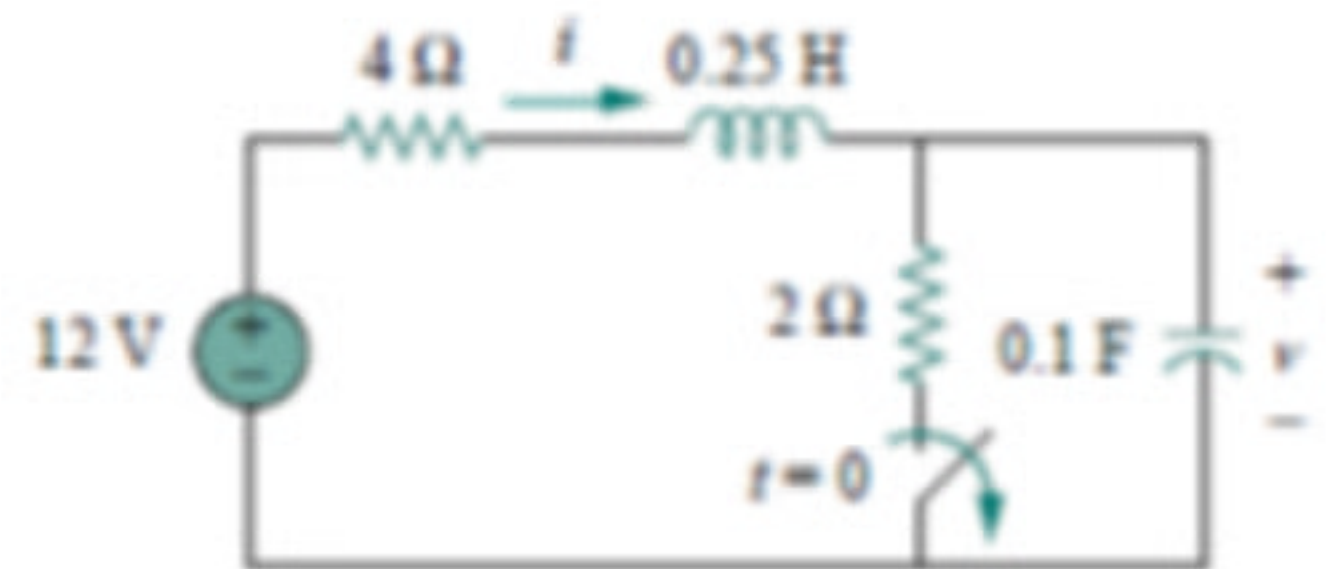


Figure 8.2 For Example 8.1.

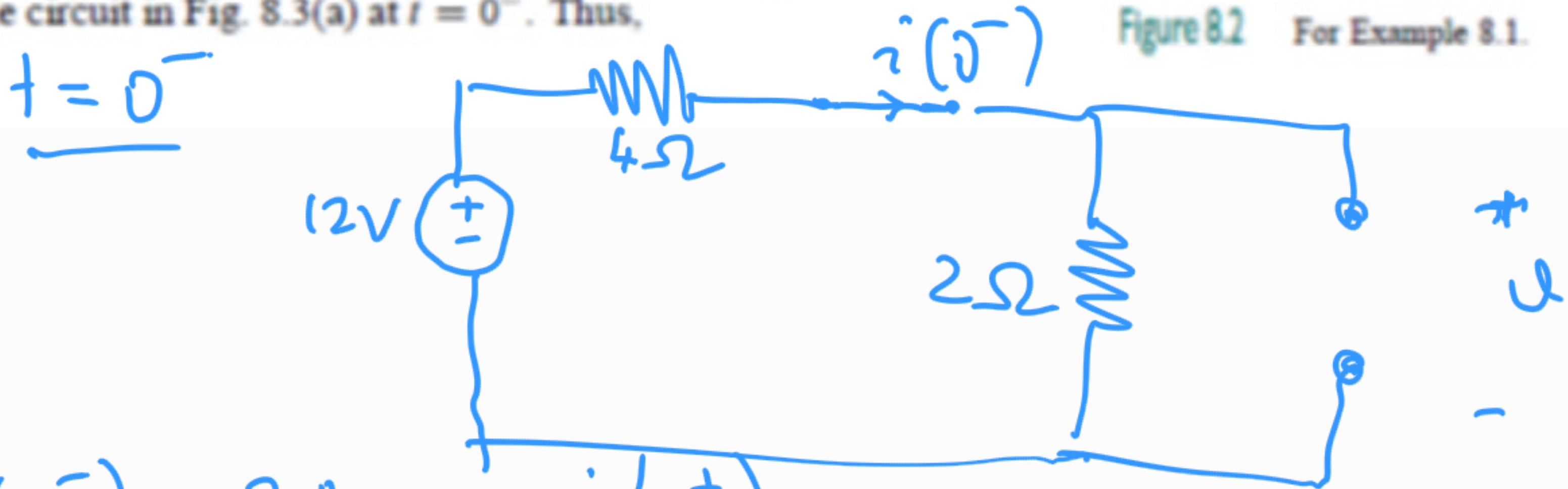

a) $i(0^-) = 2A = i(0^+)$
 $v(0^-) = 4V = v(0^+)$



$$v_L(0^+) = L \frac{di(0^+)}{dt}$$

$$v_L(0^+) = 12 - \underbrace{i(0^+)}_2 4\Omega - 4V = 0$$

$$\frac{di(0^+)}{dt} = 0$$

$$\underbrace{i_C(0^+)}_{2A} = C \frac{dv(0^+)}{dt} \Rightarrow \boxed{\frac{dv(0^+)}{dt} = \frac{2}{C} = 20}$$


c)



$$+ \quad i(\infty) = 0 \text{ A}$$

$$- \quad v(\infty) = 12 \text{ V}$$

8.3 Seri RLC Devresinde Doğal Tepki

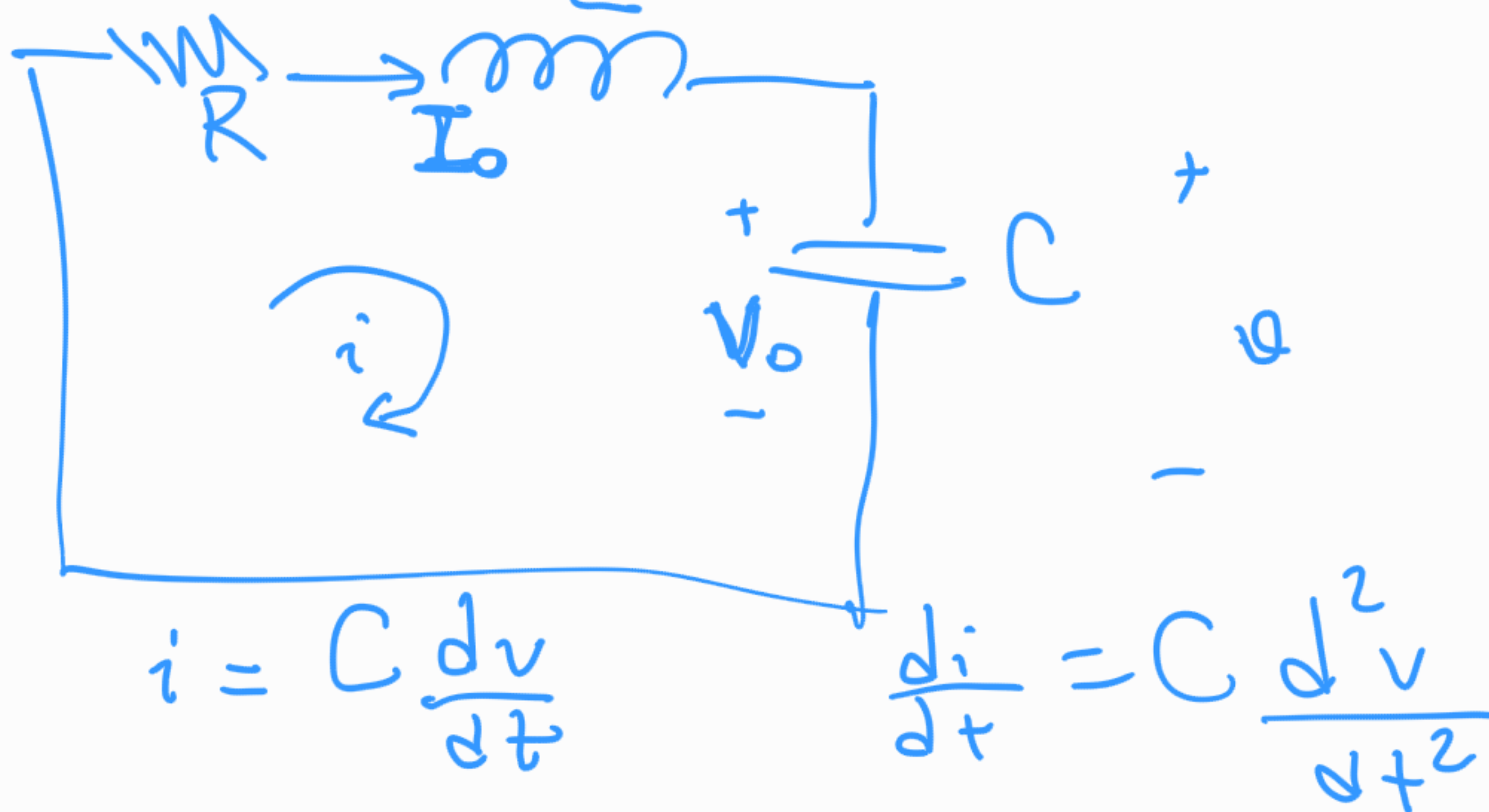

$$iR + L \frac{di}{dt} + v = 0$$

$$iR + LC \frac{d^2i}{dt^2} + v = 0$$

$$RC \frac{dv}{dt} + LC \frac{d^2 v}{dt^2} + v = 0$$

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv}{dt} + \frac{v}{LC} = 0$$

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + 2\alpha \frac{dv}{dt} + v \omega_0^2 = 0$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$


• $\alpha > \omega_0$	Aşırı sönümlü	$v(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$ $s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$
• $\alpha = \omega_0$	Kritik sönümlü	$v(t) = (A_1 t + A_2) e^{-\alpha t}$ $s_1 = s_2 = -\alpha$
• $\alpha < \omega_0$	Eksik sönümlü	$v(t) = e^{-\alpha t} (B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t)$ $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$

$$v(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

Tek olası
çözüm
formatı.



EXAMPLE 8.4

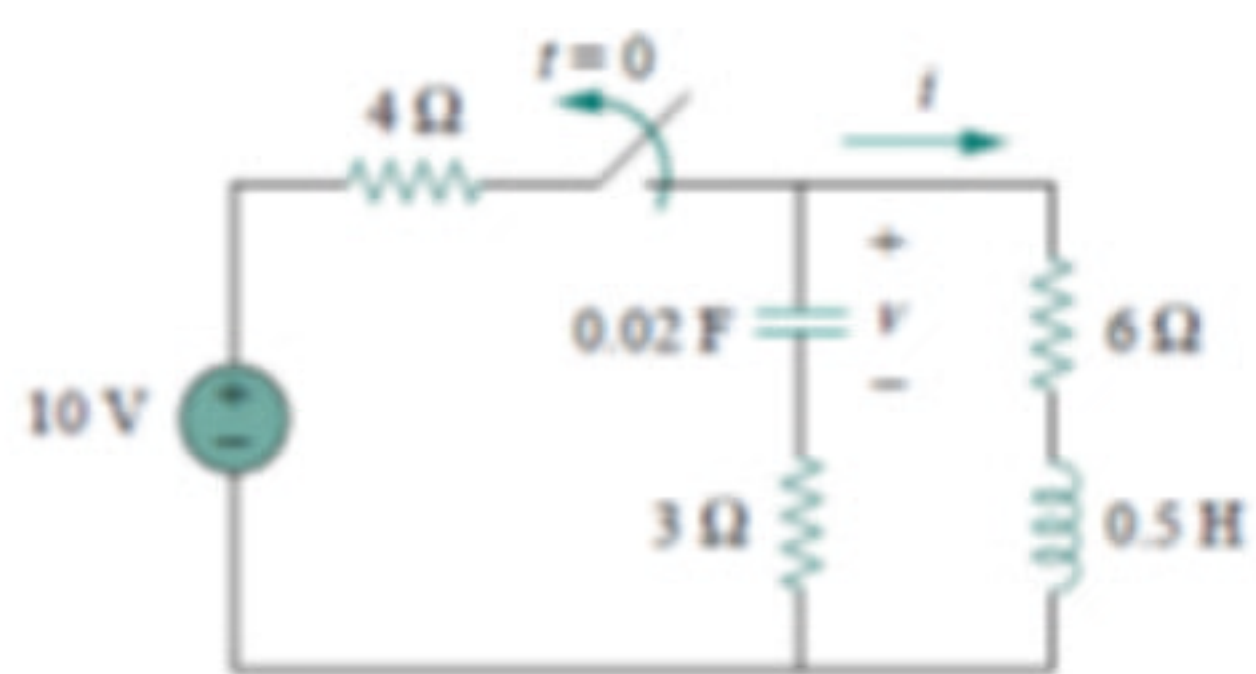


Find $i(t)$ in the circuit in Fig. 8.10. Assume that the circuit has reached steady state at $t = 0^-$.

Solution:

For $t < 0$, the switch is closed. The capacitor acts like an open circuit while the inductor acts like a shorted circuit. The equivalent circuit is shown in Fig. 8.11(a). Thus, at $t = 0$,

$$i(0) = \frac{10}{6+3} = 1 \text{ A} \quad v(0) = 6i(0) = 6 \text{ V}$$

$t = 0^- :$

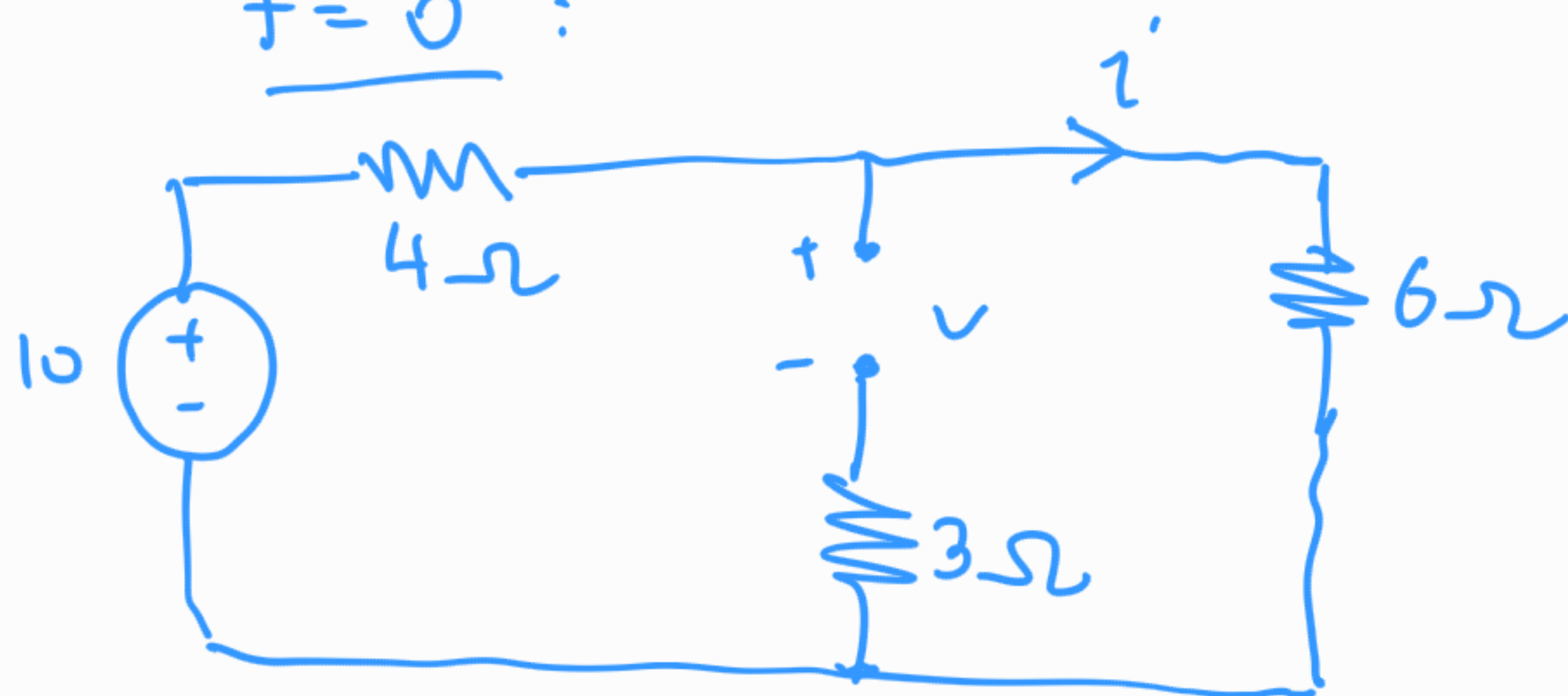

$$i(0^-) = 1 \text{ A} = i(0^+)$$

$$v(0^-) = 6 \text{ V} = v(0^+)$$

$$I_0 = 1 \text{ A}$$

$$V_0 = 6 \text{ V}$$

$t > 0 :$



$$\alpha = \frac{R}{2L} = 9$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \sqrt{\frac{1}{0.02 \times 0.5}} = 10$$

$\alpha < \omega_0 \rightarrow$ Eksik Sönümlü

$$i(t) = e^{-\alpha t} (B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t)$$

$$\alpha = 9 \quad \omega_d = \sqrt{10^2 - 9^2} = \sqrt{19}$$

$$i(t) = e^{-9t} (B_1 \cos(\sqrt{19}t) + B_2 \sin(\sqrt{19}t))$$

$$i(0) = I_0 = 1 = B_1 \quad \checkmark$$

$$-V_0 + 9I_0 + v_L(0) = 0$$

$$-6 + 9 + v_L(0) = 0 \Rightarrow \boxed{v_L(0) = -3}$$

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$v_L(0) = L \frac{di(0)}{dt}$$

$$-3 = 0.5 \left[-9e^{-9t} (\cos(\sqrt{19}t) + B_2 \sin(\sqrt{19}t)) \right.$$

$$\left. + e^{-9t} (-\sqrt{19} \sin(\sqrt{19}t) + \sqrt{19} B_2 \cos(\sqrt{19}t)) \right]_{t=0}$$

$$-3 = 0.5 [-9 + \sqrt{19} B_2]$$

$$-6 = -9 + \sqrt{19} B_2 \Rightarrow \frac{3}{\sqrt{19}} = B_2 = 0.6882$$

$$i(t) = e^{-9t} (\cos(\sqrt{19}t) + 0.6882 \sin(\sqrt{19}t)) \checkmark$$

8.4 Paralel RLC Devresinde Doğal Tepki



$$\alpha = \frac{1}{2RC}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$


olmak üzere

diğer kurallar aynıdır.

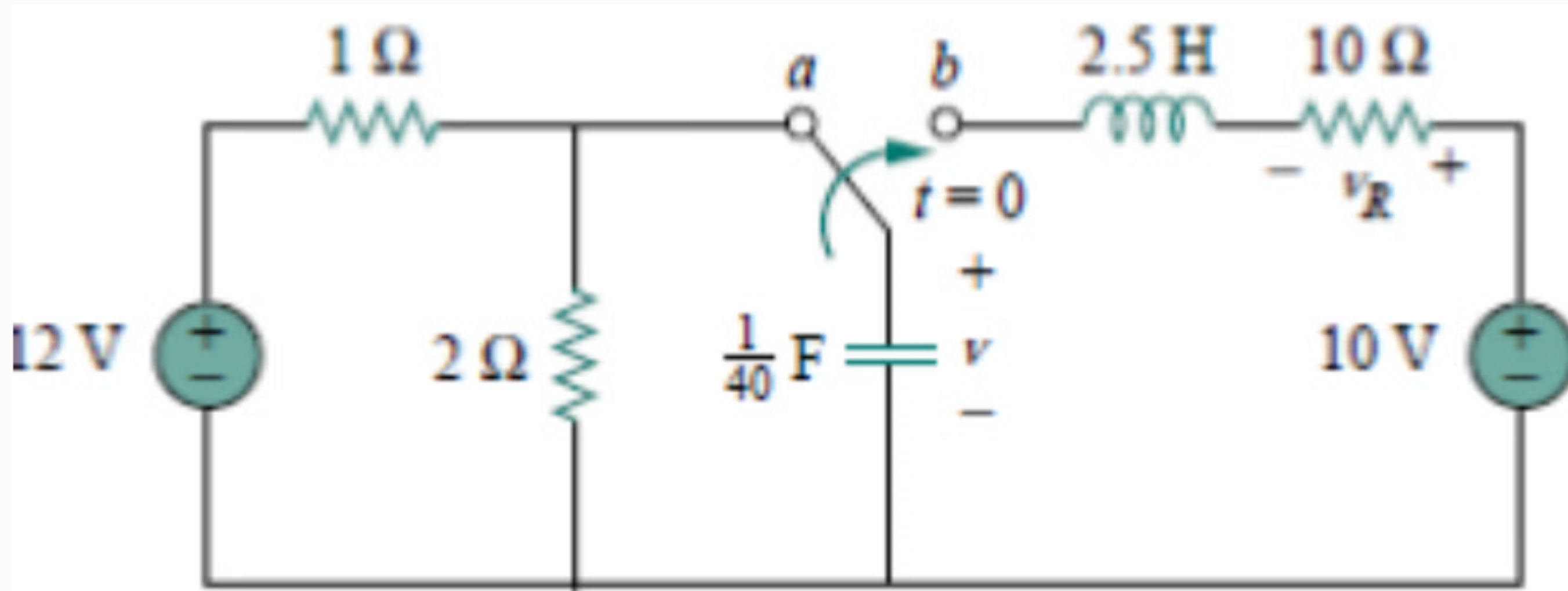8-5 Seri RLC Devresinde Zorlanmış Tepki

Devrede bağımsız bir güç kaynağı vardır. Devre bu kaynağın zorladığı duruma yakınsar.


$$v(t) = v(\infty) + \text{Doğal tepki tipinde Çözüm.}$$



$$v(t) = ?$$

$$t \geq 0$$

Figure 8.21 For Practice Prob. 8.7.

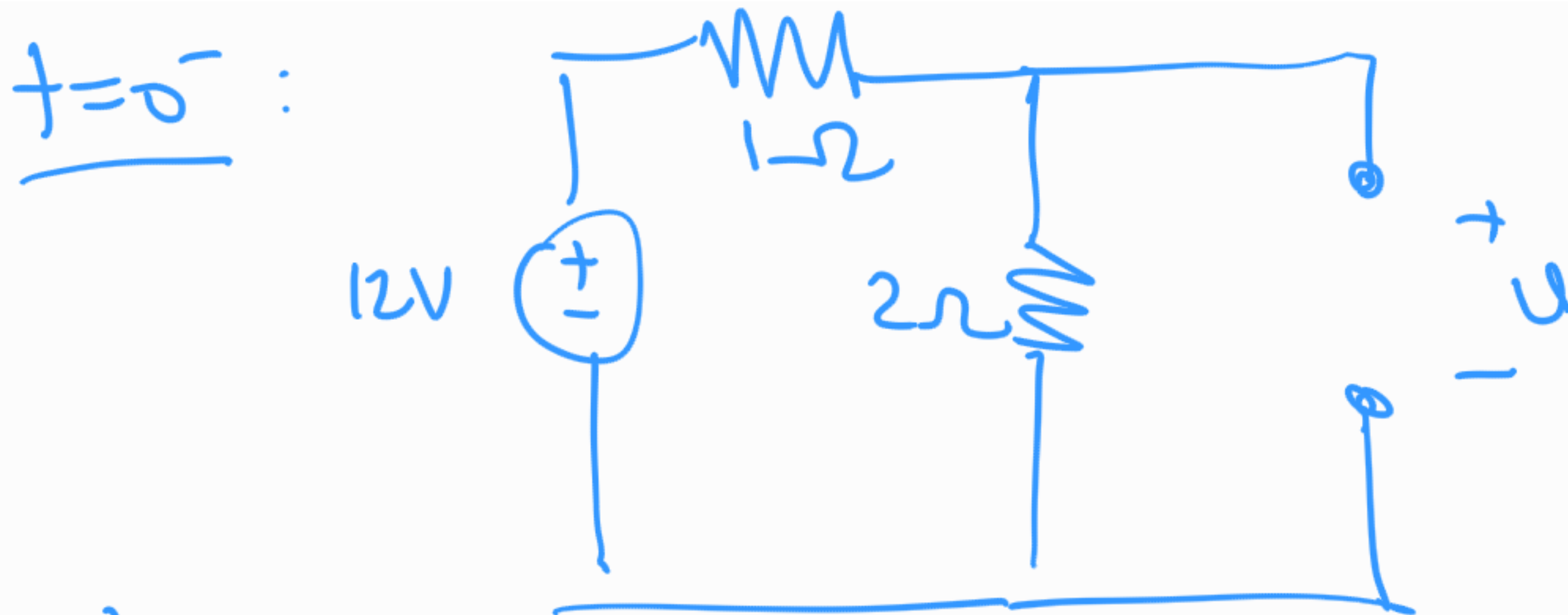


$$v(0^-) = 8V = v(0^+) = 8V$$

$t \rightarrow \infty$:



$$v(\infty) = 10V$$

$t \geq 0$:

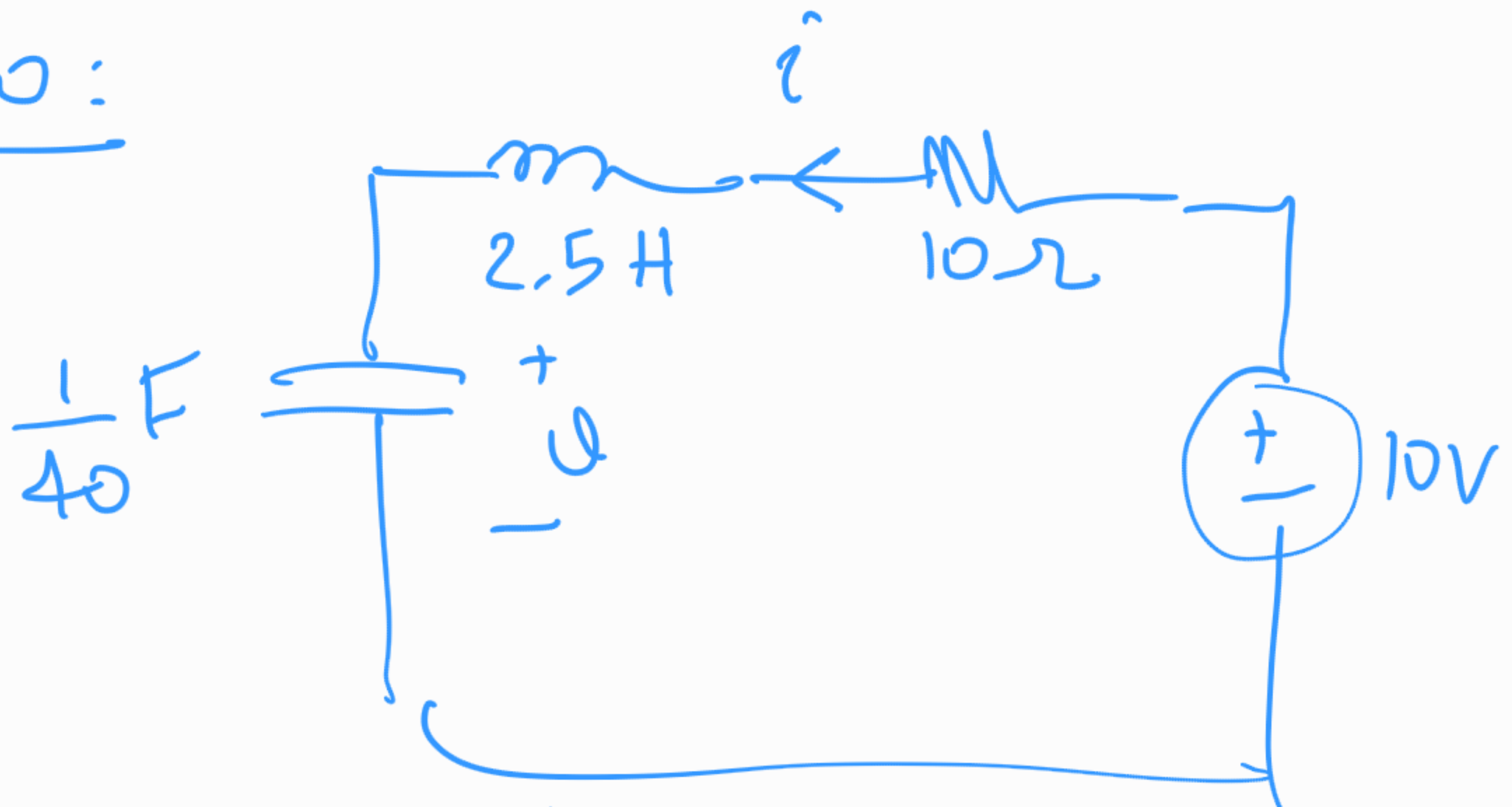

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

$$= \frac{10}{2 \times 2.5}$$

$$= 2$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2.5/40}} = \frac{\sqrt{40}}{\sqrt{2.5}} = \sqrt{16} = 4$$

$\alpha < \omega_0 \rightarrow$ Eksik Sönümlü

$$v(t) = 10 + e^{-2t} [B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t]$$

$$\omega_d = \sqrt{4^2 - 2^2} = \sqrt{12}$$

$$v(0) = 8 = 10 + B_1 \rightarrow \boxed{B_1 = -2}$$

$i(0^+) = 0$ (akım geçmiyorsa, ilk başta)

$$i(0^+) = \frac{1}{40} \frac{d(v(0^+))}{dt} = 0$$

$$0 = -2 e^{-2t} [B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t] + e^{-2t} [-B_1 \omega_d \sin \omega_d t + B_2 \omega_d \cos \omega_d t]$$

$t=0$ 'da

$$0 = -2B_1 + B_2 \omega_d$$

$$= -2(-2) + B_2 \sqrt{12}$$

$$B_2 = \frac{-4}{\sqrt{12}} = \frac{-2}{\sqrt{3}}$$

$$v(t) = 10 + e^{-2t} \left[-2 \cos(\sqrt{12}t) - \frac{2}{\sqrt{3}} \sin(\sqrt{12}t) \right]$$

8-6 Paralel RLC Devresinde
Zorlanma Tepki

Benzer şekilde

$v(t) = V_s + \text{Doğal Tepki Tipinde}$
Çözüm

$$\alpha = \frac{1}{2RC} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

8-8. İkinci Dereceden OPAMP Devreleri

1) Opamp girişindeki gerilimler
birbirine eşittir

2) OPAMP'a giren akımlar sıfırdır.

In the op amp circuit of Fig. 8.33, find $v_o(t)$ for $t > 0$ when $v_s = 10u(t)$ mV. Let $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 20 \text{ }\mu\text{F}$, and $C_2 = 100 \text{ }\mu\text{F}$.


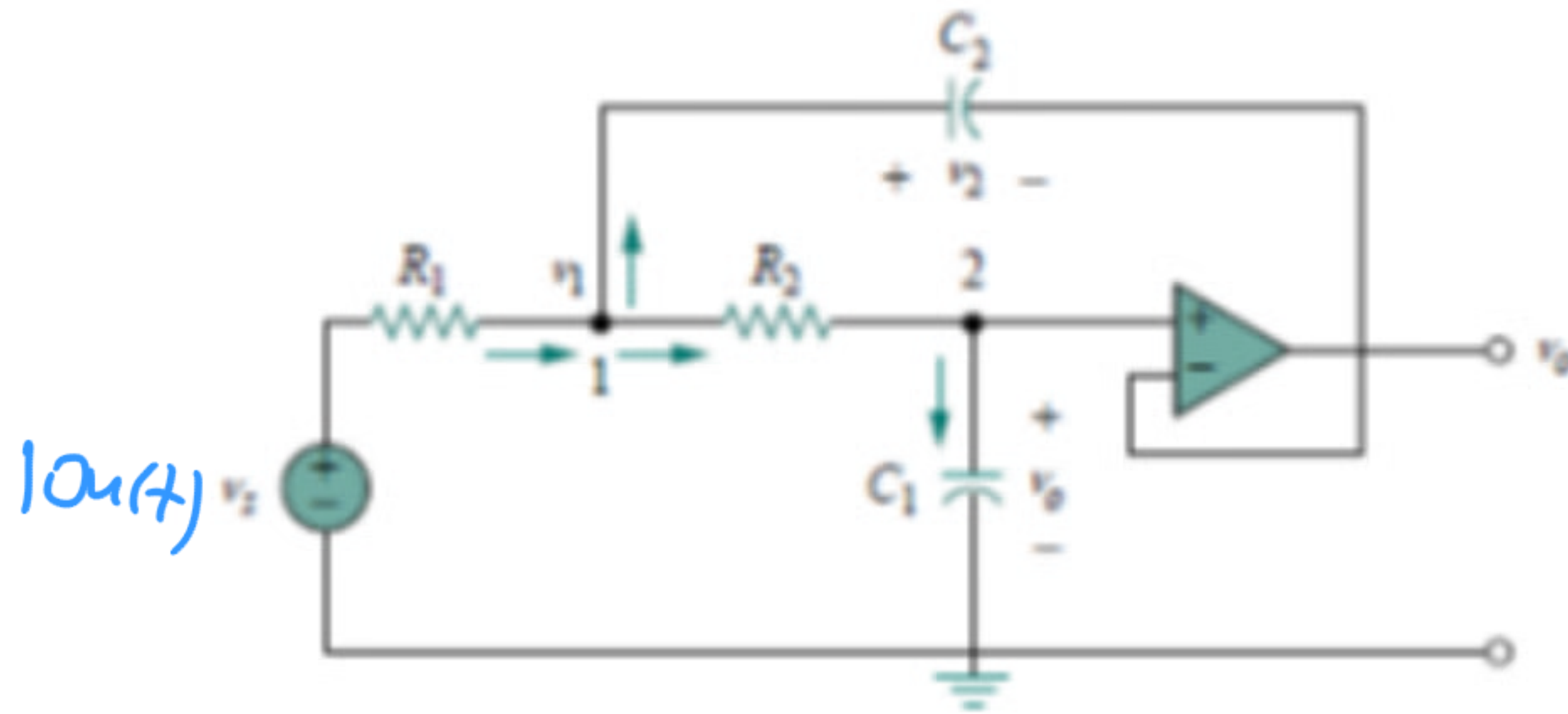


Figure 8.33 For Example 8.11.

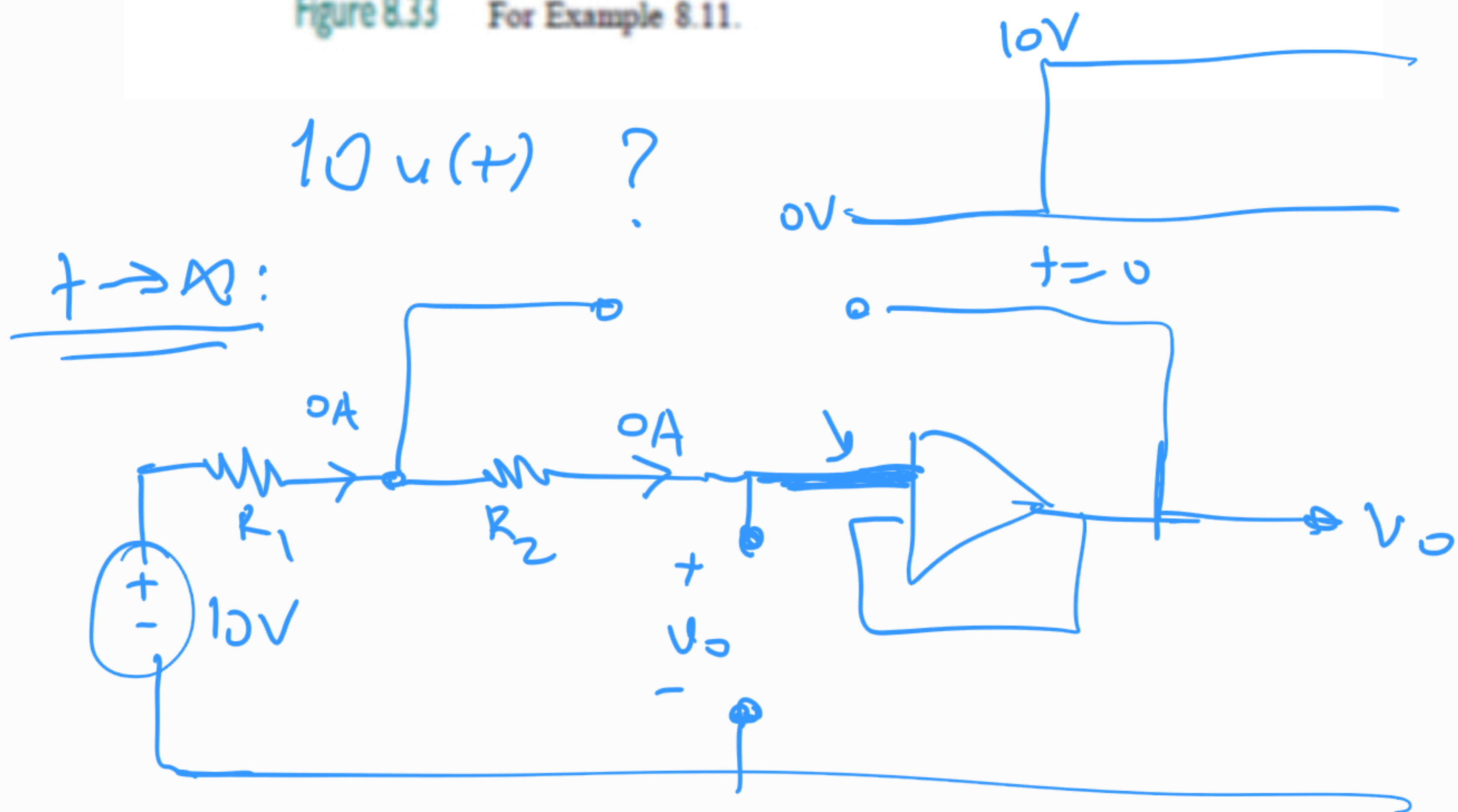

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v_o(t) = 10V$$

$v(t) = 10 + \text{Doğal tepki tipinde çözümü.}$

In the op amp circuit of Fig. 8.33, find $v_o(t)$ for $t > 0$ when $v_s = 10u(t)$ mV. Let $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 20 \text{ }\mu\text{F}$, and $C_2 = 100 \text{ }\mu\text{F}$.

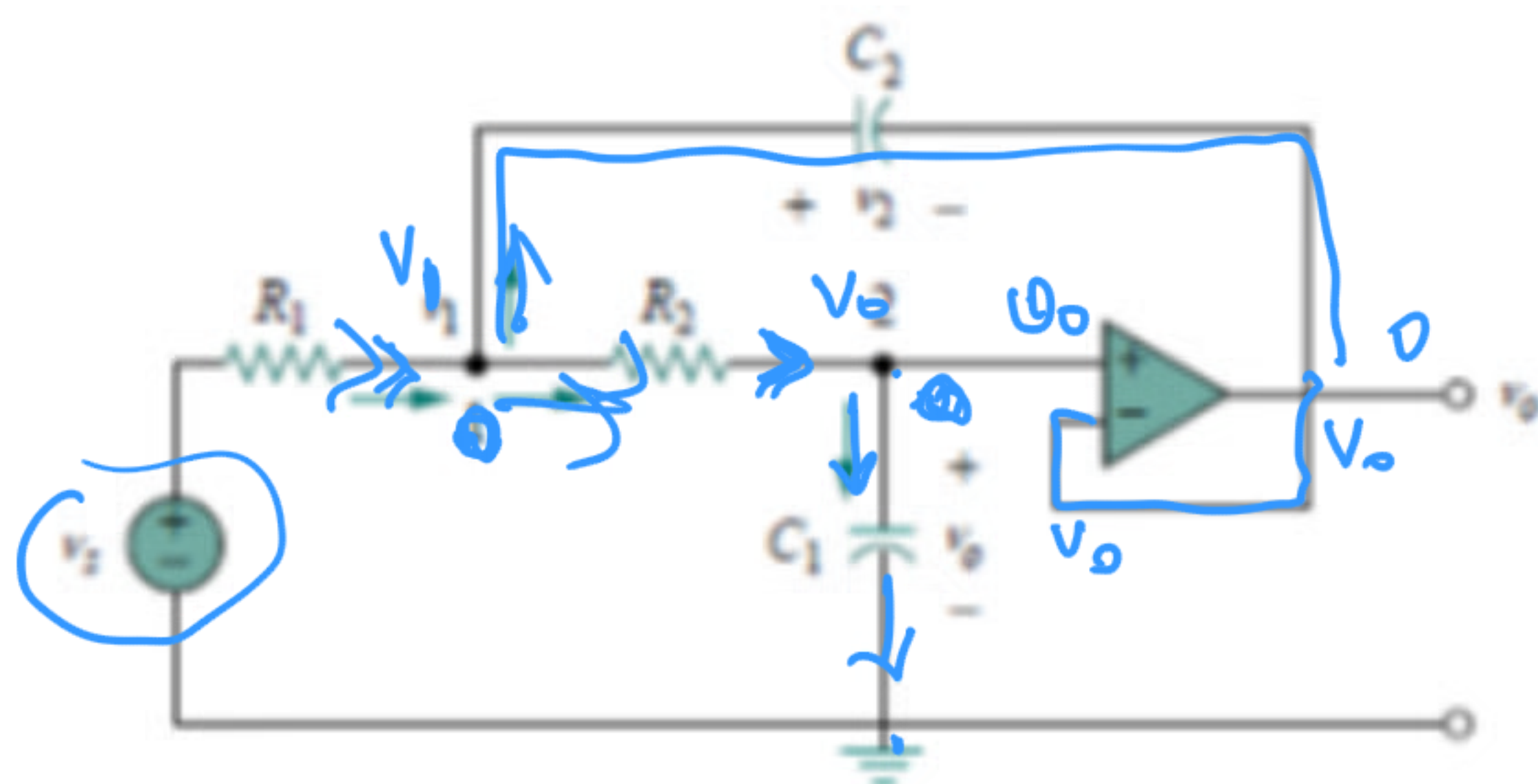


Figure 8.33 For Example 8.11.

$$(1) \frac{10 - v_1}{R_1} = C_2 \frac{d(v_1 - v_o)}{dt} + \frac{v_1 - v_o}{R_2}$$

$$(2) \frac{v_1 - v_o}{R_2} = C_1 \frac{dv_o}{dt}$$

$$(1) \frac{10 - v_1}{R_1} = C_2 \frac{d(v_1 - v_o)}{dt} + C_1 \frac{dv_o}{dt}$$

$$(2) \frac{d(v_1 - v_o)}{dt} = R_2 C_1 \frac{d^2 v_o}{dt^2}$$

$$(1) \frac{10 - v_1}{R_1} = R_1 R_2 C_1 C_2 \frac{d^2 v_o}{dt^2} + C_1 \frac{dv_o}{dt}$$

$$v_1 = 10 - R_1 R_2 C_1 C_2 \frac{d^2 v_0}{dt^2} - R_1 C_1 \frac{dv_0}{dt}$$

(2) $v_1 = v_0 + R_1 C_2 \frac{dv_0}{dt}$

$$10 - R_1 R_2 C_1 C_2 \frac{d^2 v_0}{dt^2} - R_1 C_1 \frac{dv_0}{dt} = v_0 + R_1 C_2 \frac{dv_0}{dt}$$

$$10 = R_1 R_2 C_1 C_2 \frac{d^2 v_0}{dt^2} + (R_1 C_1 + R_1 C_2) \frac{dv_0}{dt} + v_0$$

$$\frac{10}{R_1 R_2 C_1 C_2} = \frac{d^2 v_0}{dt^2} + \underbrace{\frac{R_1 C_1 + R_1 C_2}{R_1 R_2 C_1 C_2}}_{2\alpha} \frac{dv_0}{dt} + \underbrace{\frac{v_0}{R_1 R_2 C_1 C_2}}_{\omega_0^2}$$

$$\alpha = \frac{R_1 C_1 + R_1 C_2}{2 R_1 R_2 C_1 C_2} = \frac{10^4 (120) \times 10^{-6}}{2 \times 10^8 \cdot 2 \times 10^{-9}} = \frac{1.2}{4 \times 0.1} = 3$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{10^8 \times 2 \times 10^{-9}}} = \sqrt{5}$$

$\alpha > \omega_0$
Aşırı Sönümlü

$$v_0(t) = 10 +$$

$$s_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9-5} = -3 \pm 2 = (-1, -5)$$

$$v_o(t) = 10 + A_1 e^{-t} + A_2 e^{-5t}$$

$$v_o(0) = 0 = A_1 + A_2$$

$$i_{C_1}(0^+) = 0 = C_2 \frac{dv_o(0^+)}{dt}$$

$$\frac{dv_o(0^+)}{dt} = -A_1 e^{-t} - 5A_2 e^{-5t} \Big|_{t=0} = 0$$

$$-A_1 - 5A_2 = 0$$

-4A