

12.39 Find the real power absorbed by the load in Fig. 12.58.

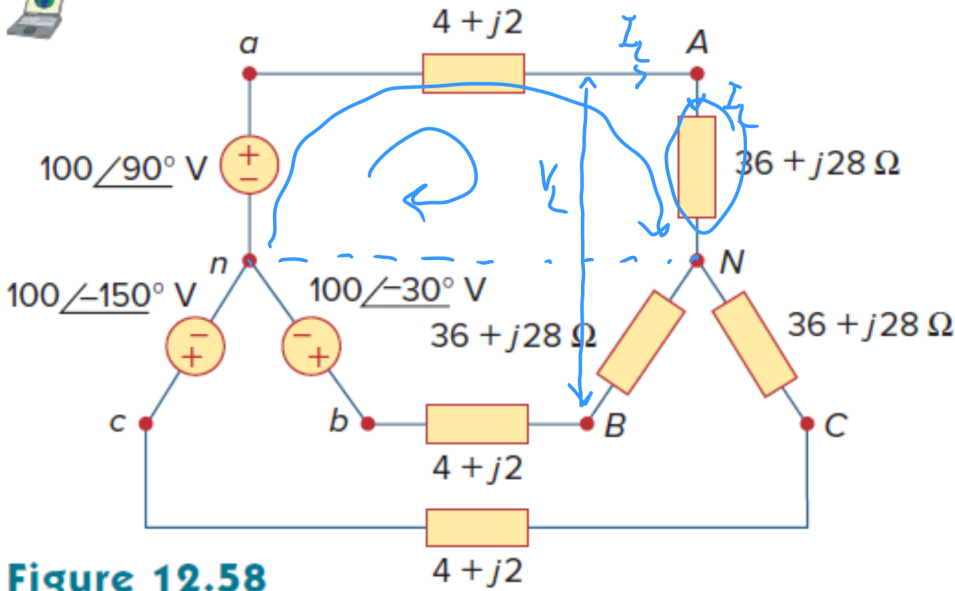


Figure 12.58

For Prob. 12.39.

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta \rightarrow \begin{array}{l} \text{yükün güç faktörü} \\ \text{hat akımının büyüklüğü} \\ \text{hat geriliminin büyüklüğü} \end{array}$$

bunun yerine

$$P = 3 \times \frac{1}{2} |\bar{I}_L|^2 36$$


$$\bar{I}_L = \bar{I}_{aA} = \frac{100 \angle 90^\circ}{4 + j2 + 36 + j28} = \frac{100 \angle 90^\circ}{40 + j30} = \frac{100 \angle 90^\circ}{50 \angle 37^\circ} = 2 \angle 53^\circ \text{ A}$$

$$P = \frac{3}{2} \times 4 \times 36 = 216 \text{ W}$$

12.49 Each phase load consists of a $20\text{-}\Omega$ resistor and a $10\text{-}\Omega$ inductive reactance. With a line voltage of 480 V rms , calculate the average power taken by the load if:

- (a) the three-phase loads are delta-connected
- (b) the loads are wye-connected

a)

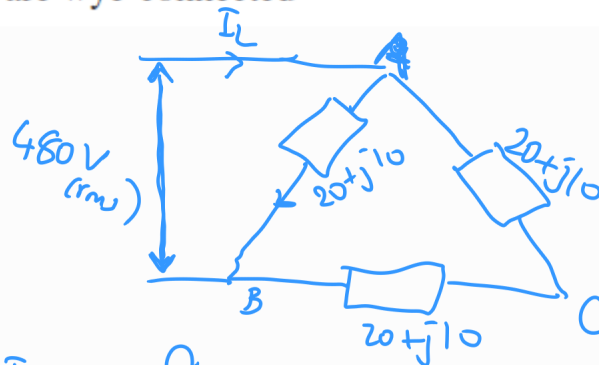

$$\sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$$

$\downarrow$
480


$$I_{AB} = \frac{480}{|20 + j10|} = \frac{480}{10\sqrt{5}} \rightarrow \text{faz akımı büyüklüğü}$$

$$I_L = \sqrt{3} \frac{480}{10\sqrt{5}}$$

$$\cos \theta = \frac{20}{|20 + j10|} = \frac{20}{10\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$P = \sqrt{3} \times 480 \times \frac{\sqrt{3} \times 480}{10\sqrt{5}} \times \frac{2}{\sqrt{5}} = 6 \times \frac{480^2}{50} = 27.648 \text{ kW}$$

b)

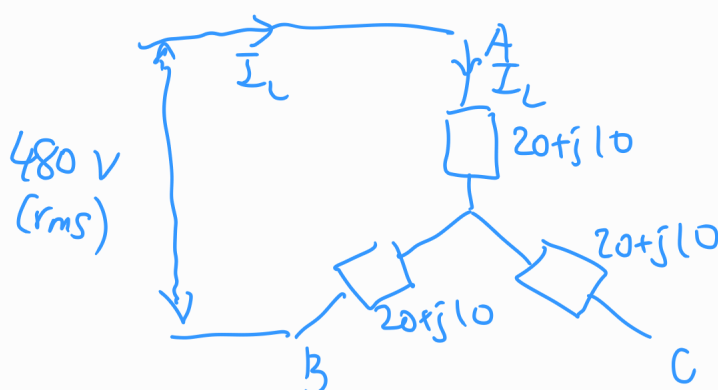


$$I_L = \frac{480}{\sqrt{3}} \frac{1}{|20 + j10|} = \frac{480}{\sqrt{3} 10\sqrt{5}}$$

$$P = \sqrt{3} V_L \bar{I}_L \cos \theta = \sqrt{3} \underbrace{480}_{V_L} \underbrace{480}_{\sqrt{3} 10 \sqrt{5}} \underbrace{\frac{2}{\sqrt{5}}}_{\cos \theta}$$

$$= \frac{2 \times 480^2}{50} = 9.216 \text{ kW} //$$

12.8 Dengesiz Üç Fazlı Sistem

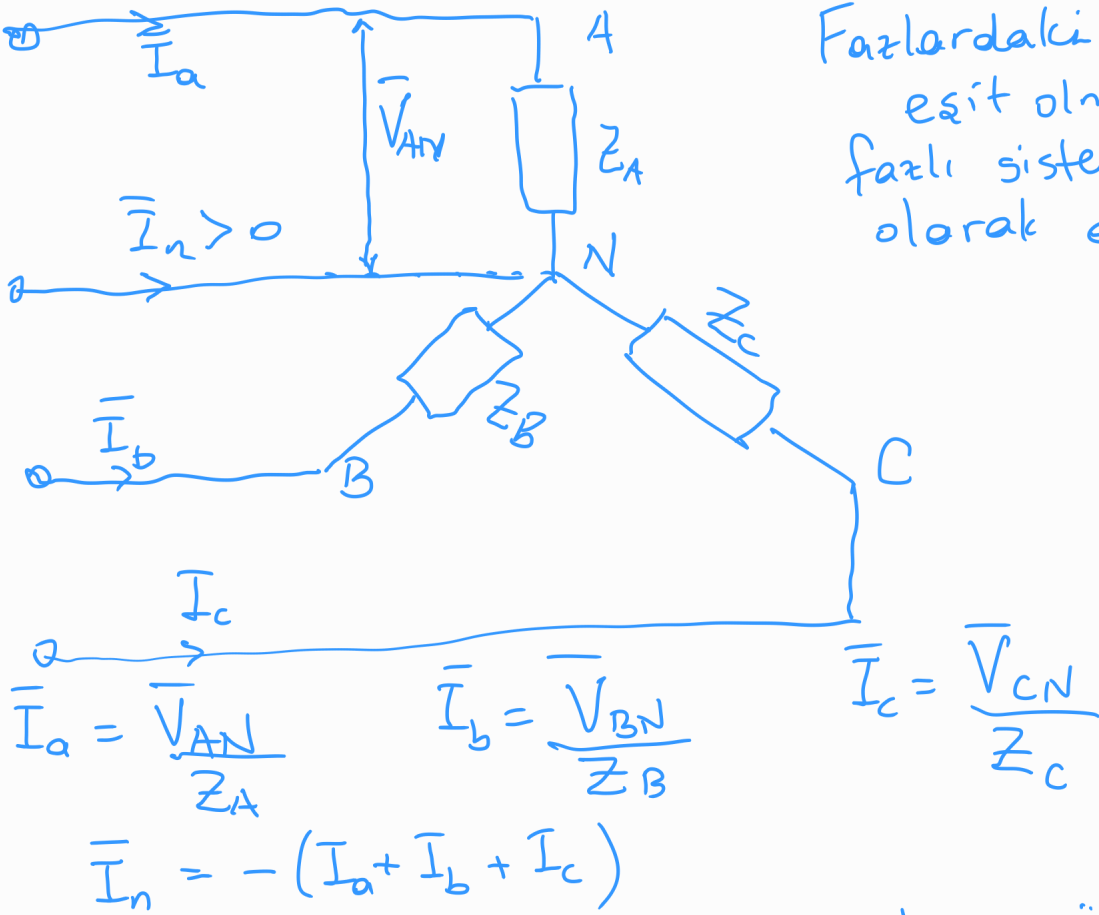

Fazlardaki yükler eşit olmazsa üç fazlı sistem dengesiz olarak adlandırılır.

Nötr bağlantısı yoksa Gerre akım yöntemi kullanarak analiz edebilirsiniz.

Benzer analizler Y-Δ, Δ-Y ve Δ-Δ için de yapılabilir.

Güç hesabı yaparken bütün fazlar için ayrı ayrı yapmak gerekir. Çünkü fazlar simetrik değil.

Practice Problem 12.9

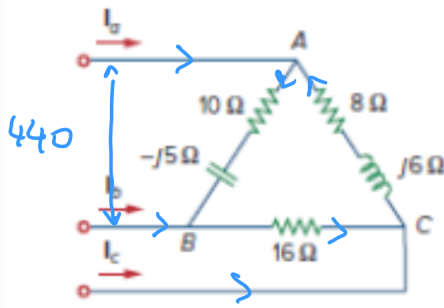


Figure 12.24

Unbalanced Δ -load; for Practice Prob. 12.9.

The unbalanced Δ -load of Fig. 12.24 is supplied by balanced line-to-line voltages of 440 V in the positive sequence. Find the line currents. Take V_{ab} as reference.

Answer: $39.71 \angle -41.06^\circ$ A, $64.12 \angle -139.8^\circ$ A, $70.13 \angle 74.27^\circ$ A.

$$\bar{V}_{AB} = 440 \angle 0^\circ \quad \bar{V}_{BC} = 440 \angle -120^\circ \quad \bar{V}_{CA} = 440 \angle +120^\circ$$

Line current $\bar{I}_a, \bar{I}_b, \bar{I}_c$?

$$\text{FAZ} \quad \bar{I}_{AB} = \frac{440 \angle 0^\circ}{10 + j5}$$

AKIMLAR


$$\bar{I}_{BC} = \frac{440 \angle -120^\circ}{16} \quad \bar{I}_{CA} = \frac{440 \angle +120^\circ}{8 + j6}$$

Sonrada :

$$\begin{aligned} \bar{I}_a &= \bar{I}_{AB} - \bar{I}_{CA} \\ \bar{I}_b &= \bar{I}_{BC} - \bar{I}_{AB} \\ \bar{I}_c &= \bar{I}_{CA} - \bar{I}_{BC} \end{aligned}$$

For the unbalanced circuit in Fig. 12.25, find: (a) the line currents, (b) the total complex power absorbed by the load, and (c) the total complex power absorbed by the source.

Example 12.10

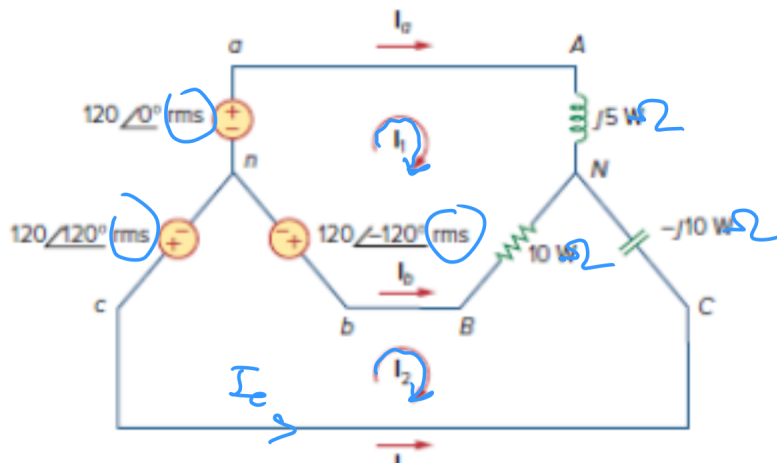

- $\bar{I}_a, \bar{I}_b, \bar{I}_c$?
- $\bar{S}_A + \bar{S}_B + \bar{S}_C$?
- $\bar{S}_a + \bar{S}_b + \bar{S}_c$?

$$(1) \quad 120 \angle 0^\circ + j5 I_1 + 10(I_1 - I_2) + 120 \angle -120^\circ = 0$$

$$(2) \quad 120 \angle 120^\circ - 120 \angle -120^\circ + 10(I_2 - I_1) - j10 I_2 = 0$$

$$(1) \quad I_1 (10 + j5) - 10 I_2 = +120 - 120 \angle -120^\circ$$

$$(2) \quad -10 I_1 + (10 - j10) I_2 = 120 \angle -120^\circ - 120 \angle 120^\circ$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 10+j5 & -10 \\ -10 & 10-j10 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120 - 120 \angle -120^\circ \\ 120 \angle -120^\circ - 120 \angle 120^\circ \end{bmatrix}$$

$$\approx \begin{bmatrix} 180 + j104 \\ -j208 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = A^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} 56.8 \\ 38.8 + j18 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Genre akımlar}$$

$$I_a = I_1 = 56.8$$

$$I_b = I_2 - I_1 = -18 + j18$$

$$I_c = -I_2 = -38.8 - j18 \quad \checkmark$$

$$b) \quad \bar{S}_A = |I_a|^2 j5 = j16122$$

$$\bar{S}_B = |I_b|^2 10 = 6480$$

$$+ \bar{S}_C = |I_c|^2 (-j10) = -j18282$$


$$\bar{S} = \underbrace{6480}_P + j \underbrace{2160}_Q$$

c) Kaynak $\bar{S}_S = -6480 - j2160$ olur.

Notlar:

- Y kaynak : elektrik iletiminde daha avantajlı
Çünkü daha yüksek hat gerilimi.
 $(220\sqrt{3}) \rightarrow 380V_{rms}$
ve daha düşük akım. (Δ yük için.)

Y- Δ

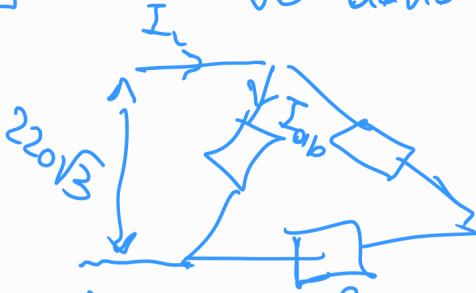

$$I_{\phi b} = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

- Evlerde tek faza döner, endüstride üç faz.

12.10 Uygulamalar.

12.10.2 Meskenlerde KabloLama

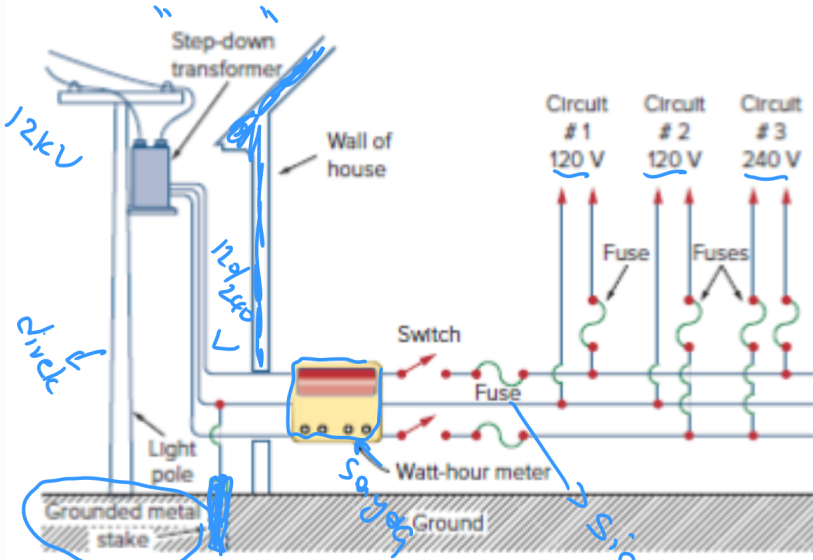


Figure 12.37

A 120/240 household power system.

- ABD'de 120V 60Hz , TR'de 220V 50Hz.
- Çoğu elektrikli ev aleti tek faz olarak çalışır.
- Evlere elektrik 3 tel AC sistemi ile gelir.
Kırmızı , siyah , beyaz kablo
- Günümüzde yeni evlere üç faz ve nötr gelmekte
ve ev aletleri bu üç faza dağılmaktadır.
- Bütün cihazlar paralel bağl.

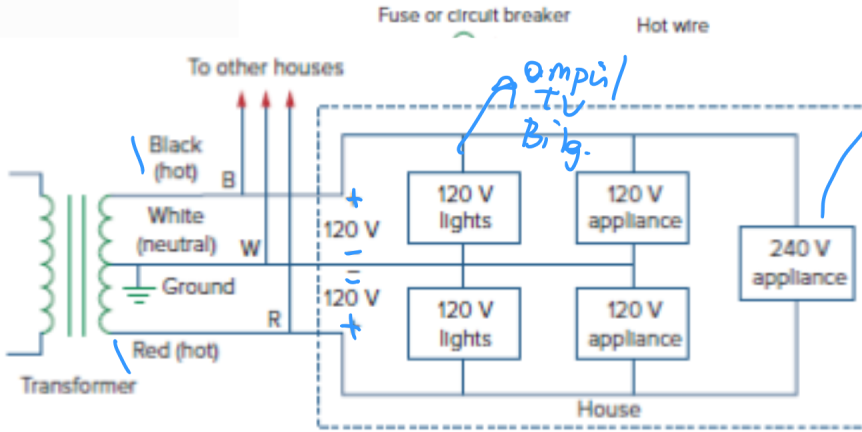


Figure 12.38
Single-phase three-wire residential wiring.

- Tehlikeyi azaltmak için yalıtım, topraklama, sigortalar ve devre kesiciler kullanılır.
- Toprak hattı nötr gibi akım taşımaz, ancak can güvenliği sağlar.

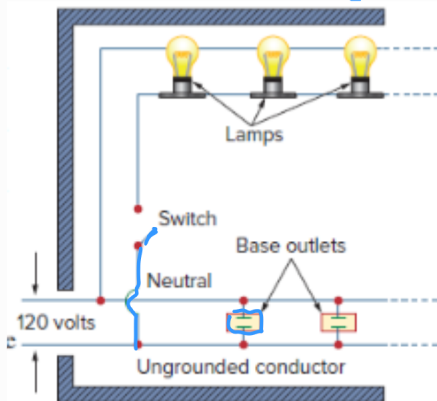


Figure 12.39

A typical wiring diagram of a room.
Source: A. Marcus and C. M. Thomson,
Electricity for Technicians, 2nd edition,
© 1975, p. 325. Pearson Education, Inc.,
Upper Saddle River, NJ.

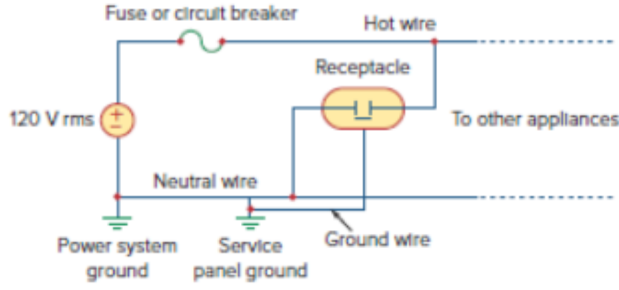


Figure 12.40

Connection of a receptacle to the hot line and to the ground.

- Topraklama özelliikle yıldırım düştüğünde güvence sağlar, elektrik şokunu minimize eder.
- İnsan direnci, kişiye, vücudun ıslak kuru olmasına göre değişir.
- $< 1\text{mA}$ akımlar pek tehlikeli olmaz.
 $> 10\text{mA}$ akımlar şok yaratır.