

SİNÜZİDAL YATISKIN DURUM ANALİZİ

10.1 Giriş

- 1) Devreyi fazör eşdeğerine çevir.
- 2) Bilinear devre analiz teknikleriyle (DGY, GAY) devreyi çöz.
- 3) Sonuçta bulunan fazörü zaman alanına çevir.

10.2 DÜĞÜM ANALİZİ

Find i_x in the circuit of Fig. 10.1 using nodal analysis.

Example 10.1


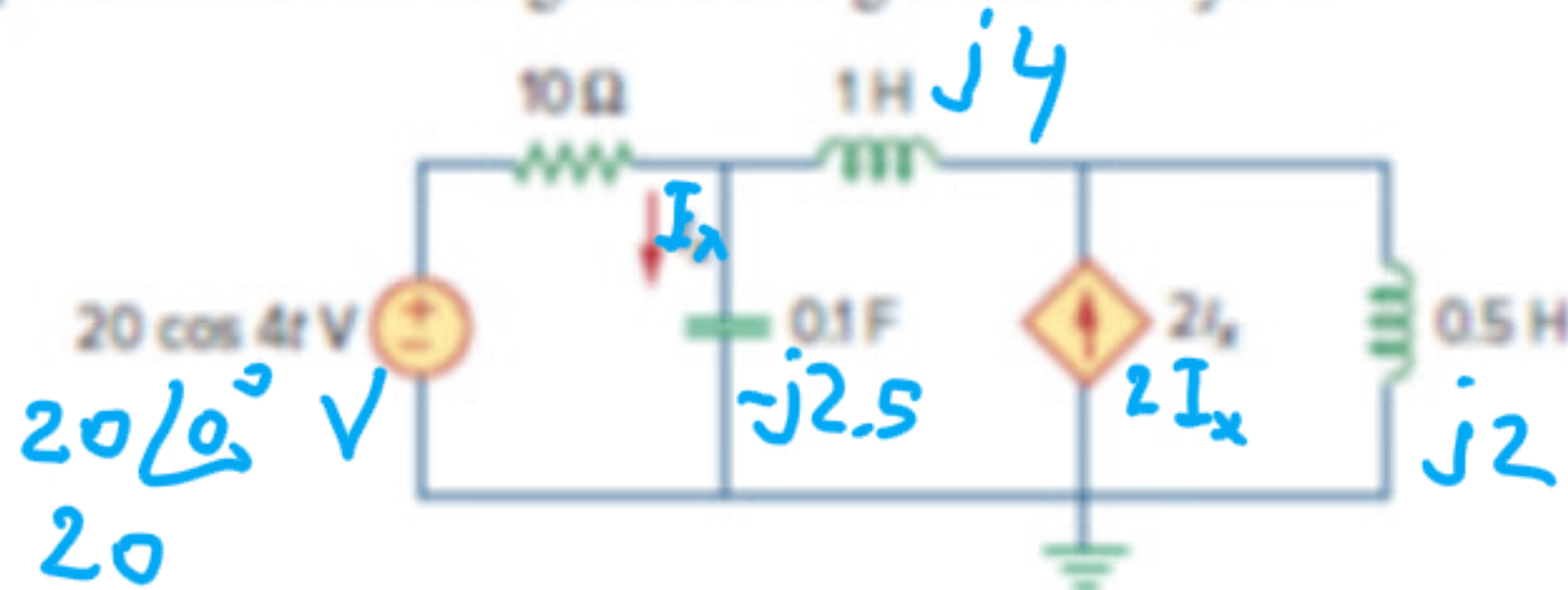


Figure 10.1
For Example 10.1.
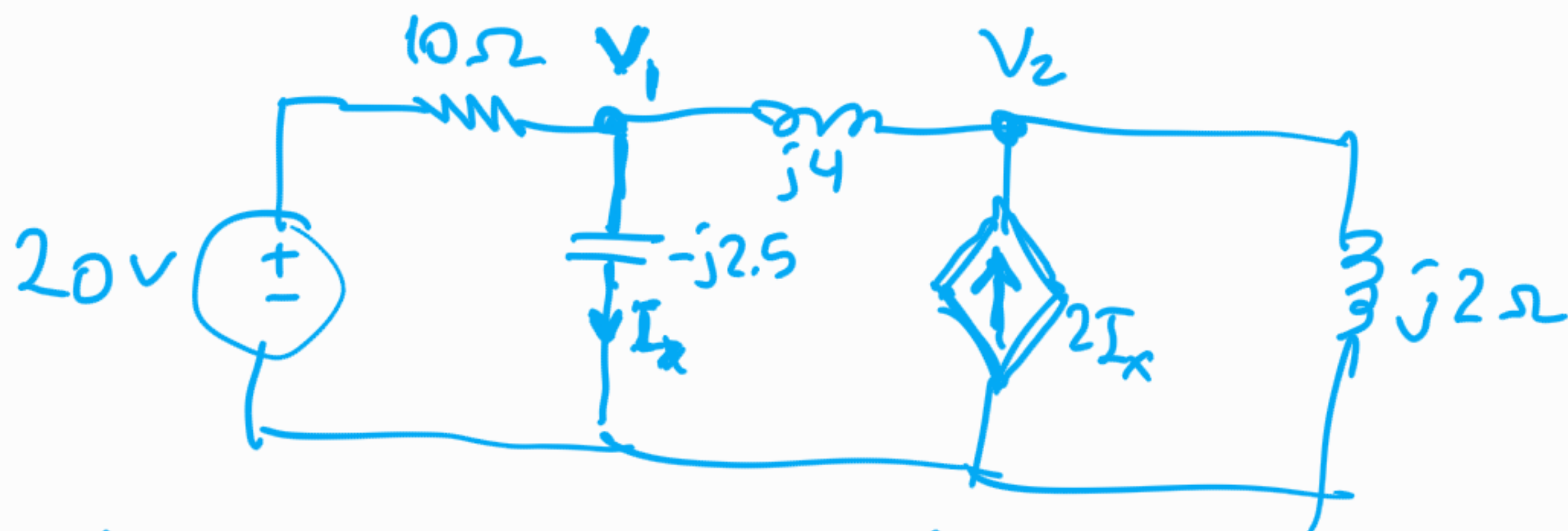
$$\begin{aligned}\omega &= 4 \text{ rad/s} \\ 1 \text{ H} &\rightarrow j4 \Omega \\ 0.1 \text{ F} &\rightarrow \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{4 \times 0.1} = -j2.5 \Omega \\ 0.5 \text{ H} &\rightarrow j2 \Omega\end{aligned}$$



$$I_x = \frac{V_1}{-j2.5}$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{V_1 - 20}{10} + \frac{V_1}{-j2.5} + \frac{V_1 - V_2}{j4} = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{V_2 - V_1}{j4} + \frac{V_2}{j2} = 2I_x = \frac{2V_1}{-j2.5}$$

$$\textcircled{1} \quad V_1 - 20 + j4V_1 - j2.5V_1 + j2.5V_2 = 0 \\ V_1(1 + j1.5) + j2.5V_2 = 20$$

$$\textcircled{2} \quad -j2.5V_2 + j2.5V_1 - j5V_2 = j8V_1$$

$$(2) \quad j7.5V_2 = -j5.5V_1$$

$$-7.5V_2 = 5.5V_1$$

$$\boxed{-\frac{15}{11}V_2 = V_1}$$

$$V_2 = -\frac{11}{15}V_1$$

$$(1) \quad V_1(1+j1.5) + j2.5\left(-\frac{11}{15}\right)V_1 = 20$$

$$V_1\left(1+j1.5 - j2.5\frac{11}{15}\right) = 20$$

$$V_1 = \frac{20}{1 - j\frac{1}{3}} \rightarrow I_x = \frac{V_1}{-j2.5} = \frac{20}{-j2.5 - \frac{2.5}{3}}$$

$$= \frac{20}{2.63 \angle -108.4^\circ}$$

$$I_x = 7.59 \angle 108.4^\circ$$

$$\underline{i_x(t) = 7.59 \cos(4t - 108.4^\circ)}$$

Calculate V_1 and V_2 in the circuit shown in Fig. 10.6.

Practice Problem 10.2

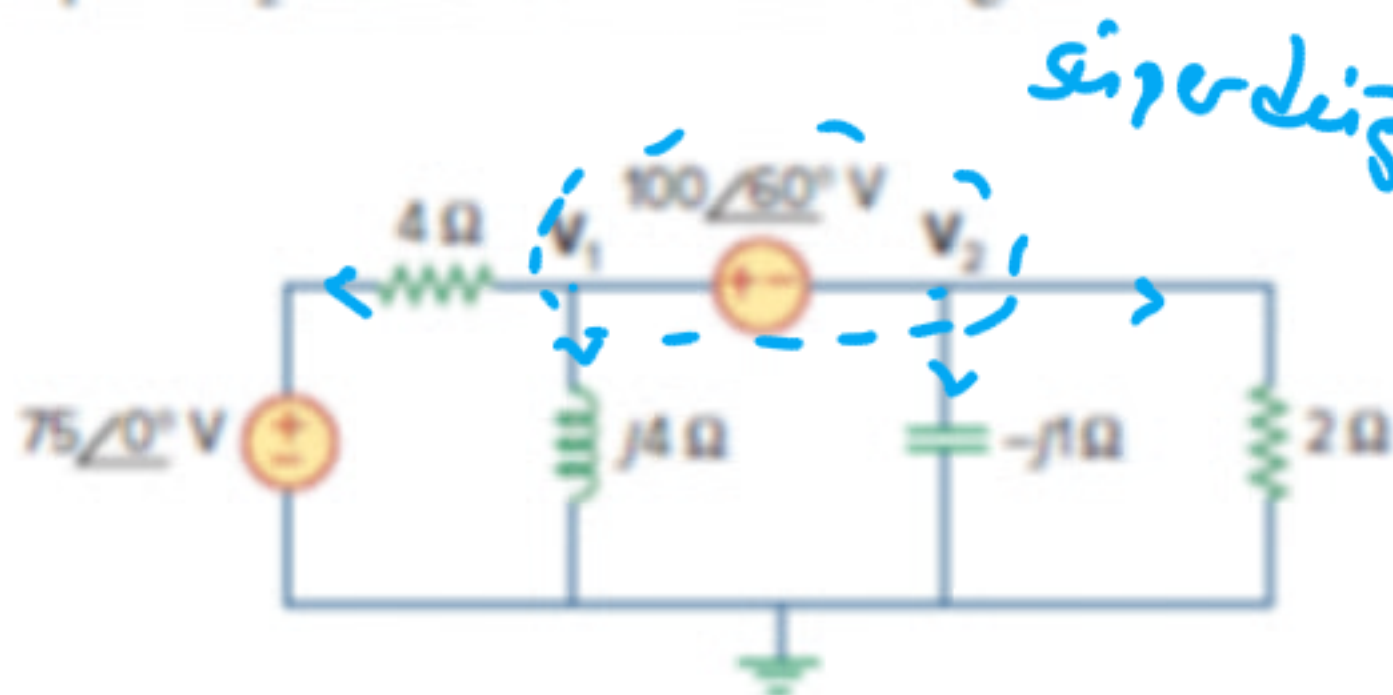


Figure 10.6
For Practice Prob. 10.2.

Bu soruda devreyi
doğrudan fazör alanında
vermiş.

Answer: $V_1 = 96.8 \angle 69.66^\circ \text{ V}$, $V_2 = 16.88 \angle 165.72^\circ \text{ V}$.

$$(1) \quad \frac{V_1 - 75}{4} + \frac{V_1}{j4} + \frac{V_2}{-j1} + \frac{V_2}{2} = 0$$

(1) (-j) (j4) (2)

$$(2) \quad V_1 - V_2 = 100 \angle 60^\circ$$

$$\textcircled{1} V_1 - 75 - jV_1 + j4V_2 + 2V_2 = 0$$

$$\textcircled{1} V_1(1-j) + V_2(2+j4) = 75$$

$$\underline{\textcircled{2} (V_1 - V_2 = 50 + j50\sqrt{3})(1-j)}$$

$$V_2(2+j4+1-j) = 75 - 50 + 50j - j50\sqrt{3} - 50\sqrt{3}$$

$$V_2 = \frac{25 - 50\sqrt{3} + j(50 - 50\sqrt{3})}{3+j3}$$

$$= -16.4 + j4.2$$

$$V_2 = 16.9 \angle 165.7^\circ \text{ V}$$

10.3 GEVRE ANALİZİ (G.A.Y.)

Practice Problem 10.3

Find I_o in Fig. 10.8 using mesh analysis.

Answer: $5.969/65.45^\circ \text{ A}$.

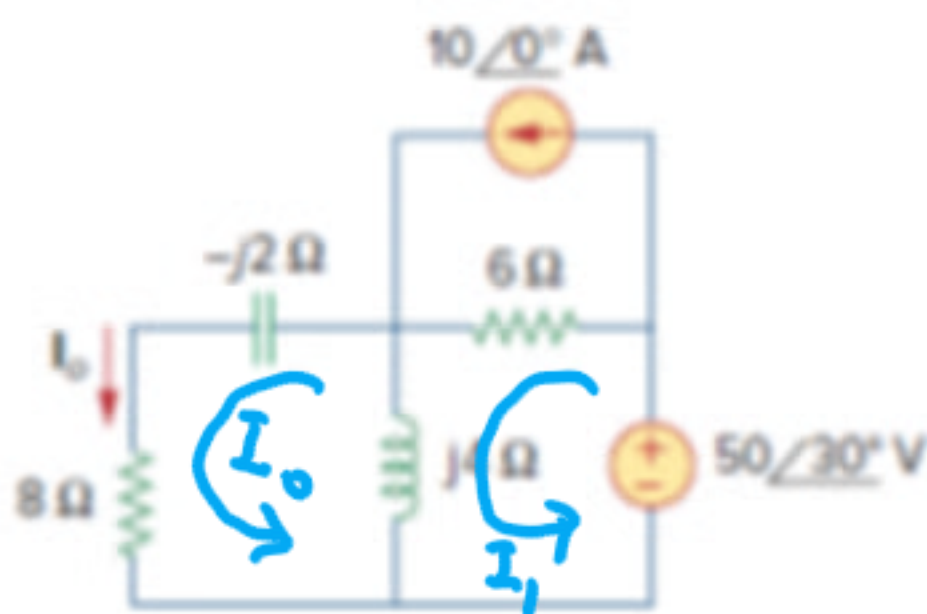


Figure 10.8
For Practice Prob. 10.3.

deneme fazör eşdeğeri verilmiştir

$$\textcircled{1} (8-j2)I_o + j4(I_o - I_1) = 0$$

$$\textcircled{2} -50\angle 30^\circ + 6(I_1 - 10) + j4(I_1 - I_o) = 0$$

$$\textcircled{1} I_o \left(\frac{8+j2}{j4} \right) = I_1 \rightarrow I_o \frac{4+j}{j2} = I_1 \rightarrow \left(\frac{1-j4}{2} I_o = I_1 \right)$$

$$\textcircled{2} (6+j4)I_1 - j4I_o = 60 + 50\angle 30^\circ$$

$$\textcircled{2} \left(\frac{(6+j4)(1-j4)}{2} - j4 \right) I_o = 60 + 25\sqrt{3} + j25$$

$$\textcircled{2} \frac{6-j24+j4+16-j8}{2} I_o = 60 + 25\sqrt{3} + j25$$

$$\frac{22-j28}{2} I_o = 60 + 25\sqrt{3} + j25$$

$$11-j14$$

$$I_o = 2.36 + j5.27 = 5.78 \angle 65.9^\circ$$

SÜPERPOZİSYON İLKESİ

Devrenin birden fazla güç kaynağı olup, her biri farklı frekansta olabilir.

R, L, C devreleri doğrusaldır. (neden? çünkü türev, integral)

$$f(a \cdot x_1 + b \cdot x_2) = a f(x_1) + b f(x_2)$$

SÜPERPOZİSYON İLKESİ

EXAMPLE 10.6

Find v_o in the circuit in Fig. 10.13 using the superposition theorem.

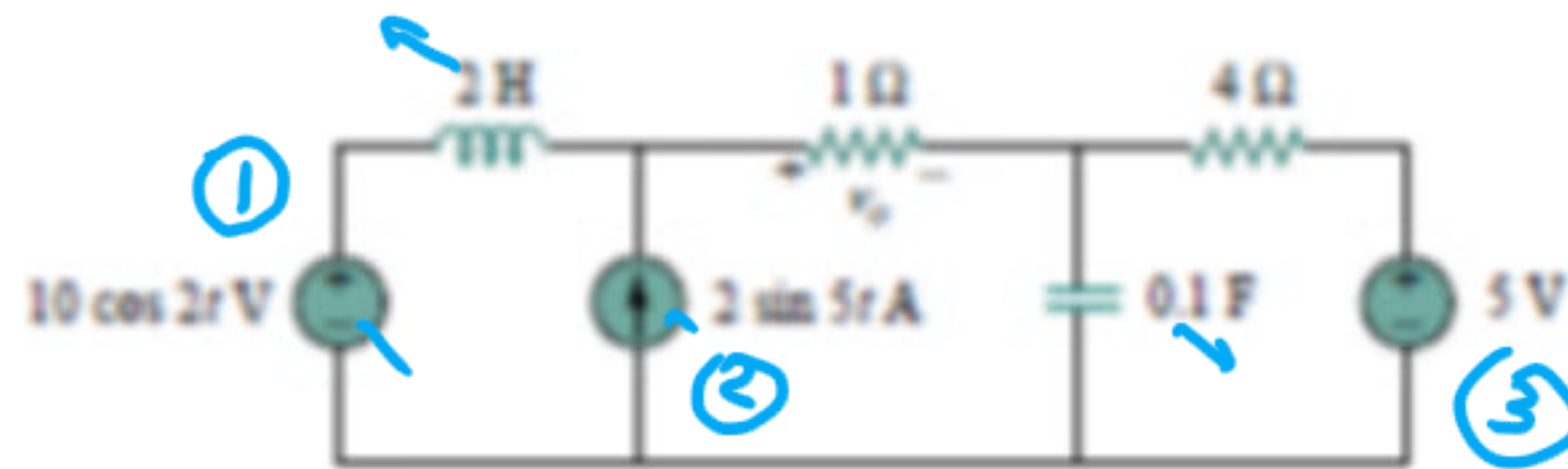


Figure 10.13 For Example 10.6.




$$1 \Omega \times I_{in} = V_o' = \frac{10}{1 + j4 + (-j5 \parallel 4)} = \frac{10}{1 + j4 - \frac{j20}{4 - j5}} = \frac{10(4 - j5)}{4 - j5 + j16 + 20 - j20} = \frac{10(4 - j5)}{24 - j9}$$

$$V_o' = 2.498 \angle -30.78^\circ$$


$$v_o'(t) = 2.498 \cos(2t - 30.78^\circ) \text{ V}$$

(2) $\omega = 5 \text{ rad/s}$

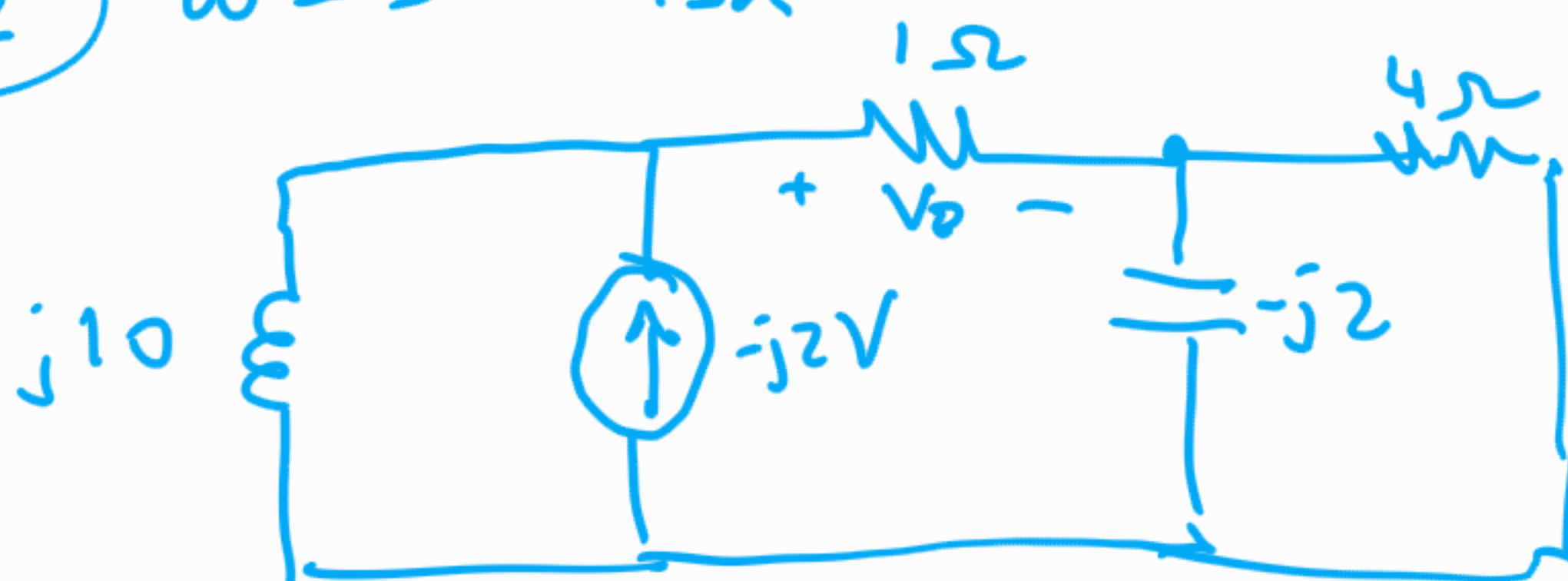

$$2 \sin 5t = 2 \cos(5t - 90^\circ) \rightarrow -j2$$

$$(-j2)(j10) = 20 \text{ V}$$

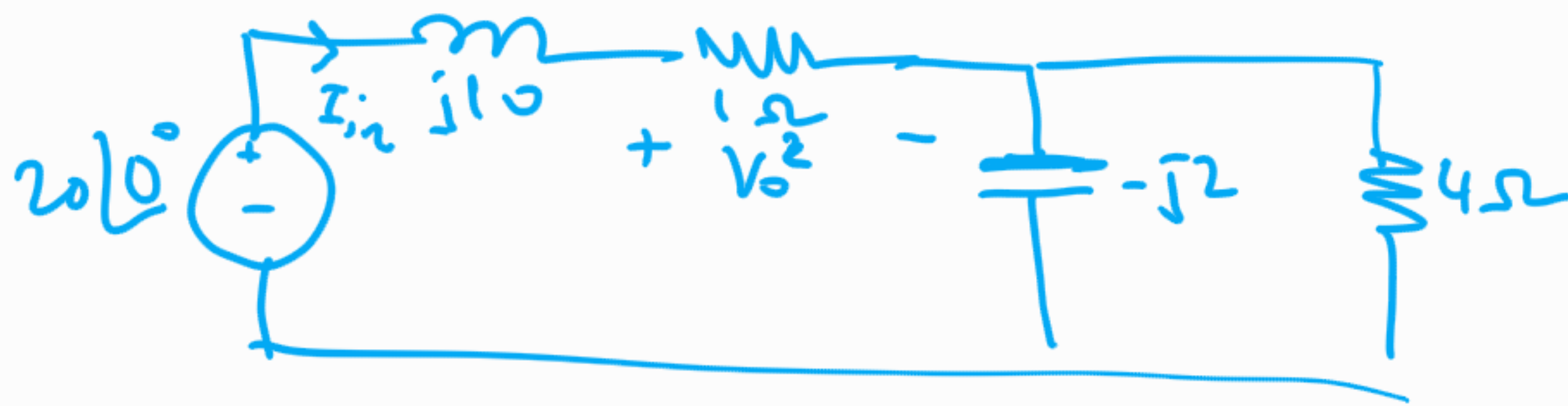

$$V_o^2 = \frac{20}{j10 + 1 + (-j2)(4)} = \frac{20}{-j10 + 1 - j8} = \frac{20(4-j2)}{-j40 - 20 + 4 - j2 - j8} = \frac{40(2-j)}{-16 - j50} = 1.7 \angle 81.2^\circ$$

$$v_o^2(t) = 1.7 \cos(5t + 81.2^\circ) \text{ V}$$


(3) $\omega = 0$



$$V_o^3(t) = -1 \text{ V}$$

$$v_o(t) = v_o^1(t) + v_o^2(t) + v_o^3(t) = -1 + 2.5 \cos(2t - 30.78^\circ) + 1.7 \cos(5t + 81.2^\circ) \text{ V}$$

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ

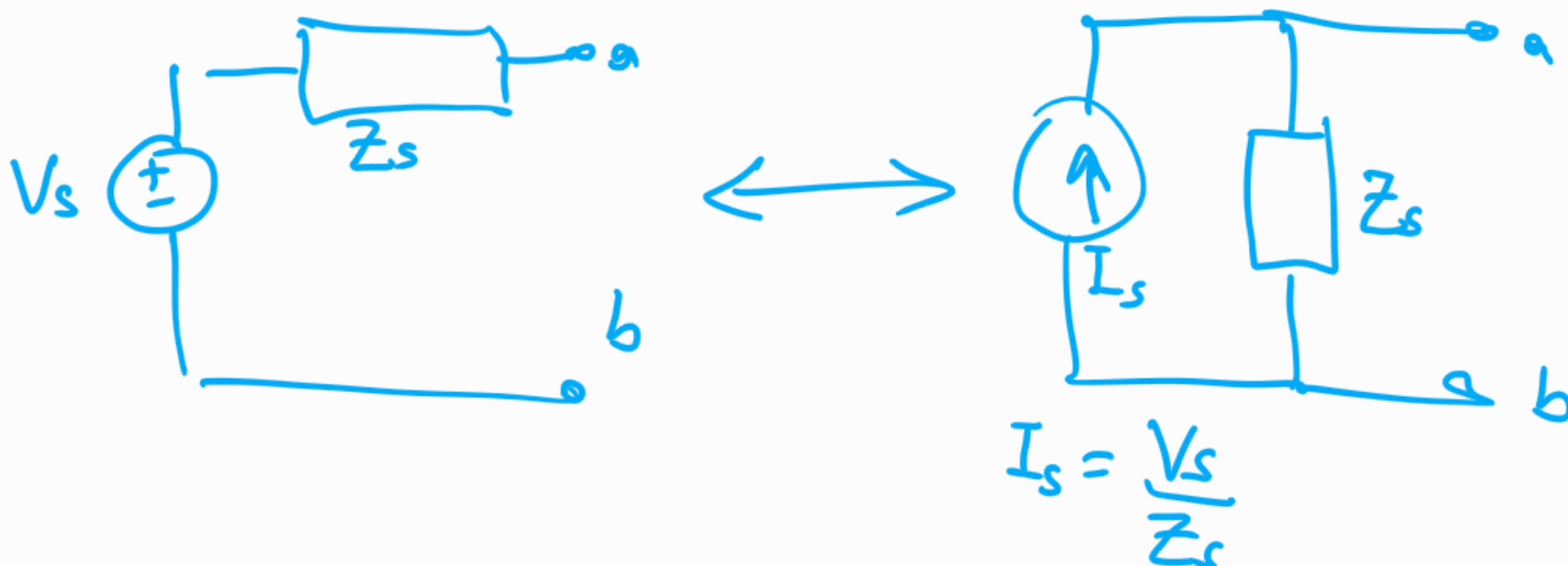

Practice Problem 10.7

Find I_o in the circuit of Fig. 10.19 using the concept of source transformation.


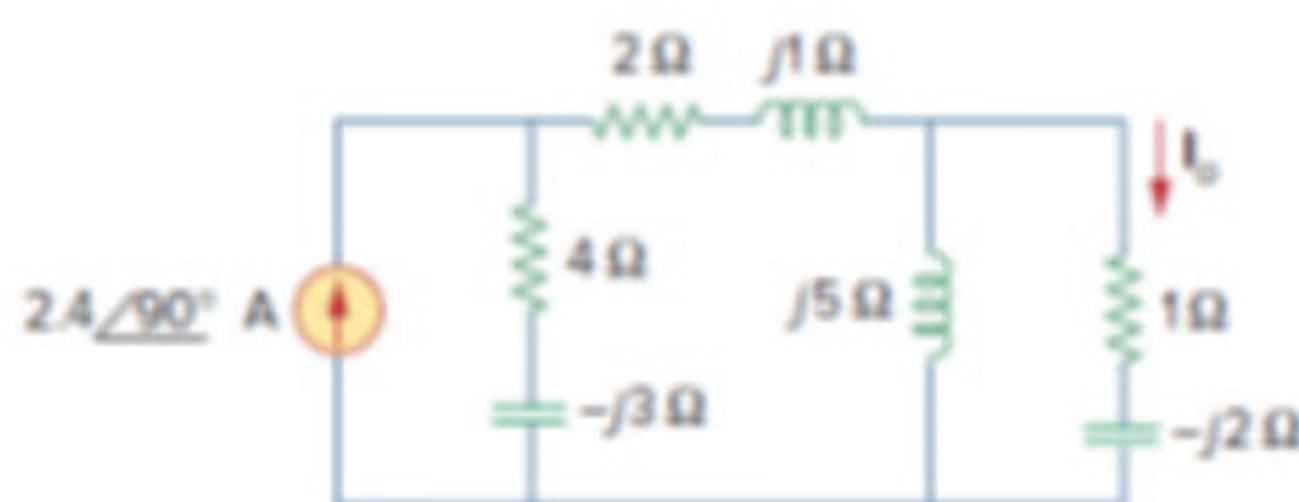
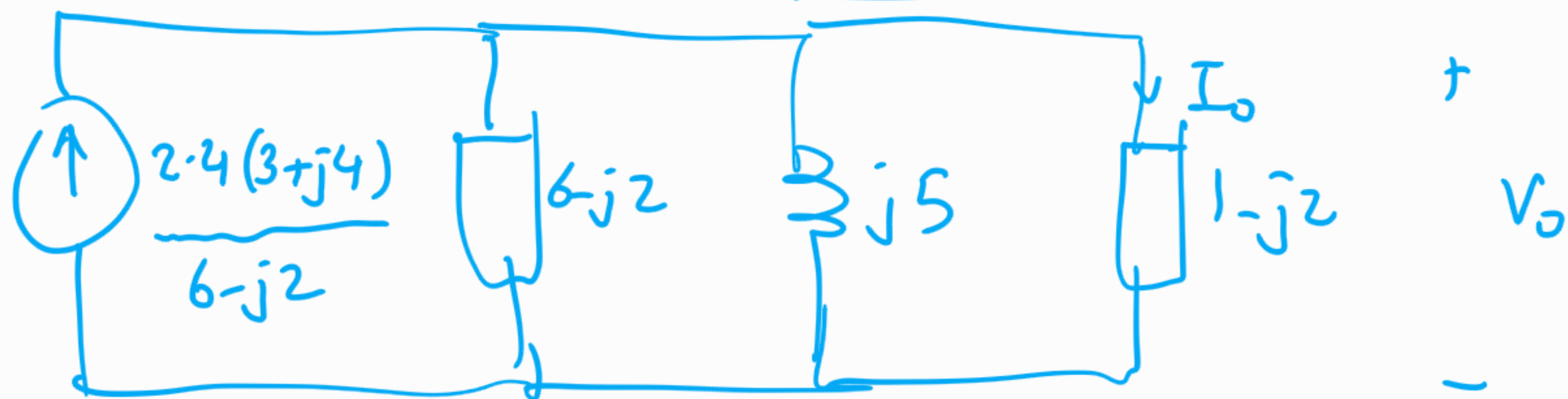
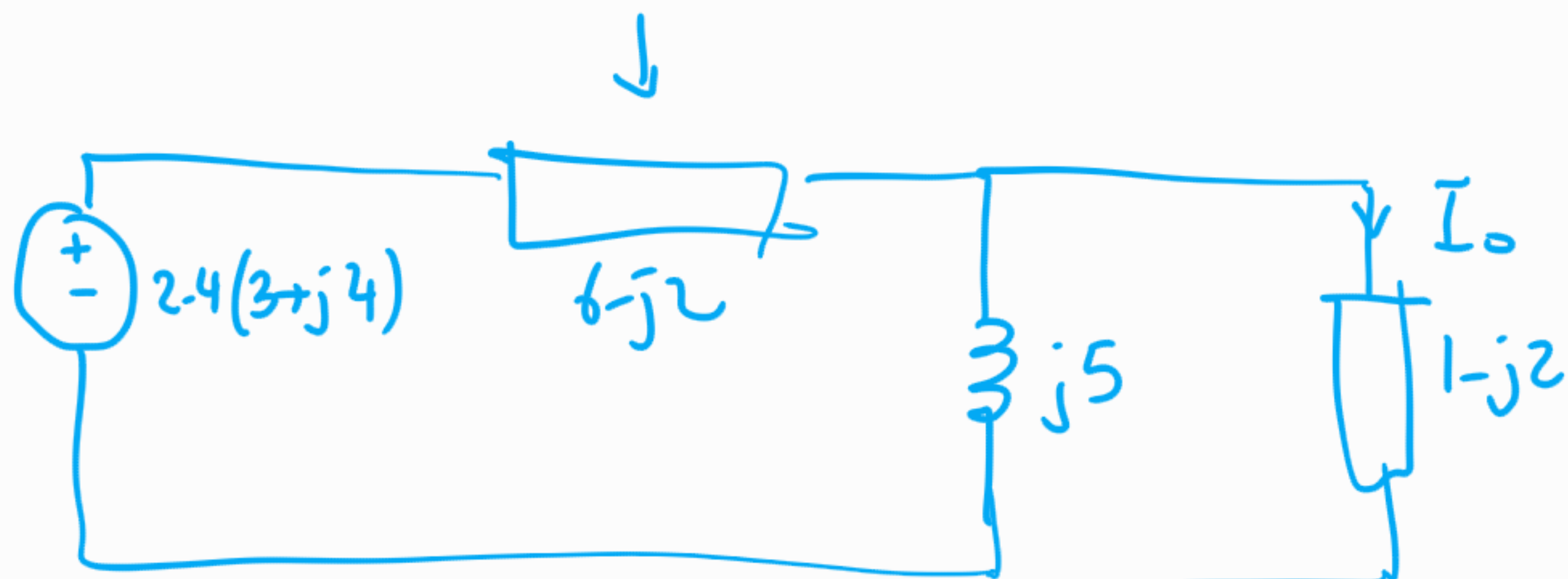


Figure 10.19
For Practice Prob. 10.7.

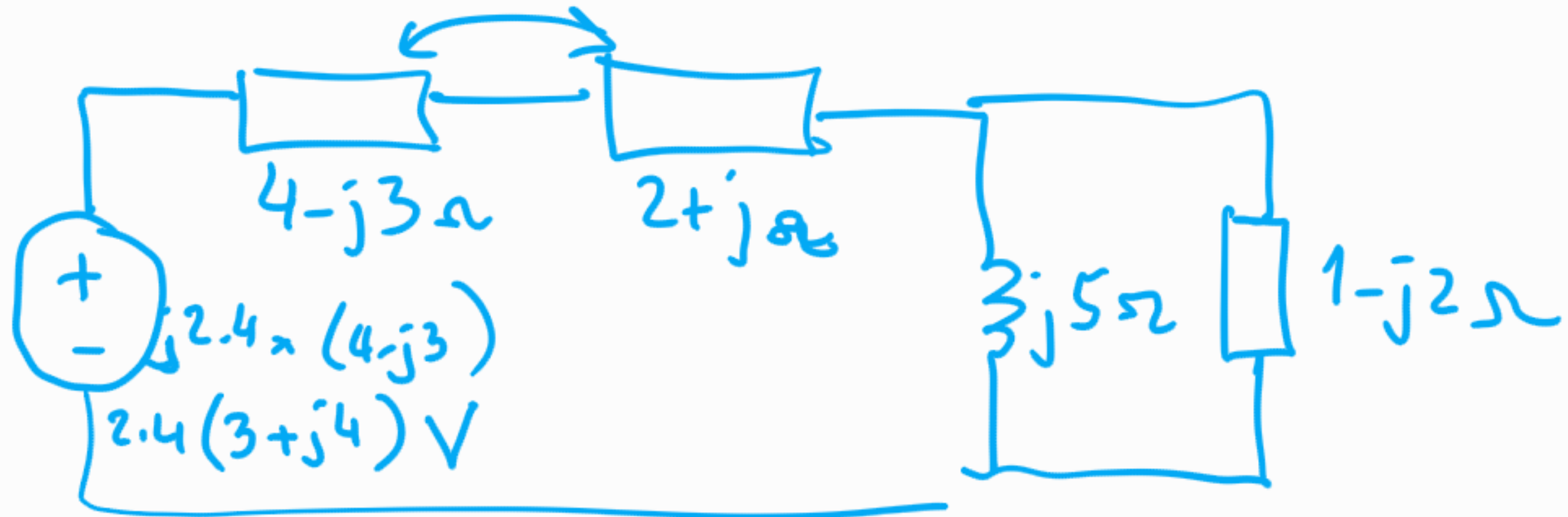Answer: $1.9727 \angle 99.46^\circ \text{ A}$.



$$\rightarrow I_o = \frac{2.4(3+j4)}{6-j2} \times \frac{(6-j2) \parallel j5 \parallel (1-j2)}{1-j2}$$

$$= \frac{2.4(3+j4)}{6-j2} \left(\frac{1}{6-j2} + \frac{1}{j5} + \frac{1}{1-j2} \right) (1-j2)$$




$$= \frac{2.4(3+j4)}{6-j2} \frac{1}{\frac{1-j2}{6-j2} + \frac{1-j2}{j5} + 1}$$

$$= \frac{2.4(3+j4)}{1-j2 + \frac{(1-j2)(6-j2)}{j5} + 6-j2} = \frac{2.4(j5)(3+j4)}{j5 + 10 + 6-j2-j12-4+6-j2}$$

$$= \frac{j12(3+j4)}{18-j11}$$

$$= 2.84 \angle 174.56^\circ$$

Thevenin ve Norton Eşdeğer Devreleri:

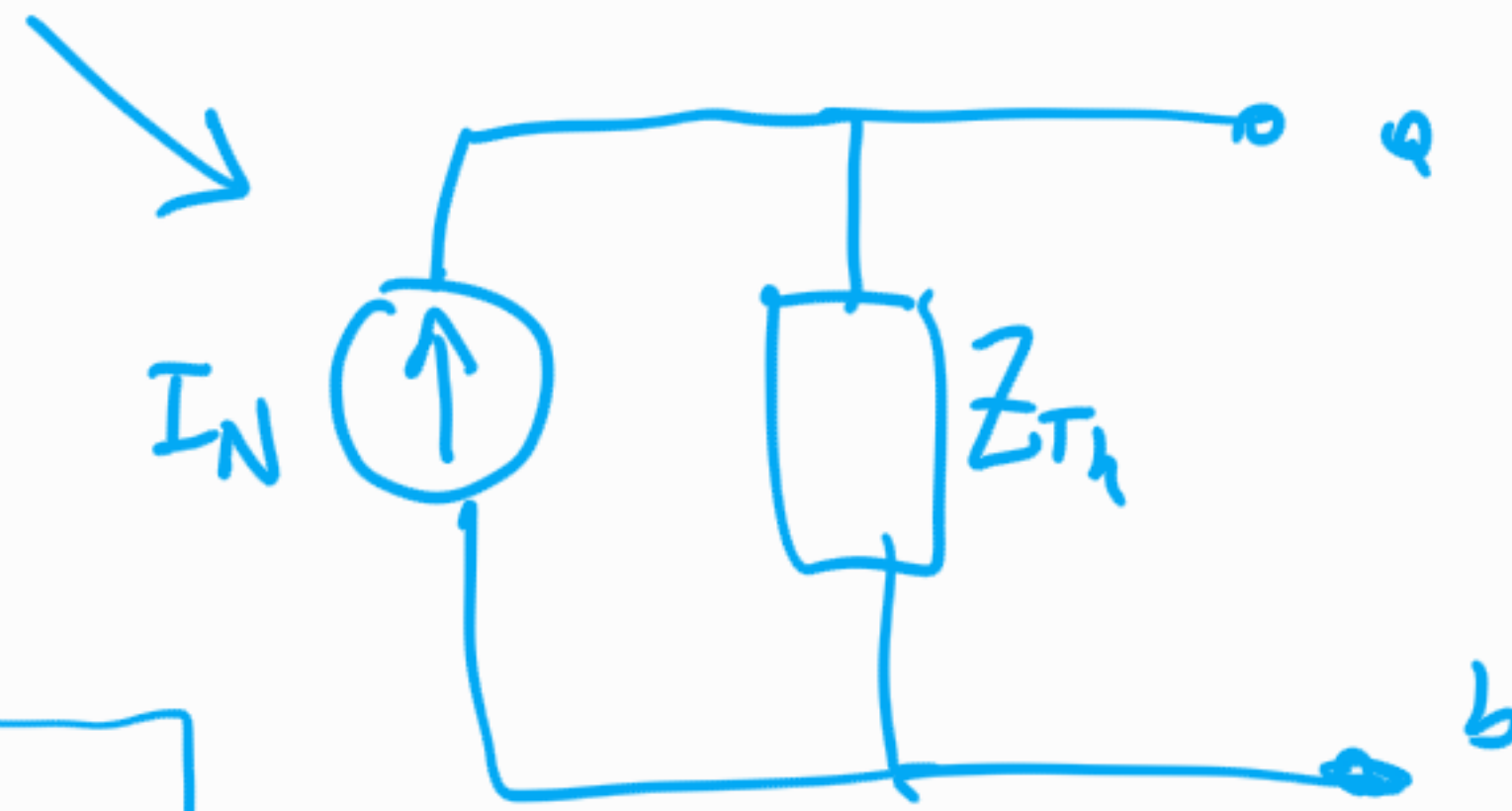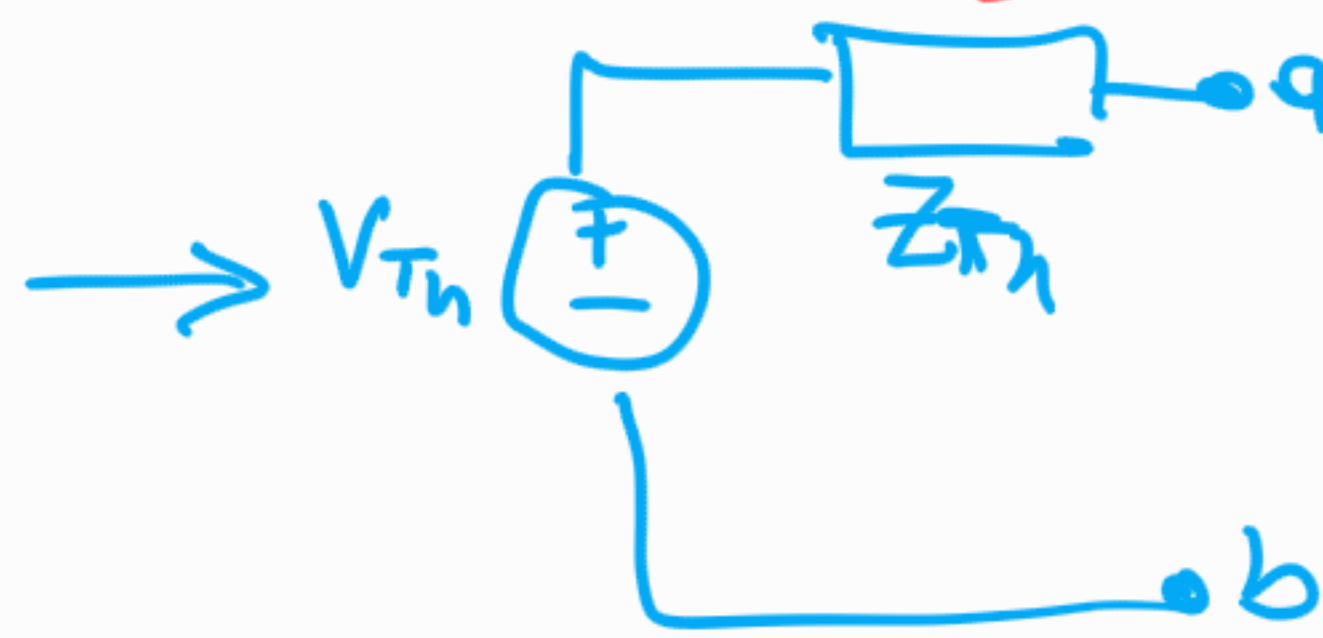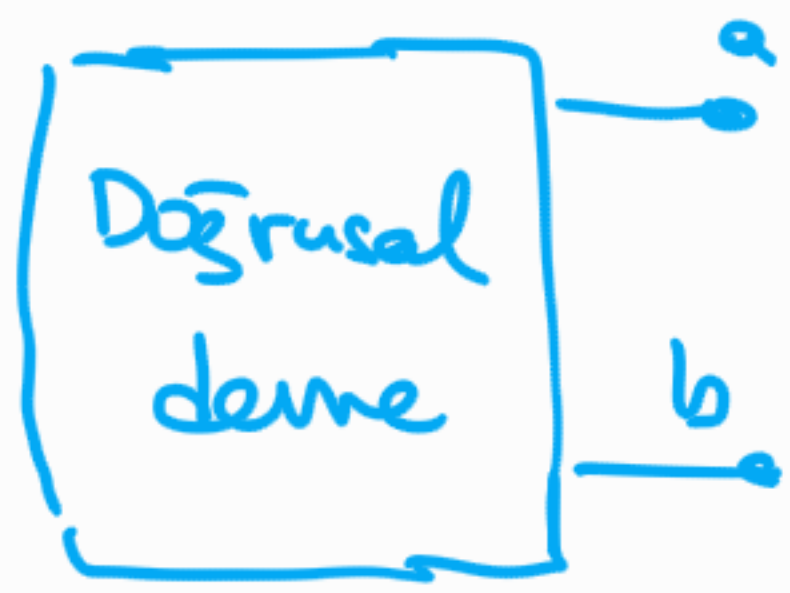

$$V_{Th} = Z_{Th} I_N$$

$V_{Th} = V_{od}$ = açık devre gerilimi

$I_N = I_{kd}$ = kısa devre akımı

$$Z_{Th} = \frac{V_{od}}{I_{kd}}$$

(devrede bağımlı kaynaklar varsa V_T test gerilimi bağlanır, üzerinden geçen akım bulunur. $\frac{V_T}{I_T} = Z_{Th}$
Sadece bağımsız kaynak varsa, bütün kaynaklar sıfırlanır ve eşdeğer empedans bulunur.)

EXAMPLE 10.8

Obtain the Thevenin equivalent at terminals $a-b$ of the circuit in Fig. 10.22.

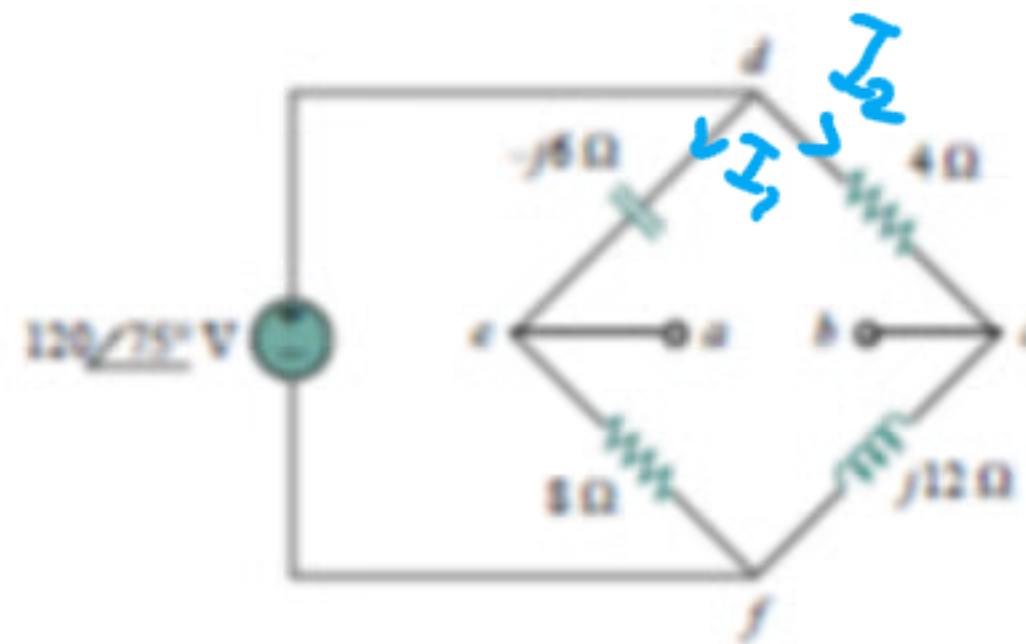


Figure 10.22 For Example 10.8.

$$V_{Th} = V_{od}$$

$$V_a = 120 \angle 75^\circ - I_1 (-j6)$$

$$V_b = 120 \angle 75^\circ - I_2 4$$

$$V_{Th} = V_a - V_b$$



$$= 4 I_2 - I_1 (-j6)$$

$$I_1 = \frac{120 \angle 75^\circ}{8 - j6}$$

$$I_2 = \frac{120 \angle 75^\circ}{4 + j12}$$

$$V_{Th} = \frac{480 \angle 75^\circ}{4 + j12} - \frac{120 \angle 75^\circ}{10 \angle -37^\circ} 6 \angle -90^\circ$$
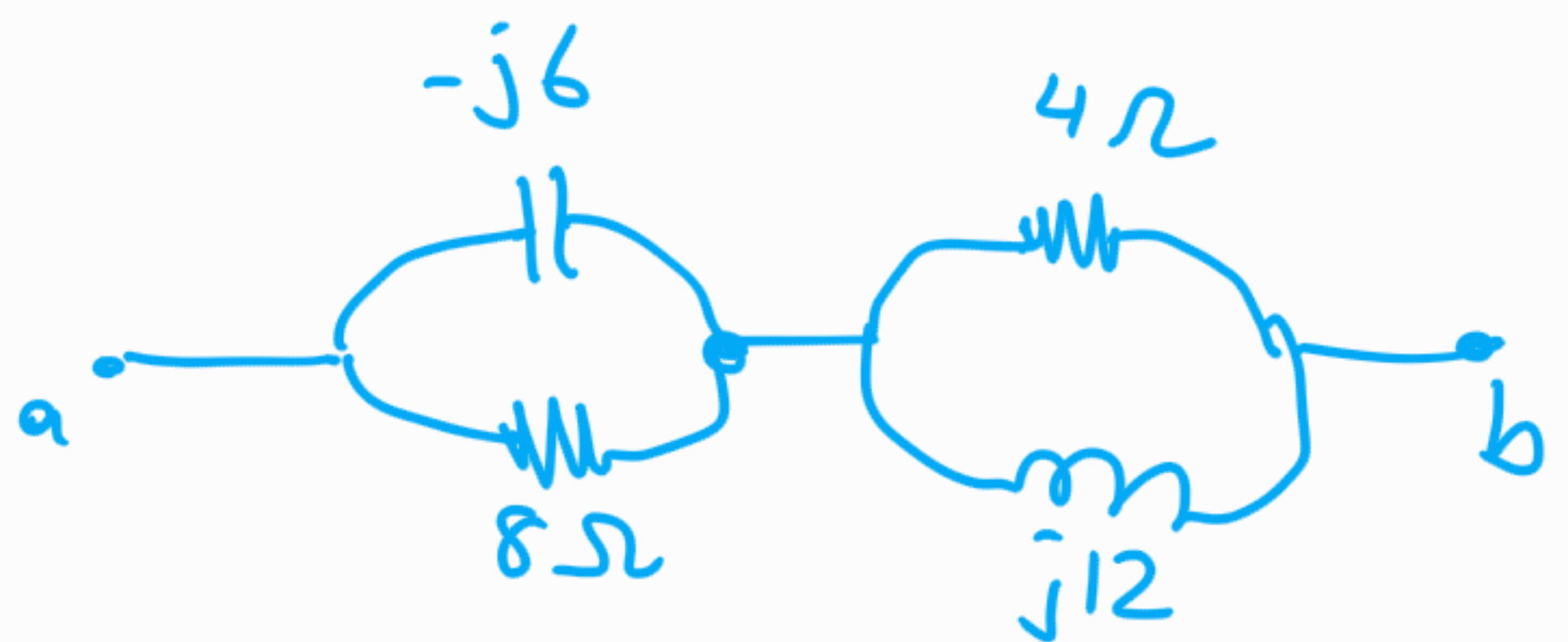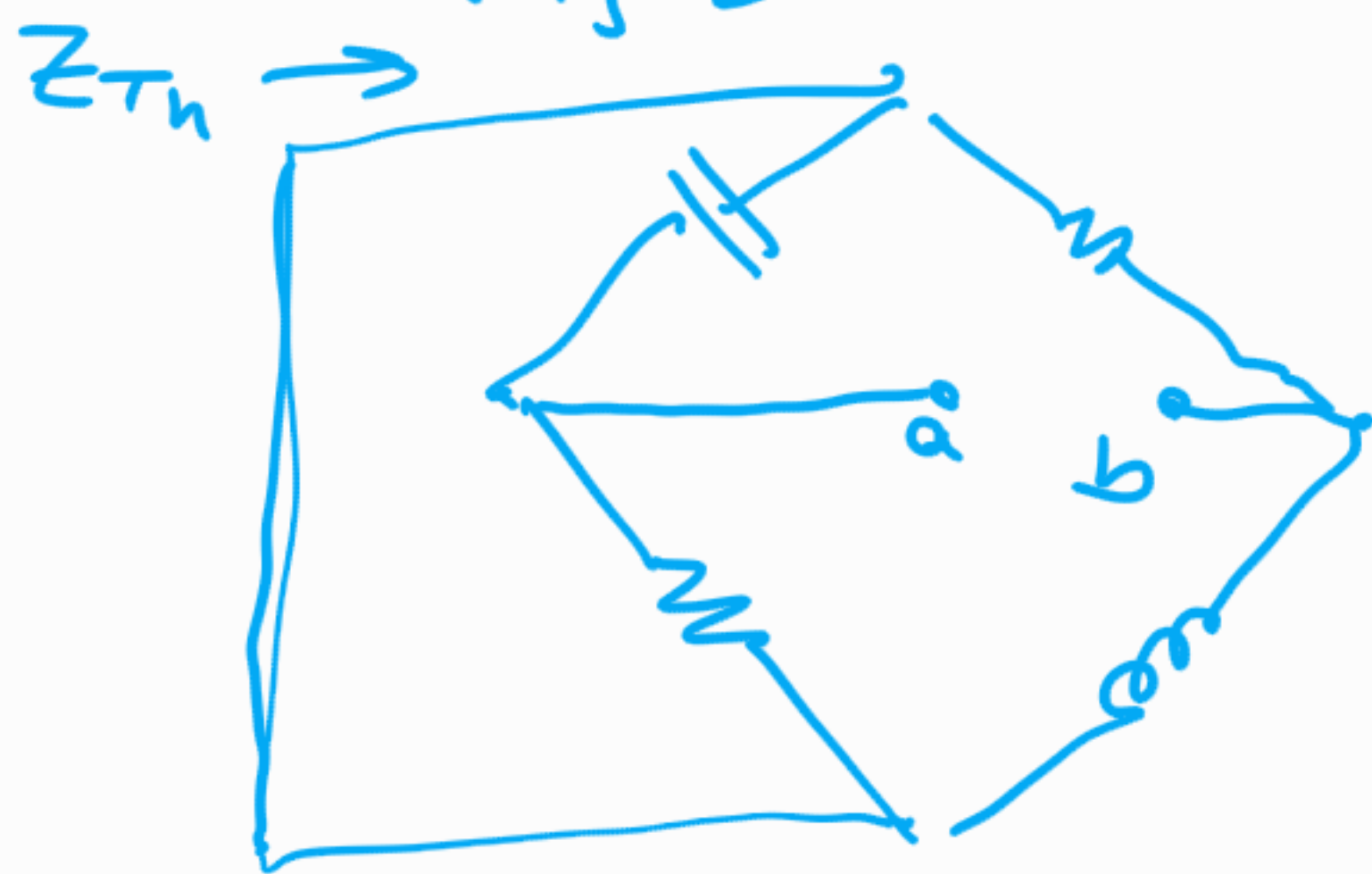
$$V_{Th} = \frac{480 \angle 75^\circ}{4 + j12} - 72 \angle 22^\circ = 38 \angle -139.5^\circ$$



$$\begin{aligned} Z_{Th} = Z_{ab} &= -j6 \parallel 8 + 4 \parallel j12 \\ &= \frac{-j48}{8 - j6} + \frac{j48}{4 + j12} \\ &= 6.48 - 2.64j \end{aligned}$$

Determine the Thevenin equivalent of the circuit in Fig. 10.27 as seen from the terminals a-b.

Answer: $Z_{Th} = 4.473 \angle -7.64^\circ \Omega$, $V_{Th} = 11.763 \angle 72.9^\circ$ volts.

Practice Problem 10.9

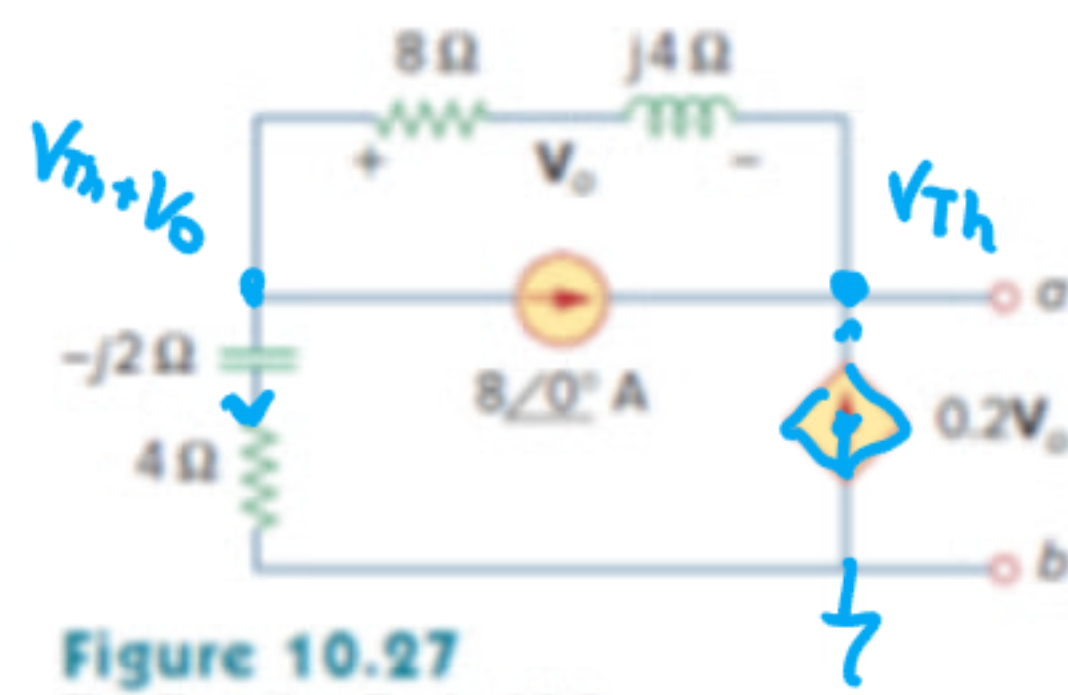


Figure 10.27
For Practice Prob. 10.9.

$$(1) \quad 8 + \frac{V_o}{8 + j4} + 0.2V_o = 0 \rightarrow V_o \text{ bulunabilir.}$$


$$(2) \quad \frac{V_{Th} + V_o}{4 - j2} = 0.2V_o$$

$$-8 = V_o \left(\frac{1}{8 + j4} + 0.2 \right) \rightarrow V_o = \frac{-8}{\frac{1}{8 + j4} + 0.2} = \frac{-8(8 + j4)}{2.6 + j0.8}$$

$$(2) \quad V_{Th} + V_o = (0.8 - j0.4)V_o$$

$$V_{Th} = (-0.2 - j0.4)V_o$$
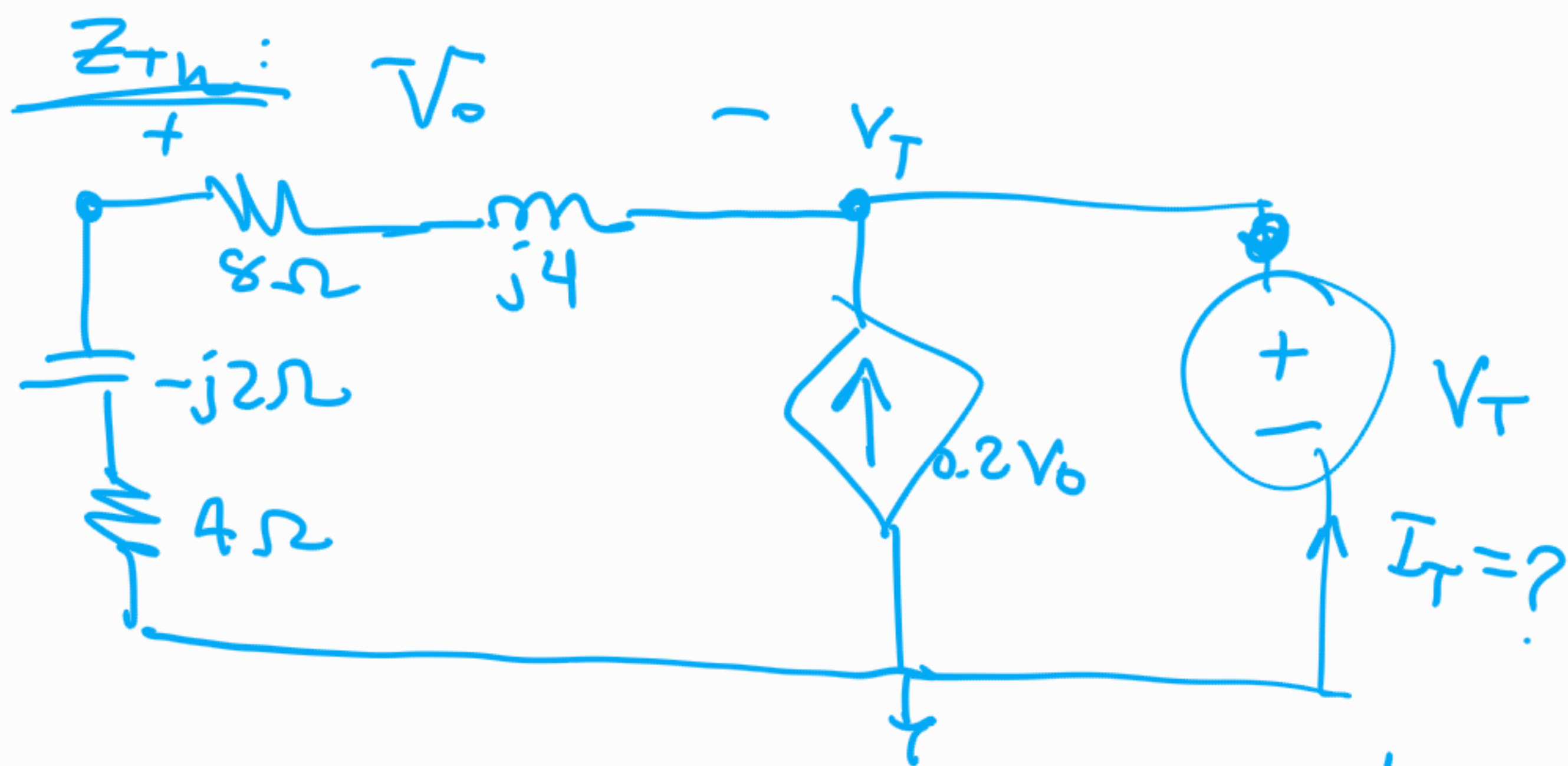
$$\begin{aligned} &= \frac{-8(8 + j4)(-0.2 - j0.4)}{2.6 + j0.8} = 3.46 + 11.24j \\ &= 11.76 \angle 72.9^\circ \text{ V} \quad \checkmark \quad \checkmark \end{aligned}$$



$$\frac{V_T}{8 + j4 + 4 - j2} - 0.2V_o = I_T \quad \left(V_o = \frac{-V_T(8 + j4)}{8 + j4 + 4 - j2} \right)$$

$$\frac{V_T}{12 + j2} + \frac{0.2V_T(8 + j4)}{12 + j2} = I_T$$

$$\frac{V_T}{I_T} = Z_{th} = \frac{1}{\frac{1}{12 + j2} + \frac{0.2(8 + j4)}{12 + j2}} = \frac{12 + j2}{2.6 + j0.8} = 4.43 - 0.59j$$

$$Z_{th} = 4.47 \angle -7.64^\circ \Omega$$

$$V_1 = 4 \cos(377t + 10^\circ)$$

$$V_2 = -20 \cos(377t) = 20 \cos(377t - 180^\circ) = 20 \cos(377t + 180^\circ)$$

V_1 190° önde veya V_2 170° önde
 ikisi de doğru.