

13.4 Doğrusal Trafolar

Kaynak


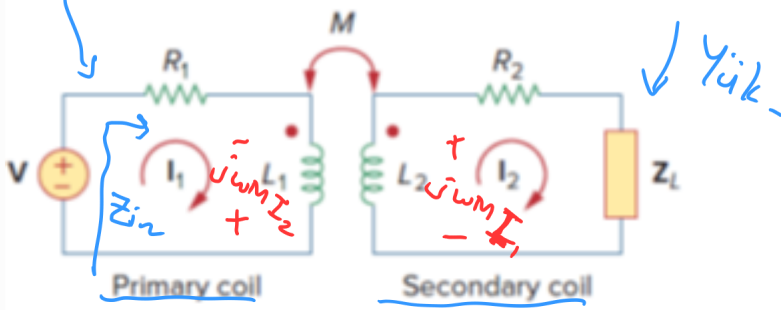


Figure 13.19

A linear transformer.

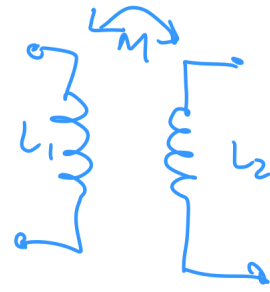

- Trafo eş endüktans kavramından faydalanan, dört terminalli en az iki bobin içeren cihazlardır.
- Gerilim kaynağı → birinci sarım
- Yük → ikinci sarım.
- Dirençler → olası güç kayıplarını modeller.
- Doğrusal trafo: bobinler hava, plastik, bakalet, ahşap gibi malzemeler etrafına sarılır.
- Radyo, TV gibi radyo frekans devrelerinde kullanılır.

Kaynaktan görülen empedansı bulalım: $\rightarrow Z_{in} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}_1}$

$$(1) \quad -\bar{V} + \bar{I}_1 R_1 + \bar{I}_1 j\omega L_1 - j\omega M \bar{I}_2 = 0$$

$$(2) \quad R_2 \bar{I}_2 + \bar{Z}_L \bar{I}_2 + j\omega L_2 \bar{I}_2 - j\omega M \bar{I}_1 = 0$$

$$(2) \quad \bar{I}_2 (R_2 + j\omega L_2 + \bar{Z}_L) = j\omega M \bar{I}_1$$

$$\bar{I}_2 = \frac{j\omega M}{R_2 + j\omega L_2 + \bar{Z}_L} \bar{I}_1$$

$$(1) \quad \bar{V} = \bar{I}_1 (R_1 + j\omega L_1) - \frac{(j\omega M)(j\omega M) \bar{I}_1}{R_2 + j\omega L_2 + \bar{Z}_L}$$

$$\bar{V} = \bar{I}_1 \left(R_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2 + \bar{Z}_L} \right)$$

$$Z_{in} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}_1} = \underbrace{R_1 + j\omega L_1}_{\text{Birincil empedans}} + \underbrace{\frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2 + Z_L}}_{\text{Yansiyar (Reflected) Empedans}}$$

Önemli: Yansiyar empedans noktaların konumundan bağımsız olarak her + işaretle.

Find the input impedance of the circuit in Fig. 13.25 and the current from the voltage source.

Practice Problem 13.4

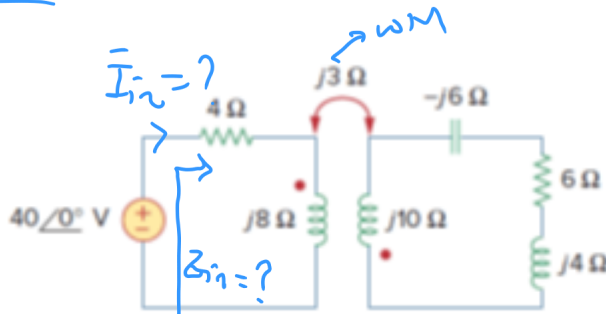


Figure 13.25
For Practice Prob. 13.4.

Answer: $8.58 \angle 58.05^\circ \Omega$, $4.662 \angle -58.05^\circ \text{ A}$.

$$\omega M = 3$$

$$Z_{in} = 4 + j8 + \frac{9}{j10 - j6 + 6 + j4}$$

$$= 4 + j8 + \frac{9}{6 + j8}$$

$$Z_{in} = 4 + j8 + \frac{9}{10 \angle 53^\circ} = 4 + j8 + 0.9 \angle -53^\circ$$

$$Z_{in} = 4 + j8 + 0.54 - j0.72$$

$$= 4.54 + j7.28 = 8.58 \angle 58.05^\circ \Omega$$

$$\bar{I}_{in} = \frac{40 \angle 0^\circ}{Z_{in}} = \frac{40 \angle 0^\circ}{8.58 \angle 58.05^\circ} = 4.662 \angle -58.05^\circ \text{ A}$$

Example 13.4

In the circuit of Fig. 13.24, calculate the input impedance and current I_1 . Take $Z_1 = 60 - j100 \Omega$, $Z_2 = 30 + j40 \Omega$, and $Z_L = 80 + j60 \Omega$.

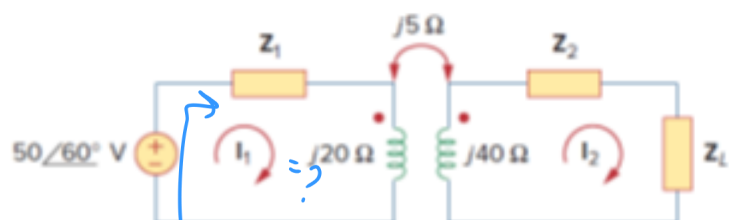


Figure 13.24
For Example 13.4.

$$Z_{in} = 60 - j100 + j20 + \frac{25}{j40 + 30 + j40 + 80 + j60}$$

$$= 60 - j80 + \frac{25}{110 + j140} = 60 - j80 + \underbrace{\frac{5}{22 + j28}}_{\text{Yansıyor.}}$$

$$Z_{in} = 100.14 \angle -53.1^\circ \Omega \quad \bar{I}_1 = \frac{50 \angle 60^\circ}{Z_{in}} = 0.5 \angle 113.1^\circ A$$



13.5 ideal Trafolar:

$$M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

$\rightarrow k \approx 1$

Kayıpsız, sonsuz endüktanslı bobinler ve yüksek iletken malzeme

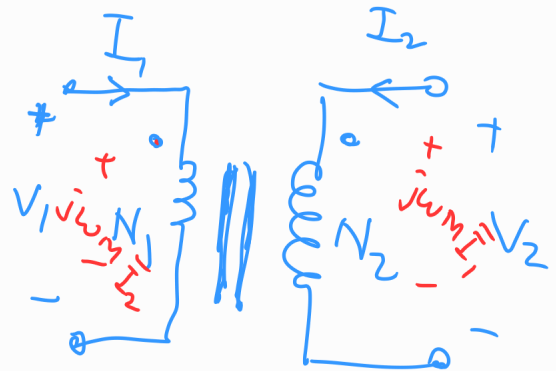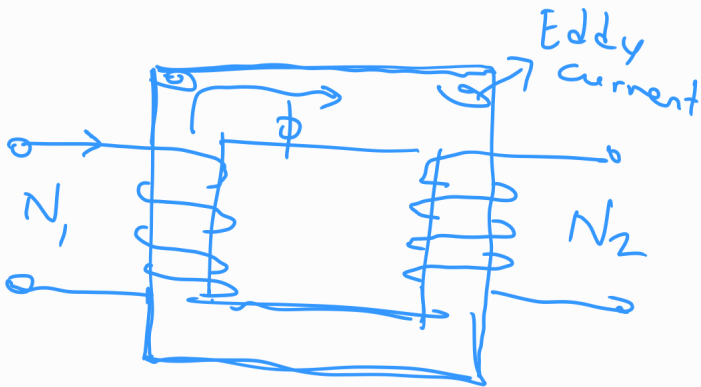Demir çekirdekli kullanılır ve güç sistemlerinde kullanım alanı bulur.



$$(1) \bar{V}_1 = j\omega L_1 \bar{I}_1 + j\omega M \bar{I}_2$$

$$(2) \bar{V}_2 = j\omega L_2 \bar{I}_2 + j\omega M \bar{I}_1$$

$$(1) \bar{I}_1 = \frac{\bar{V}_1 - j\omega M \bar{I}_2}{j\omega L_1}$$

$M = \sqrt{L_1 L_2}$ olursa

$$(2) \quad \bar{V}_2 = j\omega L_2 \bar{I}_2 + j\omega \sqrt{L_1 L_2} \left(\frac{\bar{V}_1 - j\omega \sqrt{L_1 L_2} \bar{I}_2}{j\omega L_1} \right)$$

$$\bar{V}_2 = j\omega L_2 \bar{I}_2 + \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} \bar{V}_1 - j\omega L_2 \bar{I}_2 = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} \bar{V}_1$$

$$\sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \frac{N_2}{N_1} = n$$

$$* \quad \boxed{\bar{V}_2 = n \bar{V}_1}$$

$$\frac{N_2}{N_1} = 10 \quad \frac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1} = 10$$

* Trafoda kayıp olmadığından ve enerji korunumundan,

$$* \quad \boxed{\frac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1} = \frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2} = n}$$

$n=1$: İzolasyon trafosu (elektiriksel temas olmadan gerilimi karşı tarafa geçirmek)
 $n>1$: Step-up trafo
 $n<1$: Step-down trafo

Yukarıdaki birincil-ikincil ilişkisi, noktaların konumu, ve akım/gerilim tanımlarına göre değişir.

Nokta kuralı:

- 1) Hem V_1 hem de V_2 noktalı tarafta pozitif ise gerilim ilişkisi pozitif.
- 2) Hem I_1 hem de I_2 noktalı taraftan giriyorsa veya çıkıyorsa akım ilişkisi negatif.

Güçün korunumu: $\overline{S}_1 = \overline{V}_1 \overline{I}_1^* = \frac{\overline{V}_2}{n} (n \overline{I}_2^*)$
 $= \overline{V}_2 \overline{I}_2^* = \overline{S}_2$

Kaynaktan görülen empedans:

$$\overline{Z}_{in} = \frac{\overline{V}_1}{\overline{I}_1} = \frac{\overline{V}_2/n}{\overline{I}_2 n} = \frac{\overline{V}_2}{\overline{I}_2} \frac{1}{n^2} = \frac{Z_L}{n^2}$$

Yük empedansı kaynağa farklı görünür
 (empedans uyumlama)

Problem 13.7: 2200/110V trafo (ideal)
 $\overline{I}_1 = 25A$

a) turns ratio (n) b) kVA rating c) $\overline{I}_2 = ?$

a) $n = \frac{110}{2200} = \frac{1}{20}$ (step down)

b) $S = 2200 \times 25 = 55 \text{ kVA}$

c) $\overline{I}_2 = \frac{5500A}{110} = 500A$

Example 13.8

For the ideal transformer circuit of Fig. 13.37, find: (a) the source current $\mathbf{I}_1$, (b) the output voltage $\mathbf{V}_o$, and (c) the complex power supplied by the source.

4 bilinmeyen

4 denklem

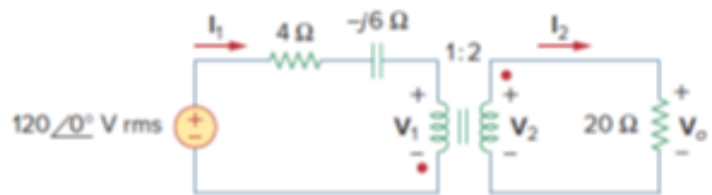


Figure 13.37
For Example 13.8.

(1) $-120 + (4 - j6)I_1 + V_1 = 0$

(2) $-V_2 + 20I_2 = 0$

(4) $\frac{I_2}{I_1} = -\frac{1}{2}$

(3) $\frac{V_2}{V_1} = -2$
 $\rightarrow V_2 = -2V_1$

$$(2) \text{ vs } (3) \quad 2V_1 = -20I_2$$

$$\boxed{V_1 = -10I_2}$$

$$(1) \quad 120 = (4-j6)I_1 - 10I_2 \rightarrow 120 = -2(4-j6)I_2 - 10I_2$$

$$(4) \quad I_1 = -2I_2 \rightarrow 120 = (-18+j12)I_2$$

$$I_2 = \frac{120}{-18+j12}$$

$$I_1 = \frac{120}{9-j6}$$

$$V_o = 20I_2 = \frac{2400}{-18+j12} = \frac{400}{-3+j2} = -92.3 - j61.5 = 110.9 \angle 213.69^\circ$$

In the ideal transformer circuit of Fig. 13.38, find V_o and the complex power supplied by the source.

Practice Problem 13.8

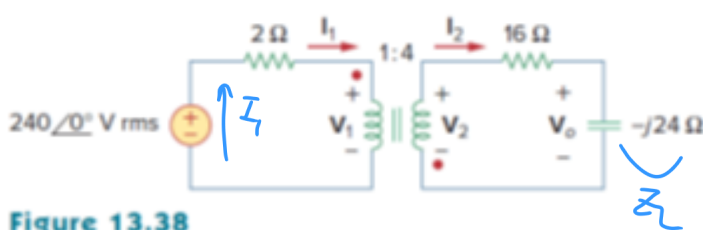


Figure 13.38
For Practice Prob. 13.8.

Answer: $429.4 \angle 116.57^\circ$ V, $17.174 \angle -26.57^\circ$ kVA.

$$\boxed{V_o = -j24 \tilde{I}_2}$$

$$\boxed{\tilde{S} = -240 \angle 0^\circ \cdot \tilde{I}_1^*}$$

$$(1) \quad -240 + 2\tilde{I}_1 + \tilde{V}_1 = 0$$

$$(2) \quad -\tilde{V}_2 + (16-j24)\tilde{I}_2 = 0 \rightarrow \tilde{V}_2 = (16-j24)\tilde{I}_2$$

$$(3) \quad \frac{\tilde{V}_2}{\tilde{V}_1} = -4 \Rightarrow \tilde{V}_2 = -4\tilde{V}_1 \rightarrow -4\tilde{V}_1 = (16-j24)\tilde{I}_2$$

$$-\tilde{V}_1 = (4-j6)\tilde{I}_2$$

$$\tilde{V}_1 = (-4+j6)\tilde{I}_2$$

$$(4) \quad \frac{\tilde{I}_2}{\tilde{I}_1} = -\frac{1}{4}$$

$$\textcircled{1} \quad 240 = 2\bar{I}_1 + \bar{V}_1 = 2\bar{I}_1 + (-4+j6)\bar{I}_2 = 240$$

$$\textcircled{4} \quad \bar{I}_1 = -4\bar{I}_2$$

$$\textcircled{1} \quad -8\bar{I}_2 + (-4+j6)\bar{I}_2 = 240$$

$$\boxed{\bar{I}_2 = \frac{240}{(-12+j6)}} \rightarrow \bar{V}_0 = -j24\bar{I}_2 = \frac{-j24 \times 240}{-12+j6}$$

$$= \frac{-j4 \times 240}{-2+j} = \frac{-j960}{-2+j}$$

$$\begin{aligned} \bar{V}_0 &= \frac{-j960(-2-j)}{(-2+j)(-2-j)} = \frac{960(2j-1)}{5} \\ &= 192(2j-1) \\ &= 192\sqrt{5} \angle 180 - \tan^{-1}\left(\frac{2}{1}\right) \\ \bar{V}_0 &= 429.3 \angle 116.57^\circ \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{I}_1 &= -4\bar{I}_2 \\ &= \frac{-960}{-12+j6} \end{aligned}$$

$$\bar{S} = -240 \angle 0^\circ, \bar{I}_1^* = -240 \cdot \frac{-960}{-12-j6} = -\frac{240 \times 960}{12+j6}$$

$$= -\frac{40 \times 960}{2+j} = -\frac{40 \times 960}{\sqrt{5}} \angle -\tan^{-1}(2)$$

$$= 17.17 \angle -26.57^\circ \text{ kVA}$$

$$\bar{S} = -1.5359 \times 10^4 + j 7681 \text{ VA}$$

Calculate the power supplied to the 10Ω resistor in the ideal transformer circuit of Fig. 13.39.

Example 13.9

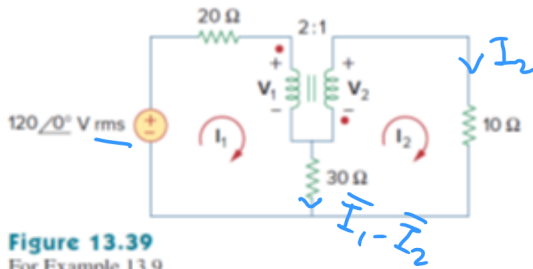


Figure 13.39
For Example 13.9.

$$P_{10\Omega} = |I_2|^2 \times 10 \text{ W}$$

$$\textcircled{1} \quad -120 + 20\bar{I}_1 + \bar{V}_1 + 30(\bar{I}_1 - \bar{I}_2) = 0$$

$$\textcircled{2} \quad -\bar{V}_2 + 10\bar{I}_2 - 30(\bar{I}_1 - \bar{I}_2) = 0$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1} = -\frac{1}{2} \rightarrow \bar{V}_1 = -2\bar{V}_2$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{\bar{I}_2}{\bar{I}_1} = -2 \rightarrow \bar{I}_2 = -2\bar{I}_1$$

$$\textcircled{1} \quad -120 + 20\bar{I}_1 - 2\bar{V}_2 + 30\bar{I}_1 + 60\bar{I}_1 = 0$$

$$\boxed{120 = 110\bar{I}_1 - 2\bar{V}_2}$$

$$\textcircled{2} \quad -\bar{V}_2 - 20\bar{I}_1 - 30\bar{I}_1 - 60\bar{I}_1 = 0$$

$$\bar{V}_2 = -110\bar{I}_1$$

$$\textcircled{1} \text{ and } \textcircled{2} \quad 120 = -\bar{V}_2 - 2\bar{V}_2 \Rightarrow \boxed{\bar{V}_2 = -40 \text{ V}_{rms}}$$

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{V}_2}{-110} = \frac{40}{110} \text{ A}_{rms}$$

$$\bar{I}_2 = -2\bar{I}_1 = -\frac{80}{110} \text{ A}_{rms}$$

$$P_{10\Omega} = \left(\frac{80}{110}\right)^2 \times 10 = 5.329 \text{ W}$$

Practice Problem 13.9

Find V_o in the circuit of Fig. 13.40.

$$\bar{V}_o = 8 \bar{I}_3$$

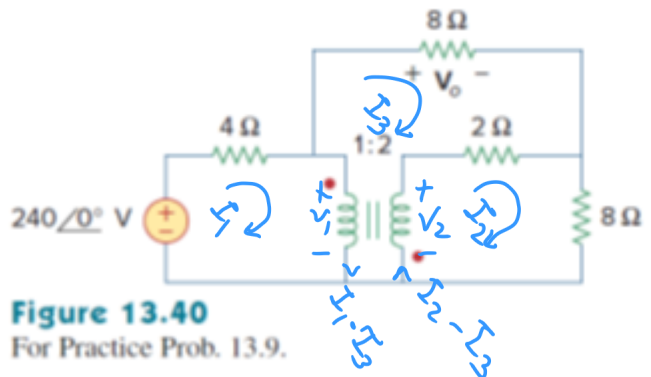


Figure 13.40
For Practice Prob. 13.9.

Answer: 96 V.

$$(1) -240 + 4I_1 + V_1 = 0$$

$$(2) -V_2 + 2(I_2 - I_3) + 8I_2 = 0$$

$$(3) 8I_3 + 2(I_3 - I_2) + V_2 - V_1 = 0$$

$$(4) \frac{V_2}{V_1} = -2 \Rightarrow V_2 = -2V_1$$

$$(5) \frac{I_2 - I_3}{I_1 - I_3} = -\frac{1}{2} \rightarrow \boxed{I_1 + 2I_2 = 3I_3}$$

$$I_3 = \frac{I_1 + 2I_2}{3}$$

$$I_1 = 3I_3 - 2I_2$$

$$I_1 = 3(I_3 - I_2) + I_2$$

$$I_3 - I_2 = \frac{I_1 - I_2}{3}$$

$$(2) -V_2 - \frac{2}{3}(I_1 - I_2) + 8I_2 = 0$$

$$(3) \frac{8}{3}(I_1 + 2I_2) + \frac{2}{3}(I_1 - I_2) - 3V_1 = 0$$

$$(2) \quad 2V_1 = \frac{2}{3}I_1 - \frac{2}{3}I_2 - 8I_2$$

$$(3) \quad 3V_1 = \frac{10}{3}I_1 + \frac{14}{3}I_2$$

$$(2) \quad 3V_1 = I_1 - I_2 - 12I_2 = I_1 - 13I_2$$

$$(3) \quad 3V_1 = \frac{10I_1}{3} + \frac{14}{3}I_2$$

$$I_1 - 13I_2 = \frac{10I_1}{3} + \frac{14}{3}I_2$$


$$3I_1 - 39I_2 = 10I_1 + 14I_2$$

$$\boxed{-7I_1 = 53I_2}$$

Sonuc: $\bar{V}_0 = 96V$

13.6 ideal Ototrafo (Auto transformer)

Tek bir sarım var (Toplam $N_1 + N_2$ sarım var)

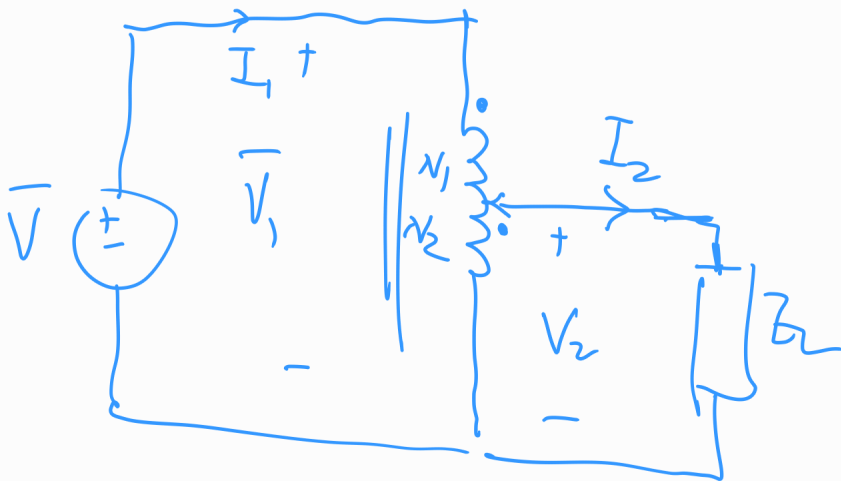

Example 13.11

Refer to the autotransformer circuit in Fig. 13.44. Calculate: (a) I_1 , I_2 , and I_o if $Z_L = 8 + j6 \Omega$, and (b) the complex power supplied to the load.

$$S_1 = V_1 I_1^* = S_2 = V_2 I_2^*$$

$$\frac{V_2}{I_2} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{5}{2}$$

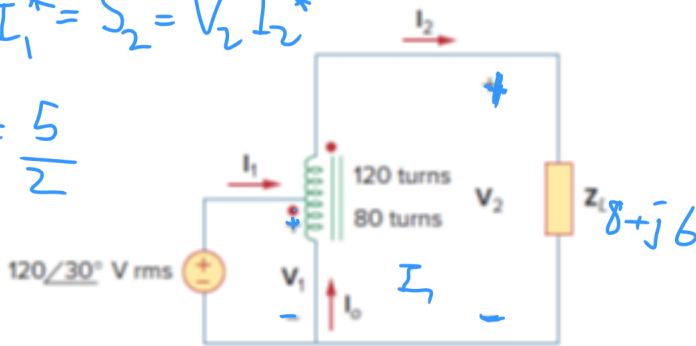


Figure 13.44
For Example 13.11.

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{200}{80} = \frac{5}{2} \quad \checkmark$$

$$\bar{V}_1 = 120 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\bar{V}_2 = 300 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{5}{2} I_2 = 75 \angle -7^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \bar{S} &= -120 \angle 30^\circ \cdot I_1^* \\ &= -120 \angle 30^\circ \cdot 75 \angle 7^\circ \\ &= -9000 \angle 37^\circ \text{ VA} \\ &= -7200 - j5400 \text{ VA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{I}_2 &= \frac{\bar{V}_2}{Z_L} = \frac{300 \angle 30^\circ}{10 \angle 37^\circ} \\ \bar{I}_2 &= 30 \angle -7^\circ \text{ A} \end{aligned}$$



$$\frac{V_2 - V_1}{V_1} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

$$2V_2 - 2V_1 = 3V_1$$

$$2V_2 = 5V_1$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{5}{2}$$

13.9 UYGULAMALAR

Empedans Uyumu

Example 13.66

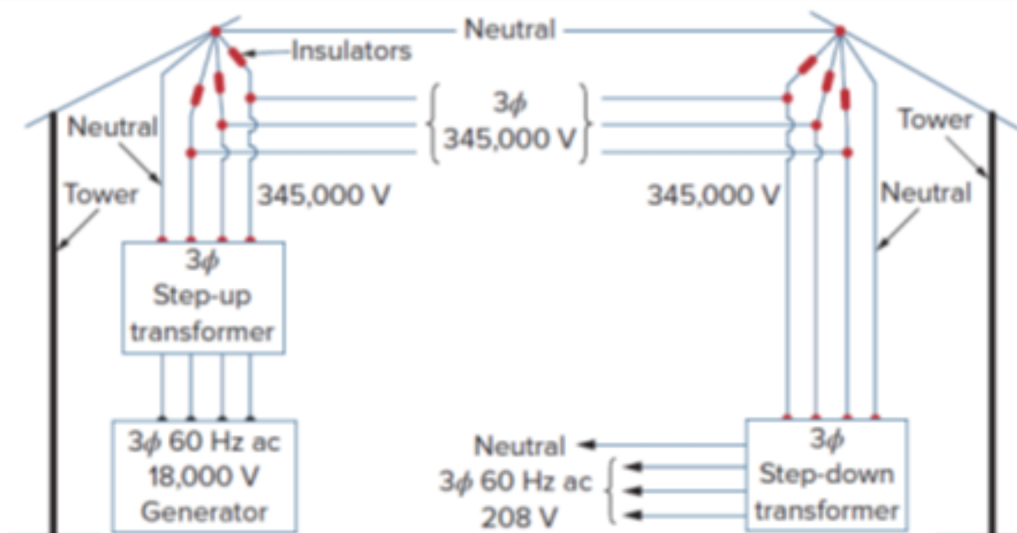
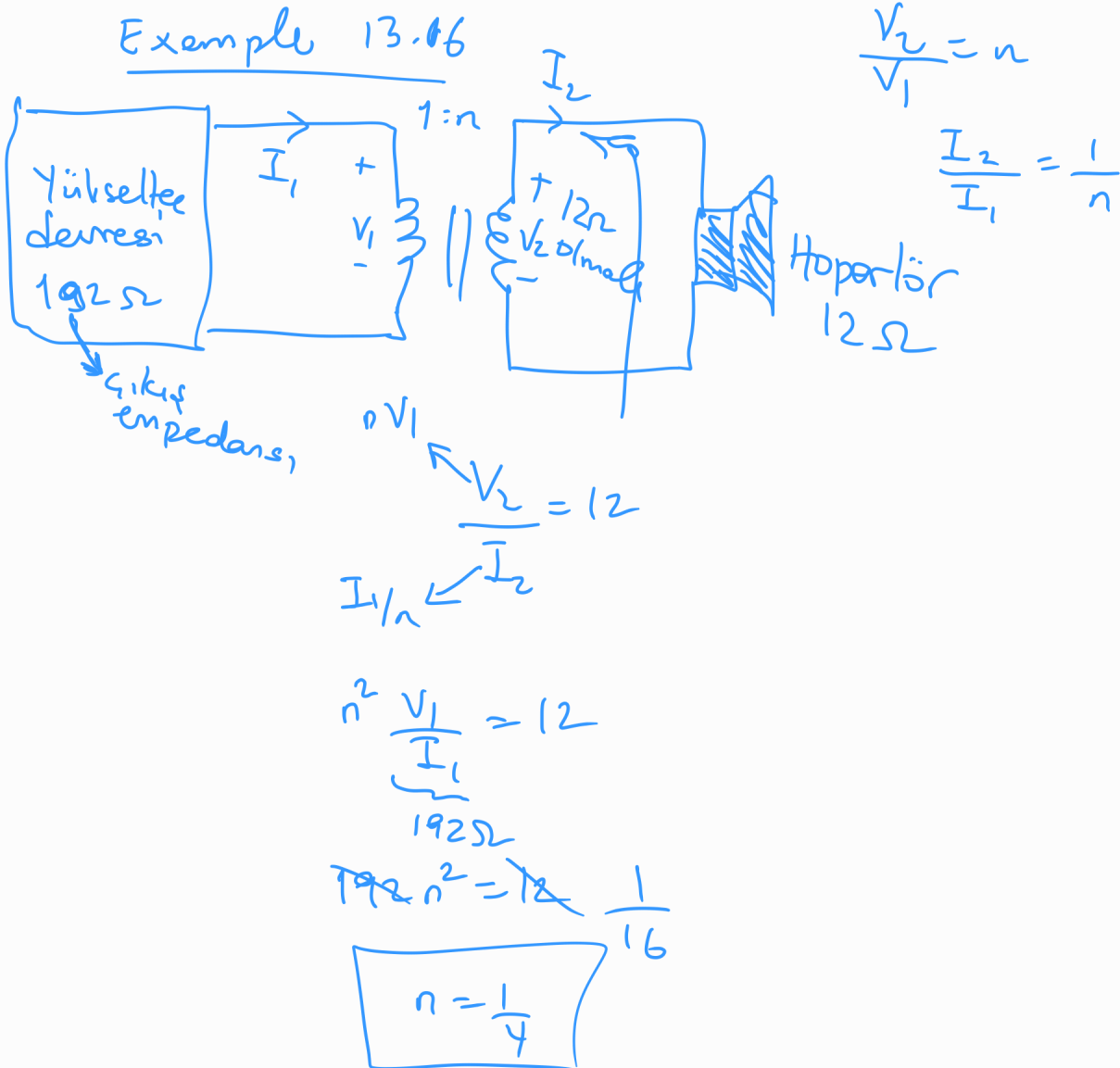


Figure 13.67

A typical power distribution system.