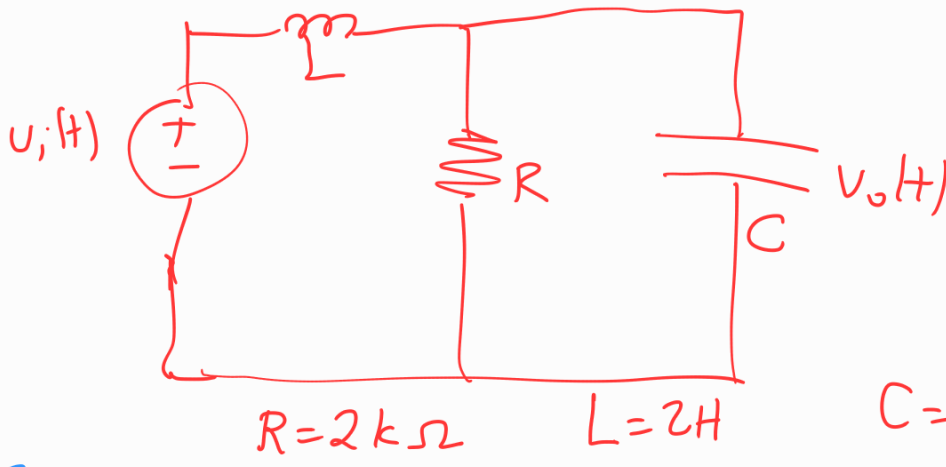


Example 14.10:

What type of filter
cutoff freq?



$\omega \rightarrow 0$ $V_o \rightarrow j\omega L \rightarrow 0$, $\frac{1}{j\omega C} \rightarrow \infty$ $V_o \rightarrow V_i$ geçiyor
 $\omega \rightarrow \infty$ $V_o \rightarrow j\omega L \rightarrow \infty$, $\frac{1}{j\omega C} \rightarrow 0$ $V_o \rightarrow 0$ geçmiyor
 low pass filter olabilir.

$$V_o = V_i \frac{R // \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + (R // \frac{1}{j\omega C})}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = H(\omega) = \frac{R // \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + (R // \frac{1}{j\omega C})} = \frac{\frac{R}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{R}{j\omega C}}$$


$$H(\omega) = \frac{\frac{R}{1 + j\omega RC}}{j\omega L + \frac{R}{1 + j\omega RC}}$$

$$= \frac{R}{\cancel{1 + j\omega RC}} \frac{1}{j\omega L - \omega^2 RLC + R} = \frac{R}{j\omega L + (R - \omega^2 RLC)}$$

$$|H| = \frac{R}{\sqrt{\omega^2 L^2 + (R - \omega^2 RLC)^2}}$$

$$|H| = \frac{2000}{\sqrt{4\omega^2 + (2000 - \omega^2 2000 \times 2 \times 10^{-6})^2}}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow 0} |H(\omega)| &= 1 \\ \lim_{\omega \rightarrow \infty} |H(\omega)| &= 0 \end{aligned} \right\} \text{LPF}$$

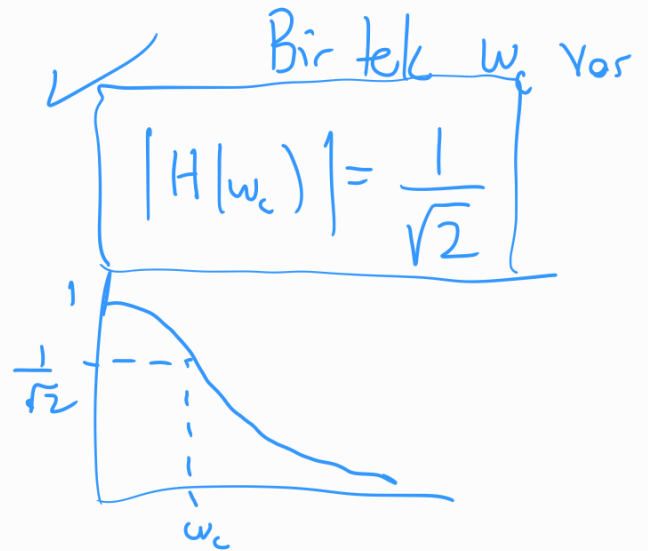

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2000}{\sqrt{4\omega^2 + (2000 - \omega^2 8 \times 10^{-3})^2}}$$



$$4\omega^2 + (2000 - \omega^2 8 \times 10^{-3})^2 = 8 \times 10^6$$

$$4\omega^2 \Rightarrow 4 \times 10^6 - 32\omega^2 + \omega^4 64 \times 10^{-6} = 8 \times 10^6$$

$$\boxed{\omega^4 64 \times 10^{-6} - 28\omega^2 - 4 \times 10^6 = 0} \quad \omega^2 = A$$

$$\omega_c = 742 \text{ rad/s}$$

Example 14.11

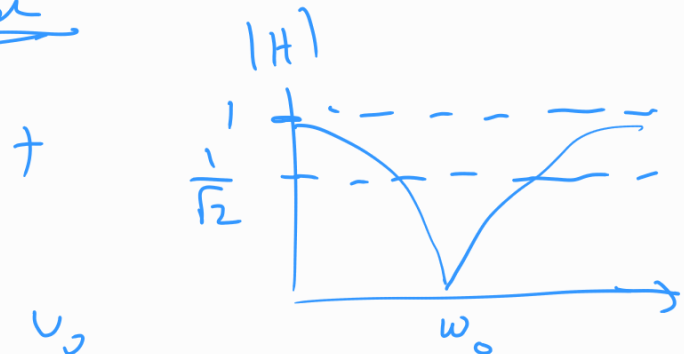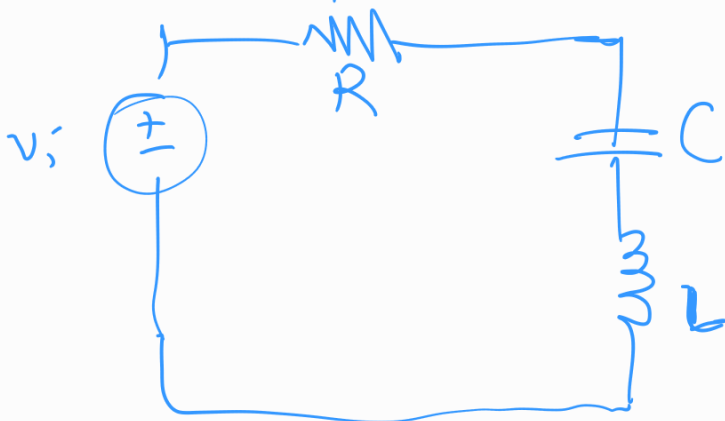

$f_0 = 200 \text{ Hz}$
olması için

L ve C ?


$R = 150 \Omega$ ve $B = 100 \text{ Hz}$ olsun

$$\omega_0 = 2\pi \times 200 = 400\pi \text{ rad/s} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (1)$$

$$(2) B = \frac{X}{L} = \frac{150}{200\pi} \Rightarrow L = \frac{150}{200\pi} = 0.2387 \text{ H}$$

$$(1) = 400\pi = \frac{1}{\sqrt{0.2387 \times C}} \Rightarrow C = \frac{1}{0.2387 \times 160000 \pi^2} = 2.65 \mu\text{F} \checkmark$$

Problem 14.11

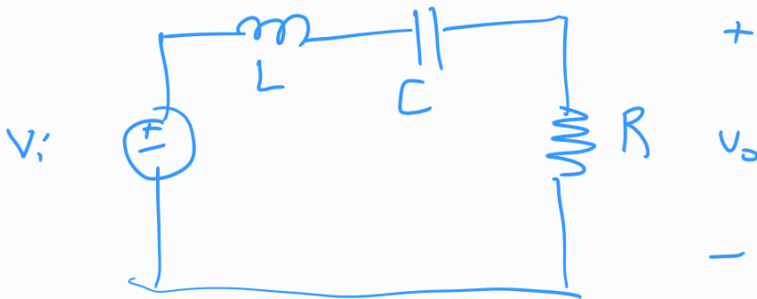

$$\omega_{c1} = 20.1 \text{ kHz}$$

$$\omega_{c2} = 20.3 \text{ kHz}$$


$$R = 30 \text{ k}\Omega$$

$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow V_o \rightarrow 0$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow V_o \rightarrow 0$$

$$\omega = \omega_0 \Rightarrow V_o = V_{in}$$
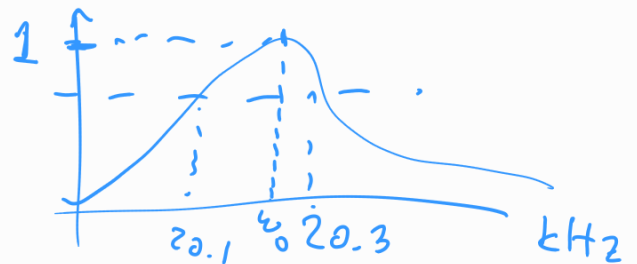
$$j\omega L - \frac{j}{\omega C} = 0 \text{ ohms}$$




$$B = \omega_{c2} - \omega_{c1} = 200 \text{ Hz} \times 2\pi = 4\pi \times 10^2 = \frac{R}{L} = \frac{30000}{L}$$

$$L = \frac{30000}{400\pi} = \frac{300}{4\pi} = 23.87 \text{ H} \checkmark$$

$$\omega_0 \neq 20.2$$
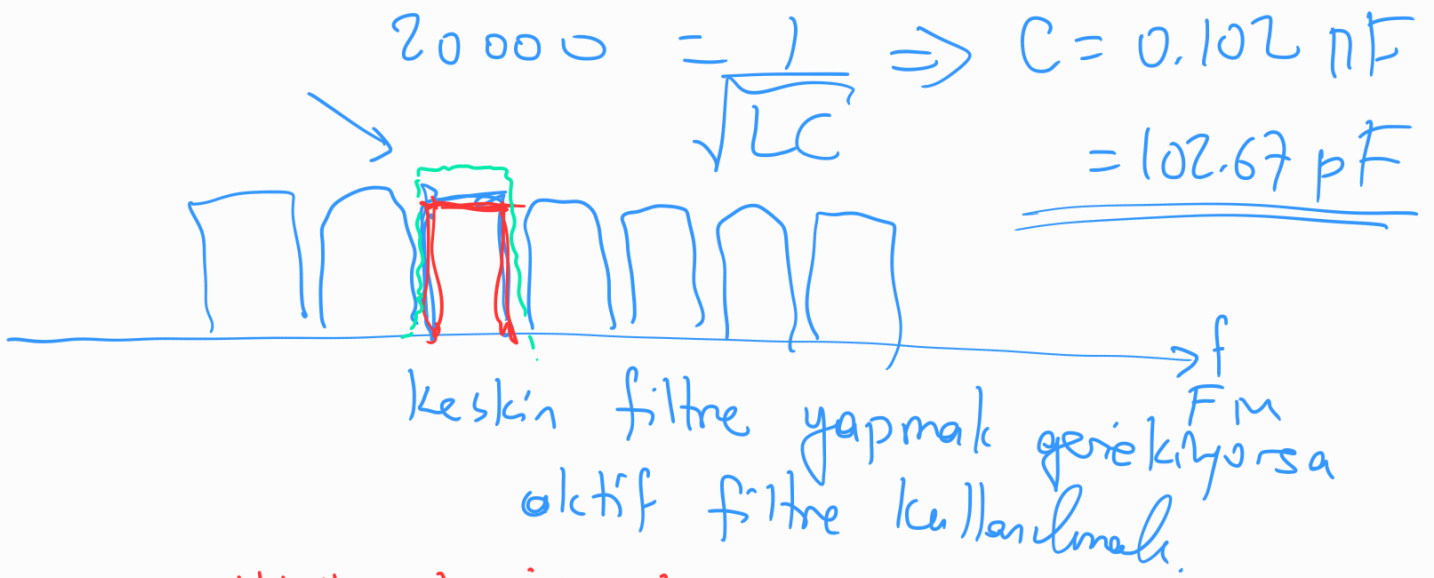
$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\omega_{c1} \omega_{c2}}} = \sqrt{20.1 \times 20.3 \text{ kHz}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



14.8 AKTİF FİLTRELER

R, C ve OPAMP (L yok)

Avantajlar:


- 1) Kaskat yapılar için verir. (Cascade)
- 2) Kazancı sağlayabilir.

Filtre derecesi: Transfer fonksiyonunda, paydadaki polinomun derecesi.

$$\frac{1}{s^2 + 2s + 1} \rightarrow 2. \text{ derece}$$

$$\frac{1}{s^4 + 3s^2 + 2s + 1} \rightarrow 4. \text{ derece}$$

Derece ne kadar fazla olursa, transfer fonksiyonunun kırılma noktalarından sonra, o kadar hızlı iner veya çıkar.

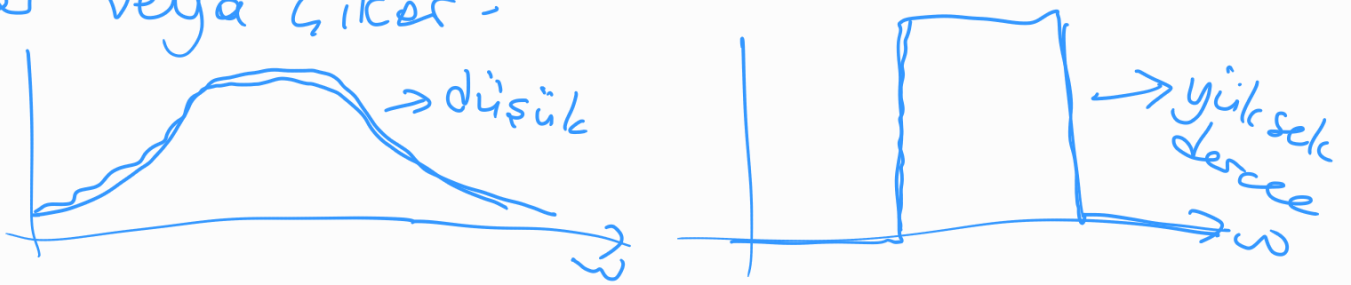


Elimizde 1. derece ve 2. derece temel aktif filtre yapıları olacak. Sonra da...



5. derece

Birinci Derece Düşük Geçirgen Filtre

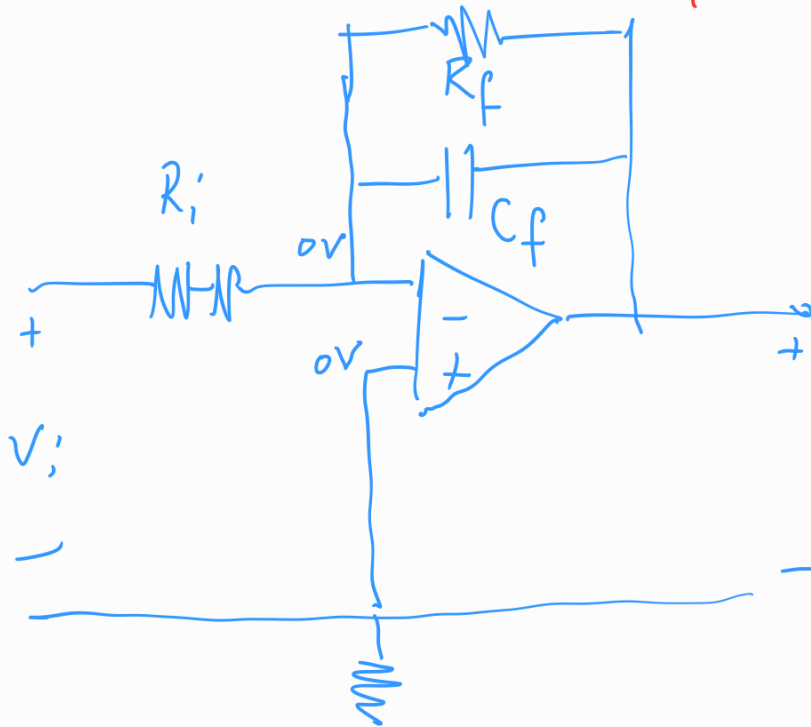

Aktif
1. derece
alçak-geçirgen
filtre

$$\omega \rightarrow 0 : \frac{R_f}{R_i} \text{ kazans}$$

$$\omega \rightarrow \infty : V_o = 0$$

↓
LPF

$$\frac{V_i}{R_i} = \frac{-V_o}{R_f \parallel \frac{1}{j\omega C_f}}$$

$$H = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{R_f \parallel \frac{1}{j\omega C_f}}{R_i} = - \frac{\frac{R_f}{j\omega C_f}}{\left(R_f + \frac{1}{j\omega C_f}\right) R_i}$$

$$H(\omega) = - \frac{R_f}{(1 + j\omega C_f R_f) R_i} = \underbrace{- \frac{R_f}{R_i}}_{\text{katana}} \underbrace{\frac{1}{1 + j\omega C_f R_f}}_{\text{filtre}}$$

Birinci' derece filtrelerin genel formu:

$$H = \frac{K b \omega_c}{s + b \omega_c}$$


$$H(s) = - \frac{R_f}{R_i} \frac{\frac{1}{C_f R_f}}{s + \frac{1}{C_f R_f}}$$

$$\Rightarrow K = - \frac{R_f}{R_i}$$

$$b = 1$$

$$\omega_c = \frac{1}{C_f R_f}$$

Birinci' derece VCVS filtresi:

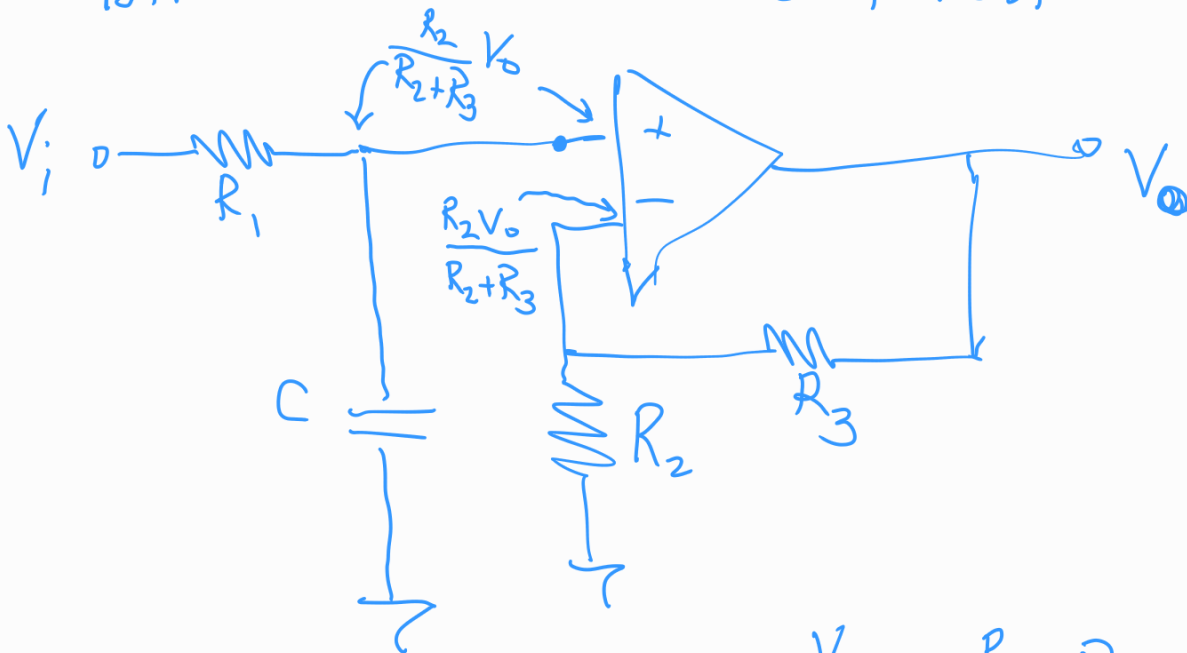

$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = \infty$$

$$V_o = \frac{R_3 + R_2}{R_2} V_i \text{ geçiyor}$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} \Rightarrow 0$$

$$V_o = 0$$

LPF

$$\frac{V_i}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} V_o$$


$$V_i \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_1 C} = V_o \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_1 C} = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot \frac{\frac{1}{R_1 C}}{j\omega + \frac{1}{R_1 C}}$$

$$H(s) = \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) \frac{\frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_1 C}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} K &= 1 + \frac{R_3}{R_2} & b &= 1 \\ \omega_c &= \frac{1}{R_1 C} \end{aligned}}$$

Birinci Derece Yüksek Geçirgen Filtre

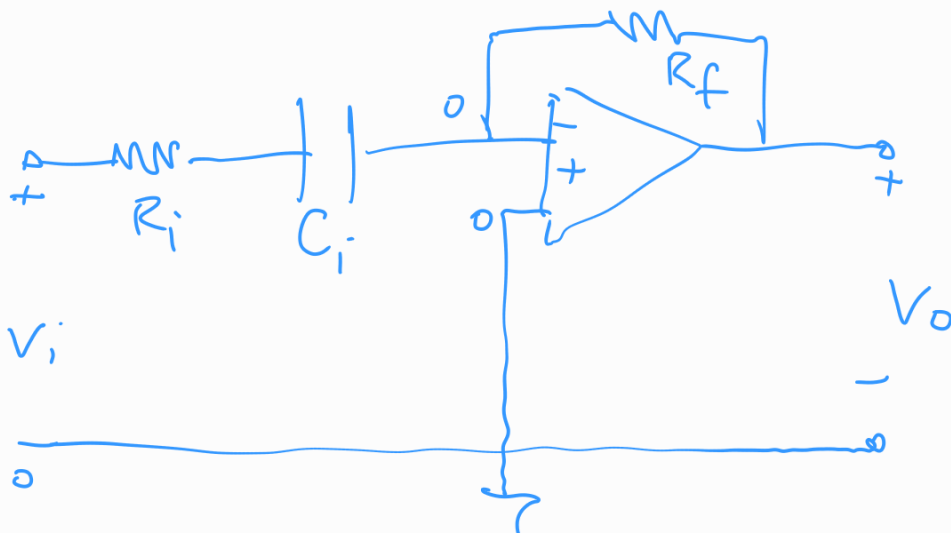

$$\omega \rightarrow 0 : V_o = 0$$

$$\omega \rightarrow \infty : C_i \text{ kısa devre}$$

$$\boxed{V_o = -V_i \frac{R_f}{R_i}} \text{ geçiren}$$

HPF

$$\frac{V_i}{R_i + \frac{1}{j\omega C_i}} = \frac{-V_o}{R_f} \Rightarrow H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i + \frac{1}{j\omega C_i}}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = H(\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C_i R_i}}$$



$$H(\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \cdot \frac{j\omega}{j\omega + \frac{1}{C_i R_i}}$$

$$\text{Genel form: } H(s) = K \frac{s}{s + b\omega_c}$$

burada

$$\left\{ \begin{array}{l} K = -\frac{R_f}{R_i} \\ b = 1 \\ \omega_c = \frac{1}{C_i R_i} \end{array} \right\}$$


Bant Geçirgen Filtreler:

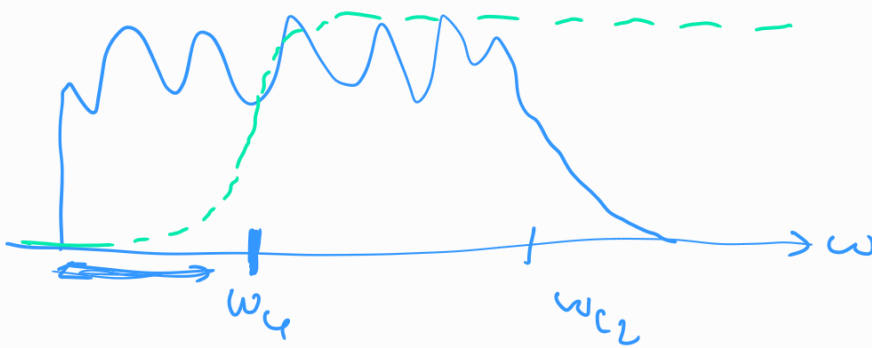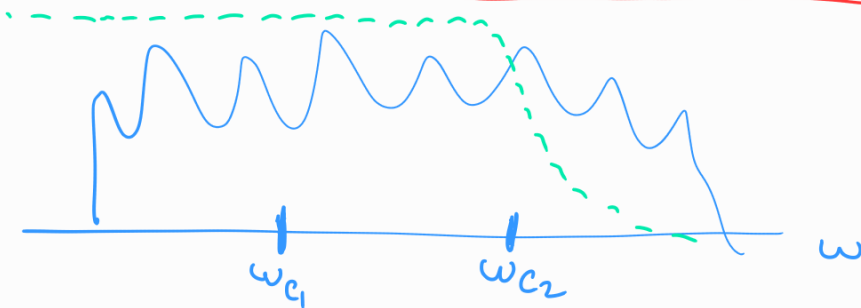

$$B = \omega_{c2} - \omega_{c1}$$


$$\omega_0 \equiv \sqrt{\omega_{c1} \omega_{c2}}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{B}$$

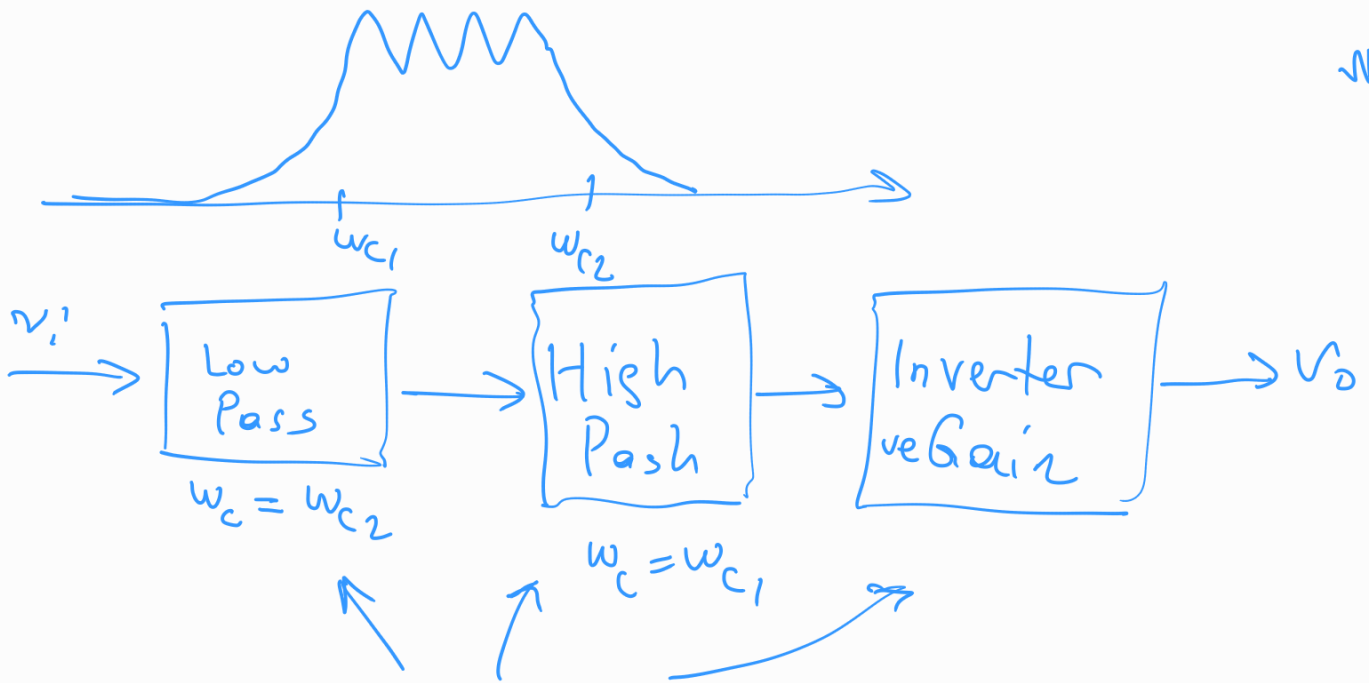

sıra değişebilir, farklıdır

Bant Durduran Filtre:

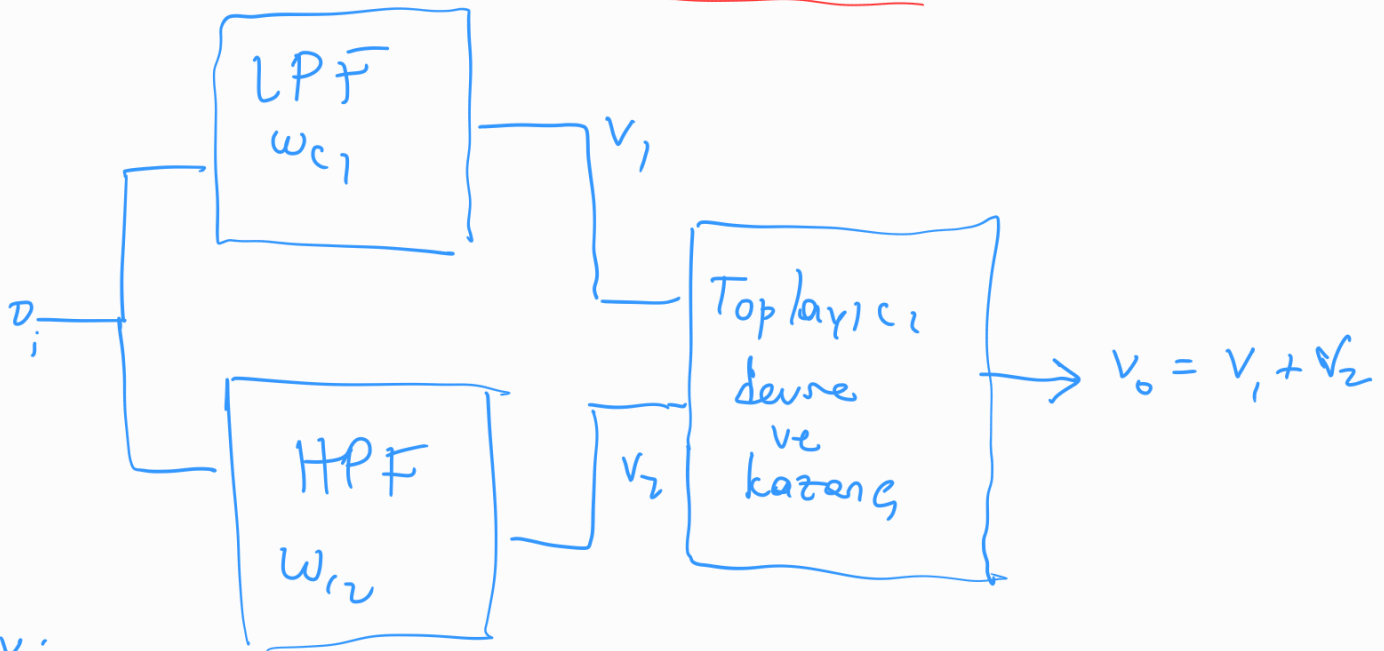

Example 14.12

LPF active

$$\text{gain} = 4$$
$$f_c = 500 \text{ Hz}$$

$$\frac{R_f}{R_i} = 4 \quad \frac{1}{C_f R_f} = 1000\pi$$

$$R_i = 1 \text{ k}\Omega \text{ olsun.} \quad \text{O zaman} \quad R_f = 4 \text{ k}\Omega \text{ olur.}$$

$$C_f = \frac{1}{1000\pi \times 4000} = \frac{1}{4 \times 10^6 \pi} \text{ F}$$

Problem 14.12

Active HPF

kazancı 5

$$f_c \text{ ~~de~~ } = 2 \text{ kHz}$$

$$C = 50 \text{ nF olsun.}$$

$$\frac{R_f}{R_i} = 5 \quad \frac{1}{R_i C_i} = 4000\pi$$

$$\rightarrow 50 \text{ nF olsun}$$

$$R_i = \frac{1}{4000\pi \times 5 \times 10^{-8}} = \frac{10}{20\pi} = \frac{50000}{\pi}$$
$$\approx 1600 \Omega$$

$$R_f = 5 \times R_i = 8 \text{ k}\Omega$$

Example 14.13

Active BPF

$$f_{c1} = 250 \text{ Hz}$$

$$f_{c2} = 3000 \text{ Hz}$$


$$K = 10$$

$$R = 20 \text{ k}\Omega \text{ olsun.}$$

$$\text{LPF} \rightarrow \omega_c = 6000\pi \text{ rad/s}$$

$$\text{HPF} \rightarrow \omega_c = 500\pi \text{ rad/s}$$

son aşama kazanç: $R_f/R_i = 10$

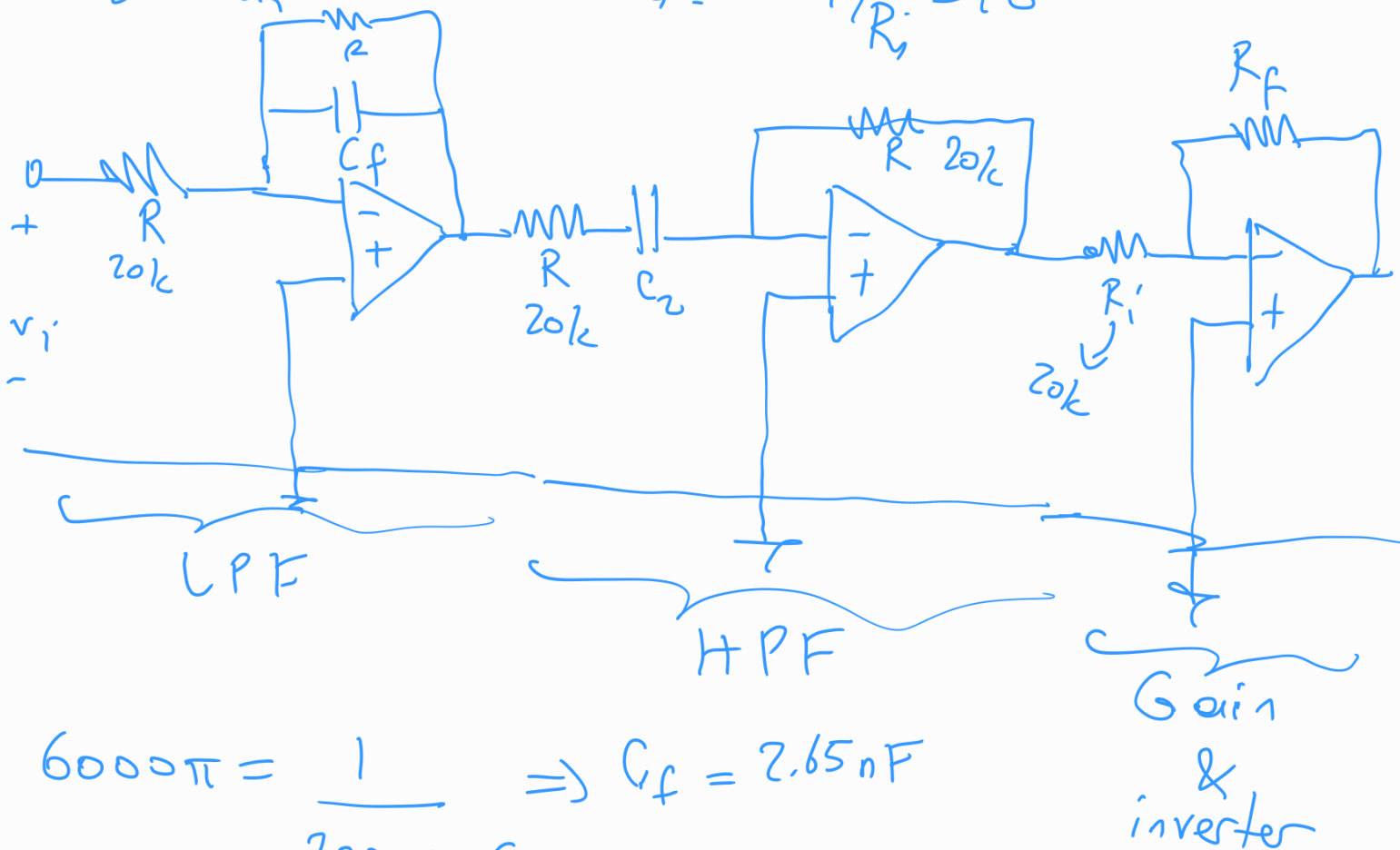

$$6000\pi = \frac{1}{20000 \times C_f} \Rightarrow C_f = 2.65 \text{ nF}$$

$$500\pi = \frac{1}{20000 C_i} = 31.83 \text{ nF}$$

$$R_i = 20 \text{ k ohm}$$

$$R_f = 200 \text{ k ohm}$$