

Yüksek Dereceli Filtreler

Sadece kutuplardan oluşan filtre (All-pole filter)

Bu filtrelerin transfer fonksiyonu "Sabit bir sayı bölü polinom" şeklindedir.

$$\text{Genel ifade: } H(s) = \frac{A_{LP} a_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

Katsayılar filtre tipine bağlıdır.

En yaygın filtre tipleri Butterworth ve Chebyshev filtreleridir.

$s = j\omega$ yazarsak $|H(\omega)|$ büyüklüğü yüksek frekanslar da yaklaşık olarak $|H(j\omega)| = \frac{A_{LP} a_0}{\omega^n}$ olur.

Yani Bode Güzgesi çizildiğinde bu $-20n \text{ dB/dekad}$ eğimli iner. Örneğin 6. dereceden bir filtre -120 dB/dekad eğimli Bode Güzgesine sahiptir.

Butterworth Düşük geçiren filtresi

$$|H(j\omega)| = \frac{A_{LP}}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

n yüksek olsun:

$$\frac{\omega}{\omega_c} < 1 \quad \text{ise} \quad \rightarrow |H(j\omega)| \rightarrow A_{LP}$$

$$\frac{\omega}{\omega_c} > 1 \quad \text{ise} \quad \rightarrow |H(j\omega)| \rightarrow 0$$



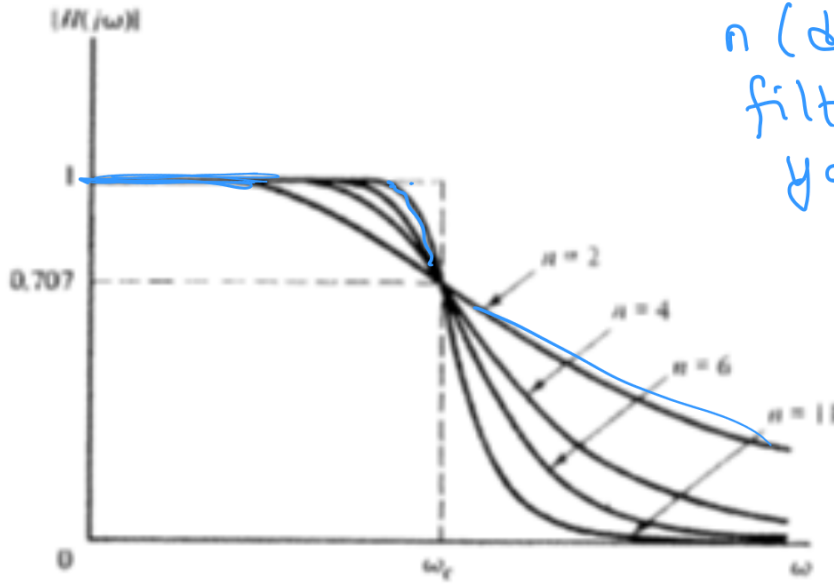


FIGURE 5.5 Low-pass Butterworth magnitudes.


n (derece) arttıkça
filtre ideale daha
yakın hale gelir.

ω_c : kesim frekansı

A_{LP} : Kazanç.


- Butterworth filtresinde $|H(j\omega)|$ ω 'ya göre monoton olarak azalır.

(Cheyshev'de öyle değil :

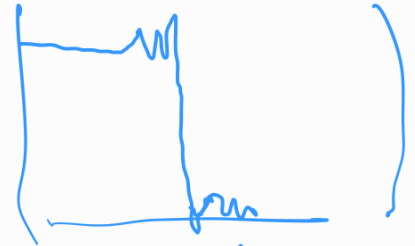

- Butterworth filtresi sıfır frekansta en düz olan filtredir — Maximally flat

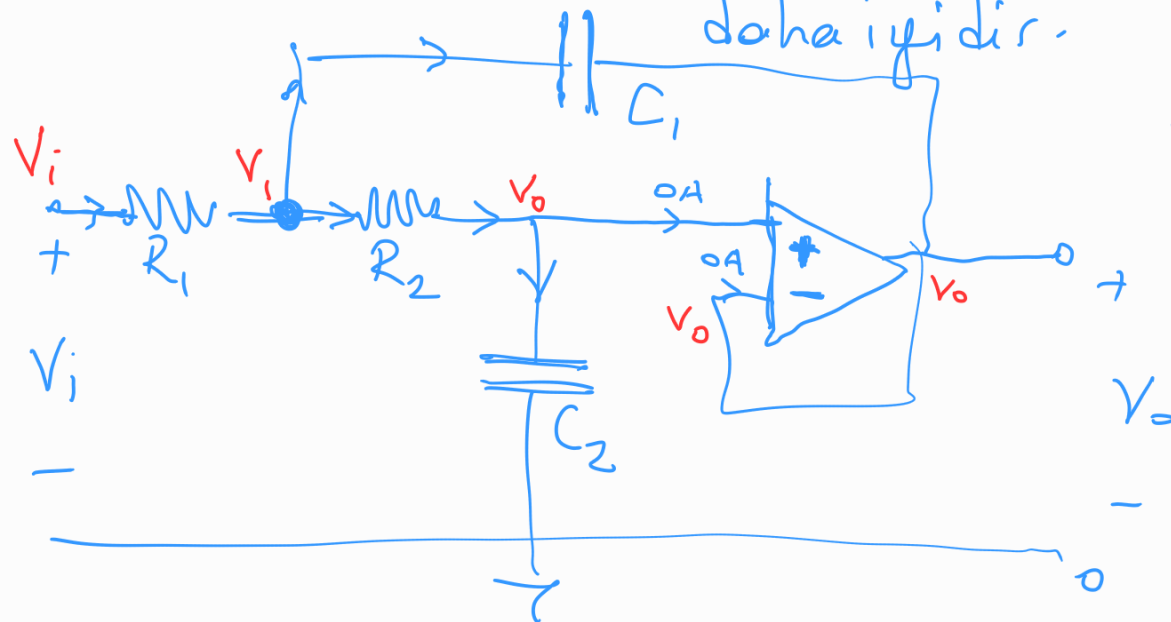- Ancak bu filtre yüksek frekanslarda o kadar da iyi değildir. Bu bölgede Chebyshev filtresi daha iyidir.



Transfer
fonksiyonu?
?

$$\omega \rightarrow 0 \quad V_o \rightarrow V_i \quad (C_1, C_2 \text{ açık devre})$$

$$\omega \rightarrow \infty \quad V_o \rightarrow 0 \quad (C_1, C_2 \text{ kısa devre})$$

Algak gecikmeli filtre.

$$(1) \frac{V_i - V_1}{R_1} = \frac{V_1 - V_o}{R_2} + \frac{V_1 - V_o}{\frac{1}{j\omega C_1}}$$

$$(2) \frac{V_1 - V_o}{R_2} = \frac{V_o}{\frac{1}{j\omega C_2}}$$

$$(1) \frac{V_i}{R_1} = V_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + j\omega C_1 \right) - V_o \left(\frac{1}{R_2} + j\omega C_1 \right)$$

$$(2) \frac{V_1}{R_2} = V_o \left(\frac{1}{R_2} + j\omega C_2 \right) \Rightarrow V_1 = V_o (1 + j\omega C_2 R_2)$$

$$H(j\omega) = \frac{V_o}{V_i}$$

$$(1) \frac{V_i}{R_1} = V_o (1 + j\omega C_2 R_2) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + j\omega C_1 \right) - V_o \left(\frac{1}{R_2} + j\omega C_1 \right)$$

$$V_i = V_o \left[(1 + j\omega C_2 R_2) \left(1 + \frac{R_1}{R_2} + j\omega C_1 R_1 \right) - \frac{R_1}{R_2} - j\omega C_1 R_1 \right]$$

$$V_i = V_o \left[1 + \cancel{\frac{R_1}{R_2}} + \cancel{j\omega C_1 R_1} + j\omega C_2 R_2 + j\omega C_2 R_1 - \omega^2 C_1 C_2 R_1 R_2 - \cancel{\frac{R_1}{R_2}} - \cancel{j\omega C_1 R_1} \right]$$

$$V_i = V_o \left[1 + j(\omega C_2 R_2 + \omega C_2 R_1) - \omega^2 C_1 C_2 R_1 R_2 \right]$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + j(\omega C_2 R_2 + \omega C_2 R_1) - \omega^2 C_1 C_2 R_1 R_2} = H(j\omega)$$

$$H(s) = \frac{1}{1 + sC_2(R_1 + R_2) + s^2 C_1 C_2 R_1 R_2}$$

$$H(s) = \frac{1/C_1 C_2 R_1 R_2}{s^2 + s \frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right) + \frac{1}{C_1 C_2 R_1 R_2}}$$

ikinci dereceden bir filtredir.

Genel form (2. derece)

$$H(s) = \frac{K b \omega_c^2}{s^2 + a \omega_c s + b \omega_c^2}$$

Bize kesim frekansı verilirse

önce $R_1 = R_2 = 1k\Omega$ alıp, oradan C_1 bulunur.

$$\frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = a \omega_c$$

Sonra da

$$b \omega_c^2 = \frac{1}{C_1 C_2 R_1 R_2} \quad \text{esitliğine } R_1, R_2, C_1 \text{ konarak } C_2 \text{ bulunur.}$$

böylece filtreyi tasarlamış oluruz.

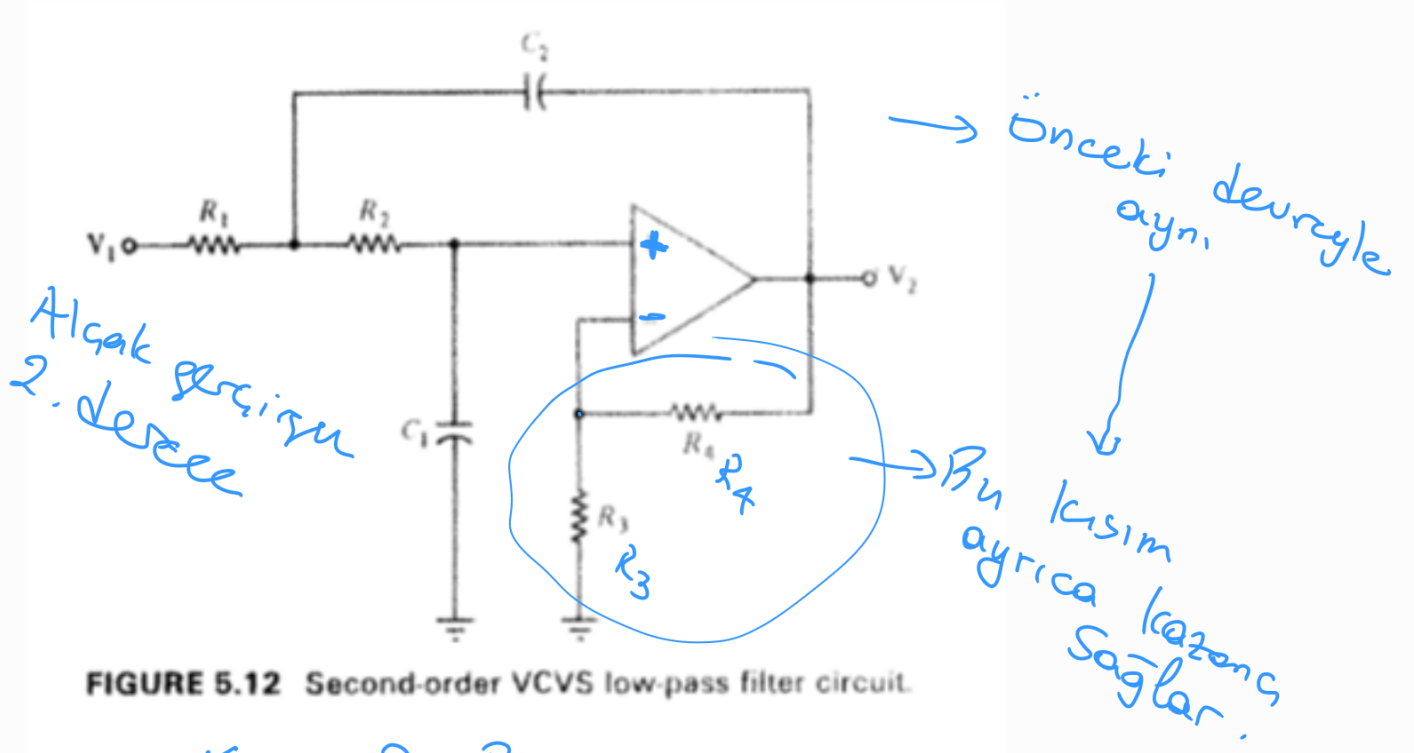


FIGURE 5.12 Second-order VCVS low-pass filter circuit.

$$K = \frac{R_3 + R_4}{R_3}$$

Butterworth Katsayıları

n	a	b
1	-	1
2	1.414214 $\rightarrow \sqrt{2}$	1
3	1.000000	1
	-	1
4	0.765367	1
	1.847759	1
5	-	1
	0.618	1
	1.618	1
6		
7		
8		

LPF 2nd order cutoff 3000 Hz
Gain 3

$$\textcircled{1} \frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = a \omega_c \rightarrow 6000\pi$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{C_1 C_2 R_1 R_2} = b \omega_c \rightarrow 6000\pi$$

$\rightarrow 1 = b$

$R_1 = R_2 = 1k\Omega$
alalım.

$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{C_1} (2 \times 10^{-3}) = \sqrt{2} \times 6000\pi$$

$$C_1 = \frac{2 \times 10^{-3}}{\sqrt{2} \times 6000\pi} = 7.5 \times 10^{-8} = \underline{\underline{75 \text{ nF}}}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{1}{C_1 C_2} = 6000\pi$$

$$C_1 C_2 \xrightarrow{10^6} 75 \times 10^{-9}$$


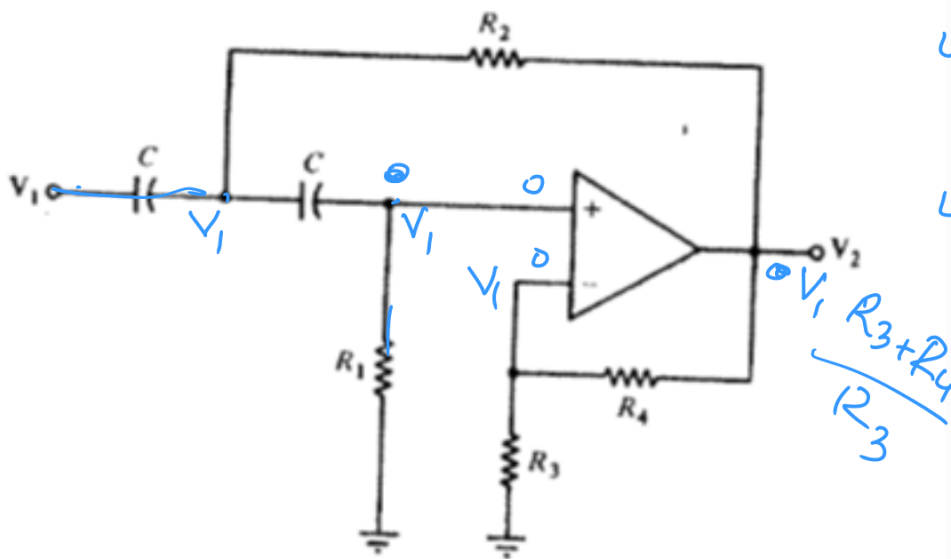


FIGURE 6.4 Second-order VCVS high-pass filter circuit.

$\omega \rightarrow 0$: C aç. k. dire
 $V_o \rightarrow 0$

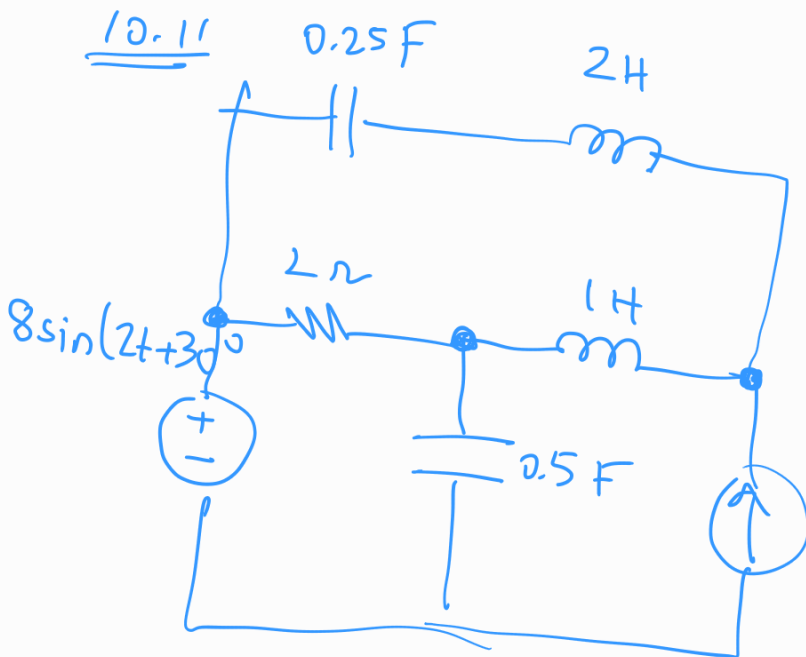$\omega \rightarrow \infty$: C kısa dire
 $V_o \rightarrow V_1 \frac{R_3 + R_4}{R_3}$
 yüksek geçiren.




$$\omega = 2$$

$$\frac{-j}{2 \times 0.25} = -j2$$

$$\cos 2t$$

$$8 \sin(2t + 30^\circ)$$


$$8 \cos(2t + 30 - 90^\circ)$$

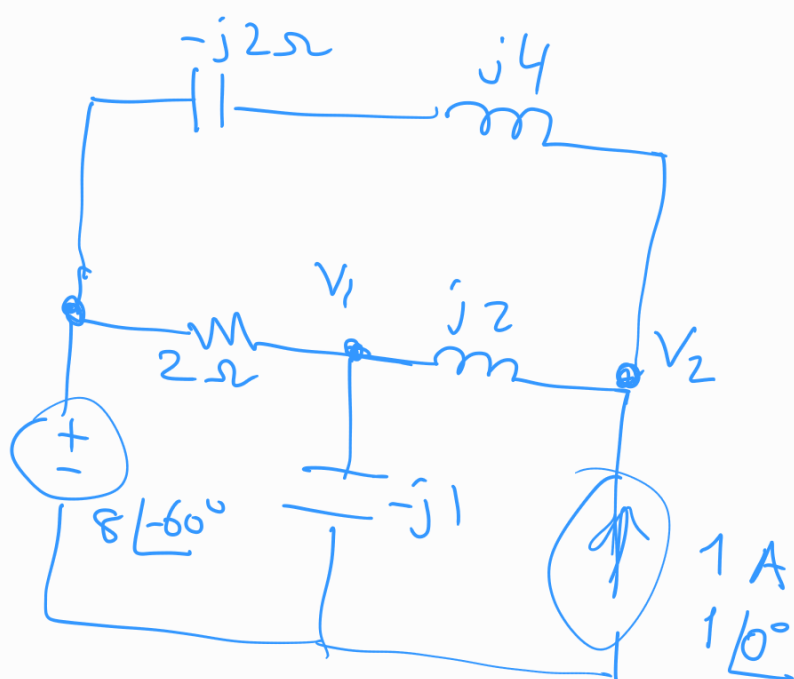

$$\frac{V_1 - 8\angle -60^\circ}{2} + \frac{V_1}{-j} + \frac{V_1 - V_2}{j2} = 0 \quad (1)$$


$$\frac{V_2 - V_1}{j2} + \frac{V_1 - 8\angle -60^\circ}{4 - j2} = 1 \quad (2)$$

11.17

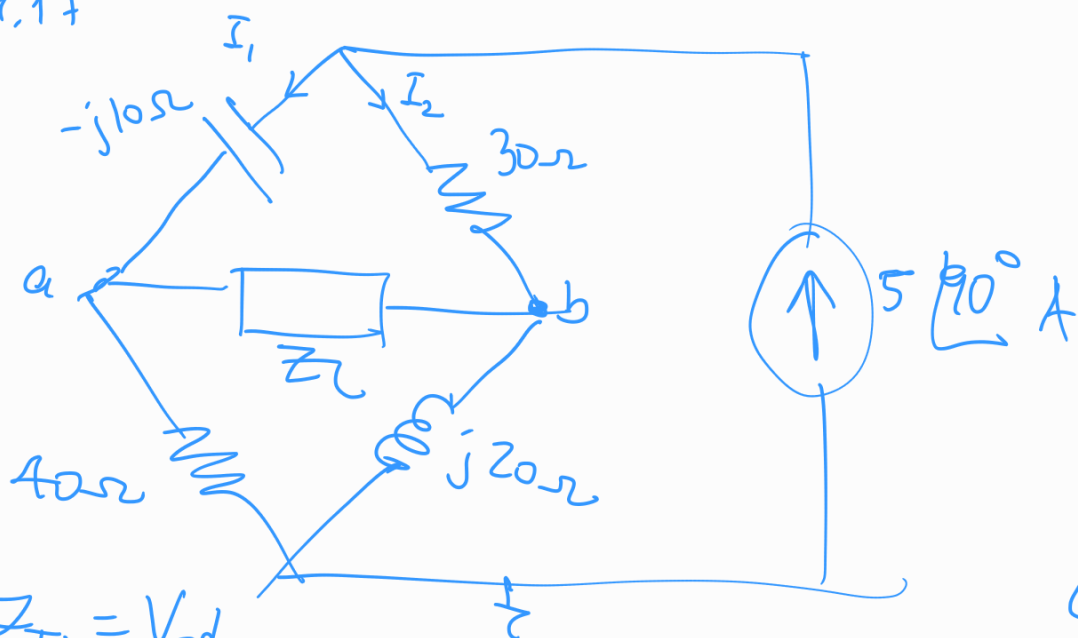

$$Z_{Th} = \frac{V_{ad}}{I_{kd}}$$
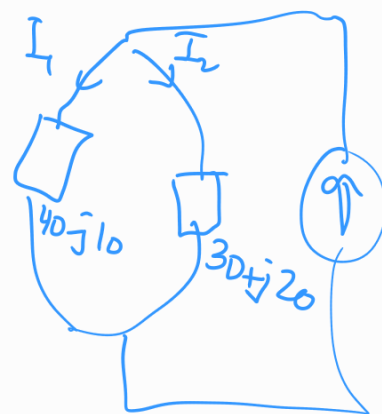
$$\underline{V_{ad}}: I_1 = \frac{5\angle 90^\circ (30 + j20)}{70 + j10}$$



$$I_2 = \frac{5 \angle 90^\circ (40 - j10)}{70 + j10}$$

$$V_{ad} = V_a - V_b$$


$\downarrow$ $\downarrow$
 $40I_1$ $j20I_2$

$$= \frac{200j(30 + j20)}{70 + j10} + \frac{100(40 - j10)}{70 + j10}$$

$$= \frac{6000j - 4000 + 4000 - j1000}{70 + j10}$$

$$V_{ad} = \frac{5000j}{70 + j10} = 10 + j70$$

I_{kd} :

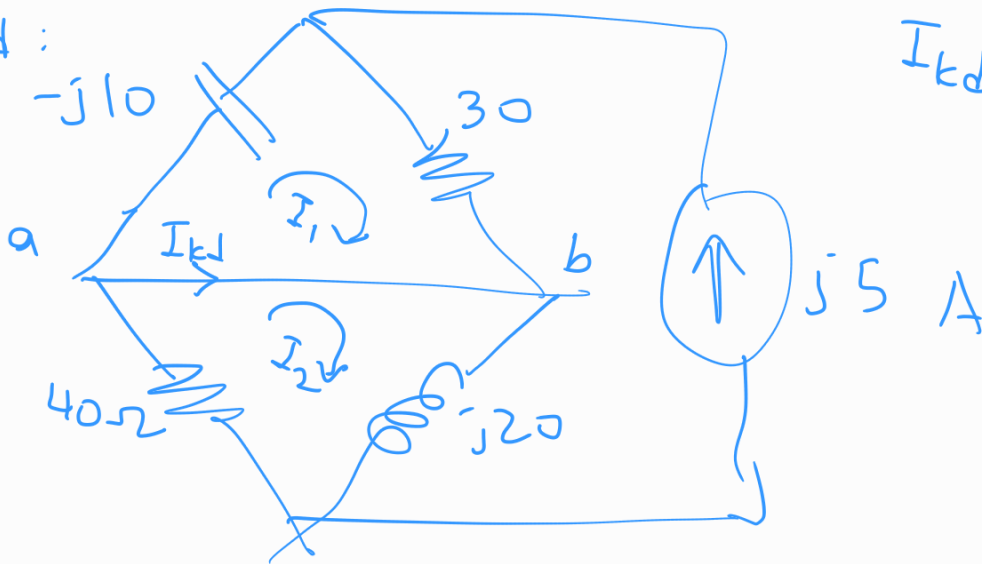

$$I_{kd} = I_2 - I_1$$

$$-j10I_1 + 30(I_1 + j5) = 0$$

$$j20(I_2 + j5) + 40I_2 = 0$$

$$I_1 = \frac{-j150}{30 - j10}$$

$$I_{kd} = I_2 - I_1$$

$$I_2 = \frac{100}{40 + j20}$$


$$= \frac{100}{40 + j20} + \frac{j150}{30 - j10}$$

$$I_d = 0.5 + 3.5j$$

$$Z_{Th} = \frac{10 + 70j}{0.5 + 3.5j} = 20 \Omega$$

$$(30 - j10) \parallel (40 + j20) = 20 \Omega$$

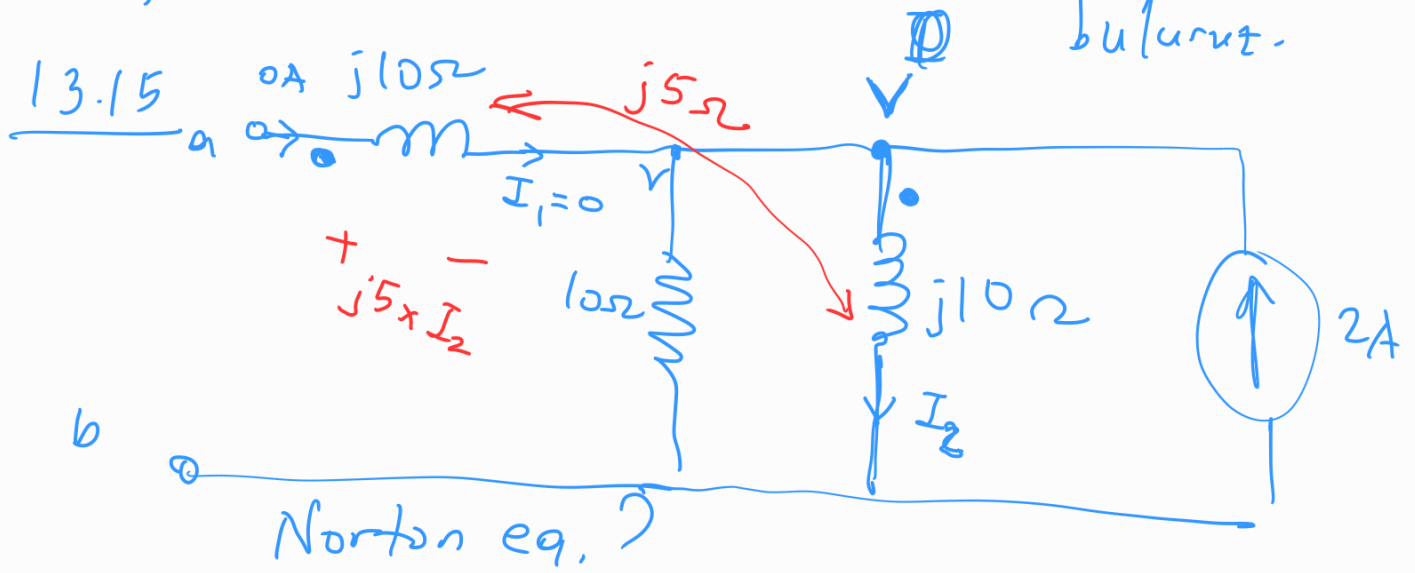→ akım kaynağını sıfırlayarak kolayca buluruz.




$$\frac{V}{10} + \frac{V}{j10} = 2$$

$$V = \frac{2(10j)}{1+j} = \frac{20j}{1+j}$$

$$I_2 = \frac{20j}{1+j} \cdot \frac{1}{10j} = \frac{2}{1+j}$$

$$V_{ad} = V + j5 I_2$$
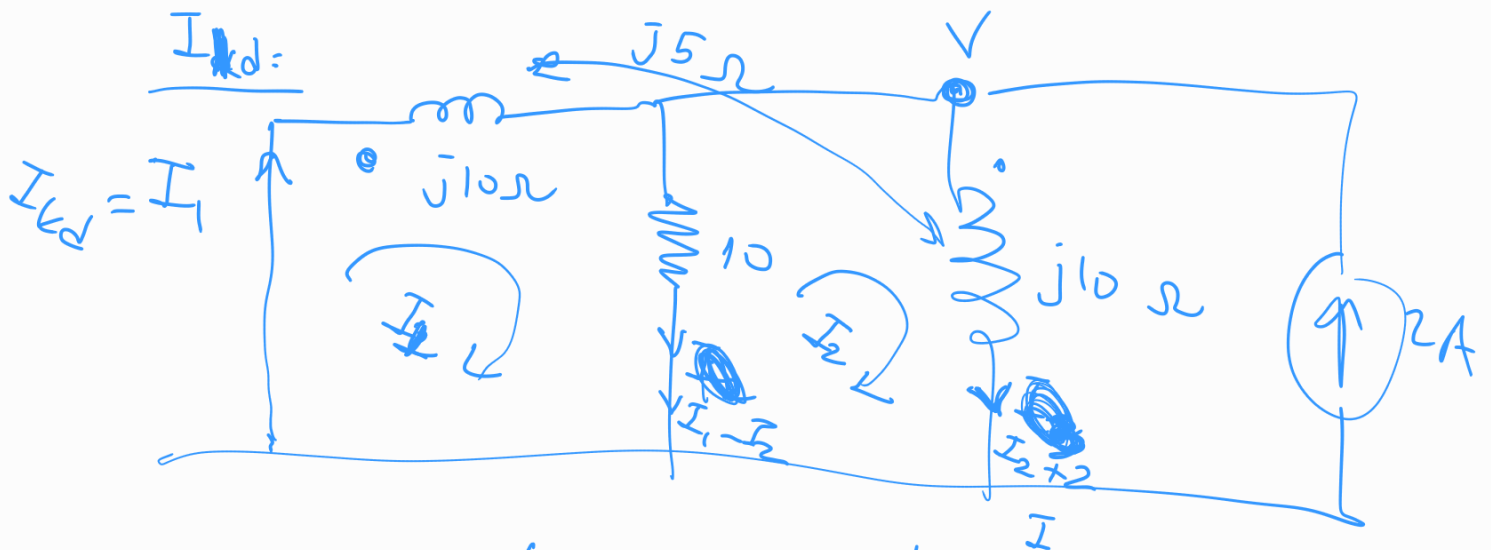
$$V_{ad} = \frac{20j}{1+j} + j5 \cdot \frac{2}{1+j} = \frac{30j}{1+j}$$



$$j10 I_1 + j5(I_2 + 2) + 10(I_1 - I_2) = 0 \quad (1)$$

$$10(I_1 - I_2) = j10(I_2 + 2) + j5 I_1 \quad (2)$$

$$I_1 = I_{kd}$$

$$(10 + j10)I_1 + (-10 + j5)I_2 = -j10$$

$$(10 - j5)I_1 + (-10 - j10)I_2 = j20$$