

16.6 UYGULAMALAR

16.6.1 Sistem Kararlılığı (Stability)


Kararlılık Şartı : $\lim_{t \rightarrow \infty} |h(t)| < \infty$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ H(s) \}$$

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{(s+p_1)(s+p_2) \dots (s+p_n)}$$

1. Kararlılık için bütün kutupların gerçel kısımları negatif olmalıdır. Yani karmaşık düzlemin sol tarafında yer almalıdır.
2. Pasif devreler kararsız olamaz.

Example 16.13 :

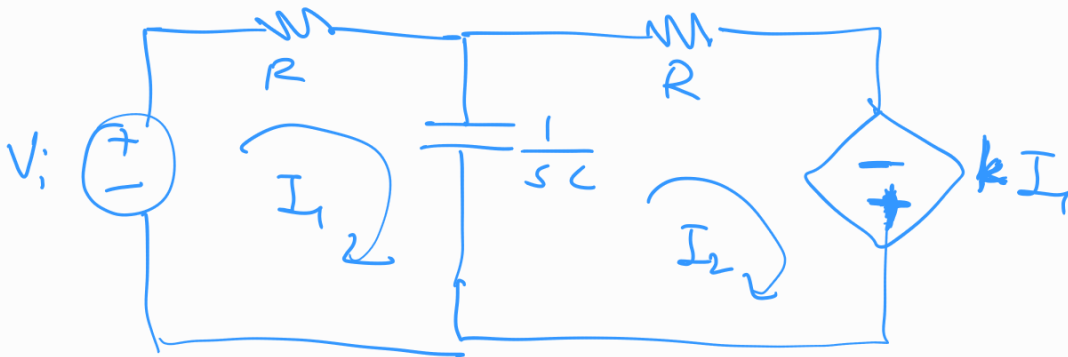

Hangi k değerleri için kararlıdır?

$$-V_i + RI_1 + \frac{1}{sC}(I_1 - I_2) = 0$$

$$\frac{1}{sC}(I_2 - I_1) + RI_2 - kI_1 = 0$$

$$\left(R + \frac{1}{sC}\right)I_1 - \frac{1}{sC}I_2 = V_i$$

$$\left(-\frac{1}{sC} - k\right)I_1 + \left(R + \frac{1}{sC}\right)I_2 = 0$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} R + \frac{1}{sC} & -\frac{1}{sC} \\ -\frac{1}{sC} & R + \frac{1}{sC} \end{bmatrix}}_{\bar{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}}_{\bar{I}} = \underbrace{\begin{bmatrix} V_i \\ 0 \end{bmatrix}}_{\bar{b}}$$

$$\bar{I} = \bar{A}^{-1} \bar{b}$$

$$\Delta = \left(R + \frac{1}{sC}\right)^2 - \frac{1}{sC} \left(\frac{1}{sC} + k\right) \neq 0 \quad \text{determinant.}$$

kararistik denklemin

$$R^2 + \frac{2R}{sC} + \frac{1}{s^2 C^2} - \frac{1}{s^2 C^2} - \frac{k}{sC} = 0$$

$$R^2 = \frac{k - 2R}{sC} \Rightarrow$$

$$s = \frac{k - 2R}{R^2 C} < 0 \quad \text{olmalı}$$

$k < 2R \rightarrow$ kararlılık için.

Example 16.14 :

$$H(s) = \frac{k}{s^2 + s(4-k) + 1}$$

hangisi k değerleri için sistem kararlıdır.

$$s_{1,2} = \frac{-(4-k) \pm \sqrt{(4-k)^2 - 4}}{2}$$

$$-(4-k) < 0$$

$$4-k > 0$$

$$4 > k \text{ olmalıdır}$$

Problem 16.14

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + s(25+\alpha) + 25}$$

$$s_{1,2} = \frac{-(25+\alpha) \pm \sqrt{(25+\alpha)^2 - 100}}{2}$$

$$-(25+\alpha) < 0$$

$$25+\alpha > 0$$

$$\alpha > -25$$

16.32 For the network in Fig. 16.55, solve for $i(t)$ for $t > 0$.


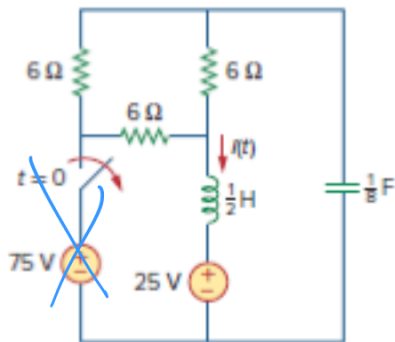


Figure 16.55
For Prob. 16.32.

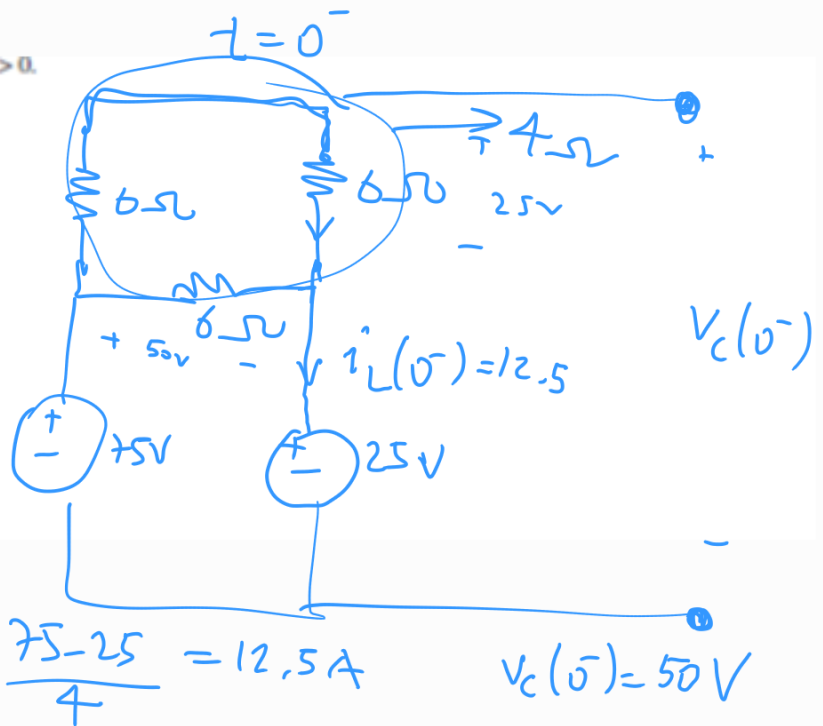


$$\frac{12 \times 6}{18} = 4$$

$$i_L(0^-) = \frac{75 - 25}{4} = 12.5A$$

$$V_C(0^-) = 50V$$

$t > 0$

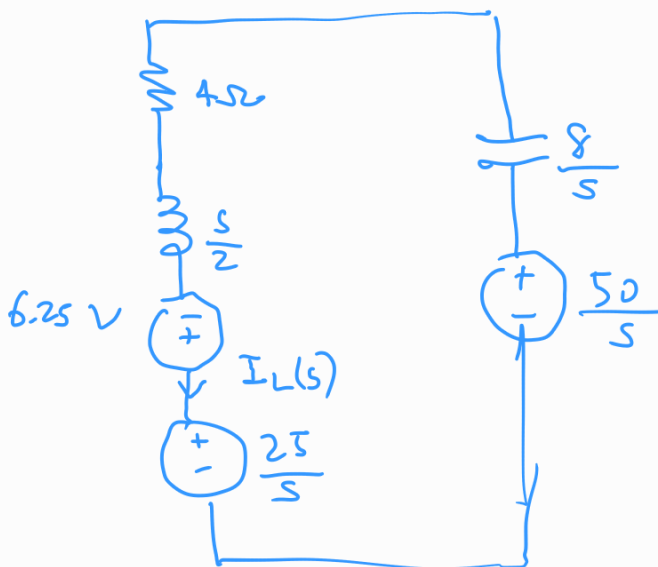

$$\frac{25}{s} + 6.25 = I_L(s) \left(\frac{8}{s} + 4 + \frac{s}{2} \right)$$

$$I_L(s) = \frac{\frac{25}{s} + 6.25}{\frac{8}{s} + 4 + \frac{s}{2}}$$

$$= \frac{25 + 6.25s}{16 + 8s + s^2} = \frac{25 + 6.25s}{s^2 + 8s + 16}$$

$$= \frac{50 + 12.5s}{s^2 + 8s + 16} = \frac{12.5(s + 4)}{(s + 4)^2} = \frac{12.5}{s + 4}$$

$$v_L = L i_L'$$

$$V_L(s) = sL I_L - L i_L(0^-)$$

$$\frac{1}{2} \times 12.5$$

$$i_C = C v_C'$$

$$I_C(s) = sC V_C(s) - C v_C(0^-)$$

$$\frac{I_C(s) + C v_C(0^-)}{sC} = V_C(s)$$

$$\frac{I_C(s)}{sC} + \frac{V_C(0^-)}{s} = V_C(s)$$

$$i_L(t) = 12.5 e^{-4t} u(t)$$

16.49 Find $i_o(t)$ for $t > 0$ in the circuit in Fig. 16.72.


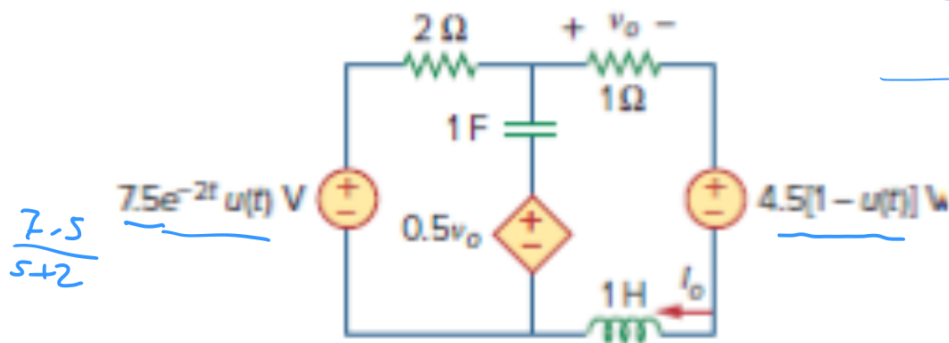


Figure 16.72
For Prob. 16.49.

$t = 0^-$ analysis

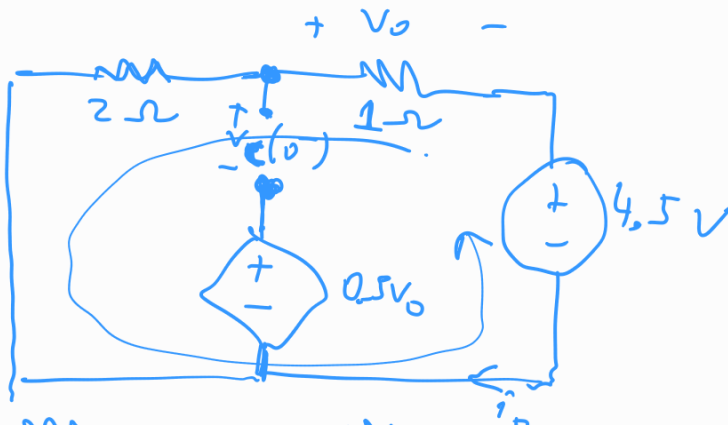


$$i_o = \frac{-4.5}{3} = -1.5A = i_L$$

$$v_o(0^-) = -1.5V$$

$$0.5v_o = -0.75V$$

$$v_c(0^-) = 3 - (-0.75) = 3.75$$

$$v_o = 1 \times i_o$$

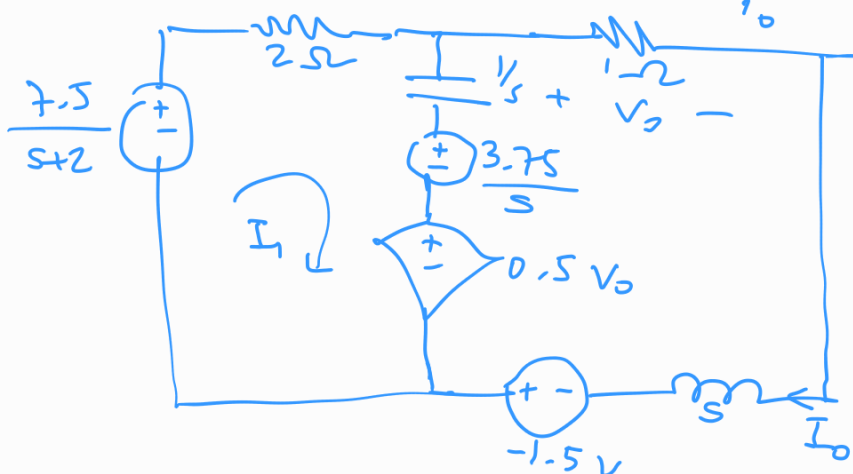

$$-\frac{7.5}{s+2} + 2I_1 + \frac{1}{s}I_1(I_1 - I_o) + \frac{3.75}{s} + 0.5I_o = 0$$

$$sI_o + 1.5 - 0.5I_o = \frac{3.75}{s} + \frac{1}{s}(I_o - I_1) + I_o = 0$$

$$I_o\left(0.5 - \frac{1}{s}\right) + I_1\left(2 + \frac{1}{s}\right) = \frac{7.5}{s+2} - \frac{3.75}{s} \quad (1)$$

$$I_0 \left(s - 0.5 + \frac{1}{s} + 1 \right) + I_1 \left(-\frac{1}{s} \right) = -1.5 + \frac{3.75}{s} \quad (2)$$

16.54 The switch in Fig. 16.77 has been in position 1 for $t < 0$. At $t = 0$, it is moved from position 1 to the top of the capacitor at $t = 0$. Please note that the switch is a make before break switch; it stays in contact with position 1 until it makes contact with the top of the capacitor and then breaks the contact at position 1. Determine $v(t)$.



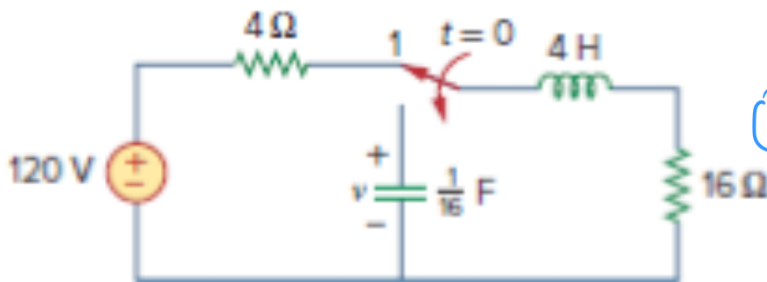


Figure 16.77
For Prob. 16.54.

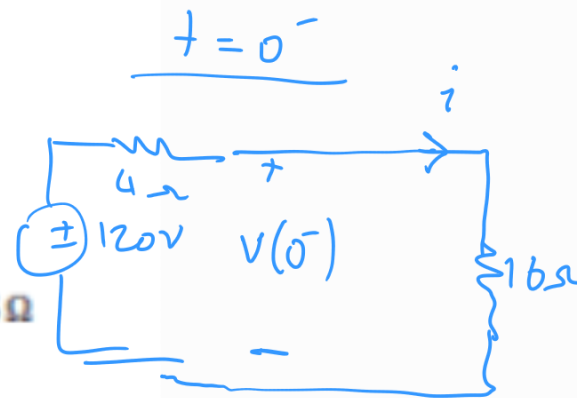

$$v(0^-) = 96 \text{ V}$$

$$i(0^-) = 6 \text{ A}$$

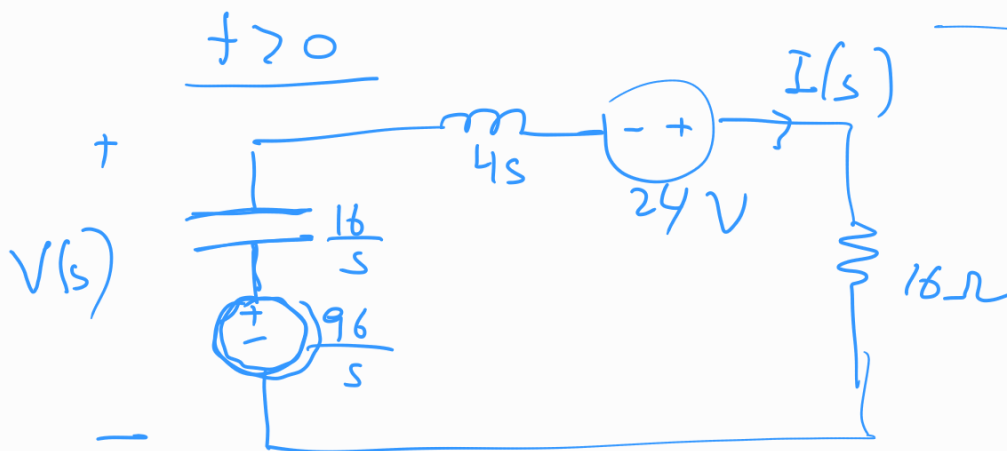

$$-\frac{96}{s} + I(s) \left(\frac{16}{s} + 4s + 16 \right) - 24 = 0$$

$$I(s) = \frac{24 + 96/s}{\frac{16}{s} + 4s + 16}$$

$$= \frac{\frac{96 + 24s}{s}}{\frac{4s^2 + 16s + 16}{s}}$$

$$\frac{24(s+4)}{4(s^2+4s+4)} = \frac{6(s+4)}{(s+2)^2} = \frac{K_1}{(s+2)^2} + \frac{K_2}{s+2}$$

$$V(s) = \frac{-16}{s} I(s) + \frac{96}{s}$$

$$= \frac{-96(s+4)}{s(s+2)^2} + \frac{96}{s}$$

$$= \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{(s+2)^2} + \frac{K_3}{s+2} + \frac{96}{s} = \frac{-96}{s} + \frac{96}{(s+2)^2} + \frac{96}{s+2}$$

$$K_1 = \frac{-96 \times 4}{4} = -96$$

$$K_2 = \frac{-96(2)}{-2} = 96$$

$$K_3 = \frac{d}{ds} \left(\frac{-96(s+4)}{s} \right) \bigg|_{s=-2} = \frac{d}{ds} \left\{ -96 - \frac{96 \times 4}{s} \right\} \bigg|_{s=-2}$$

$$v_o(t) = (96te^{-2t} + 96e^{-2t})u(t)$$

$$\frac{96 \times 4}{s^2} \bigg|_{s=-2} = 96$$

16.71 For the ideal transformer circuit in Fig. 16.94, determine $i_o(t)$.



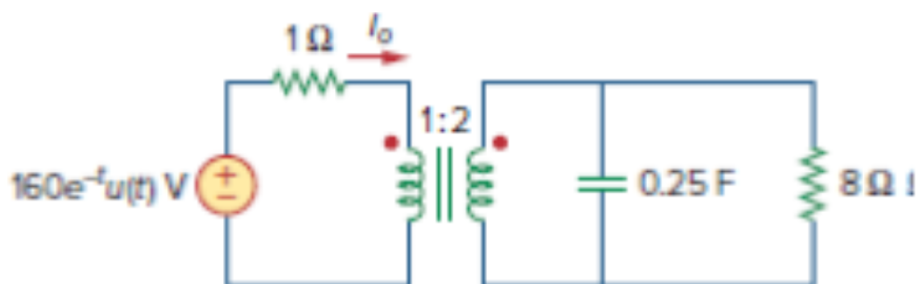


Figure 16.94
For Prob. 16.71.

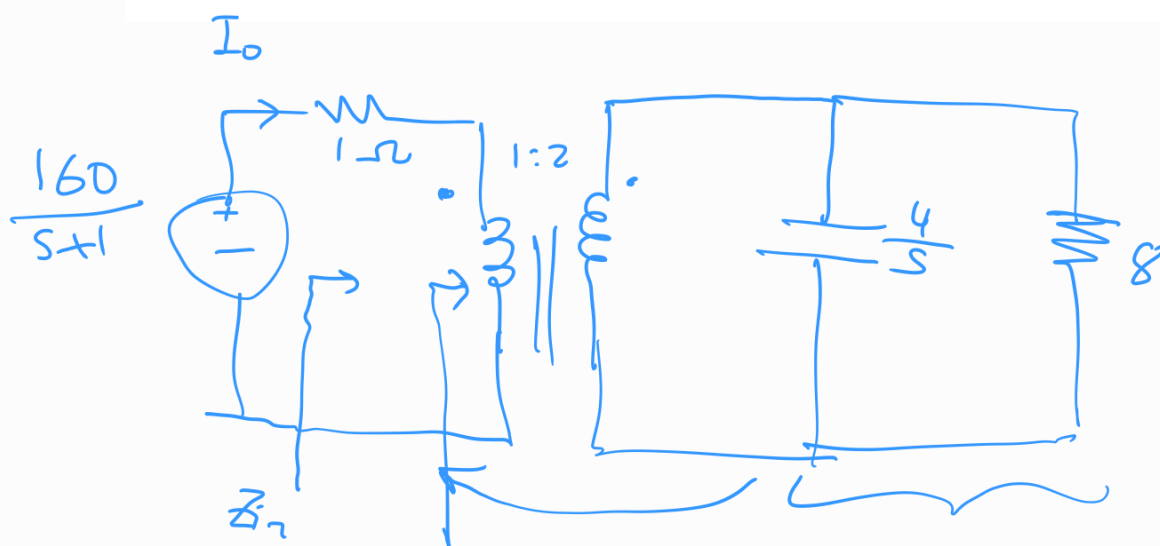
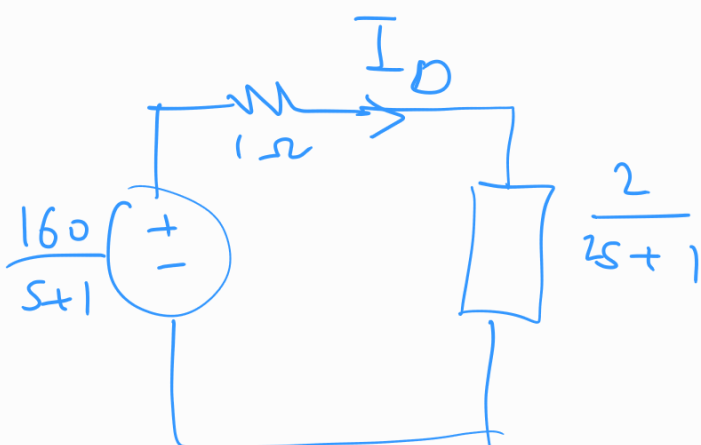
$$\frac{\frac{32}{s}}{\frac{4}{s} + 8} = \frac{\frac{32}{s}}{\frac{4 + 8s}{s}} = \frac{8}{2s + 1}$$



$$\frac{\frac{160}{s+1}}{1 + \frac{2}{2s+1}} = \frac{\frac{160}{s+1}}{\frac{2s+3}{2s+1}} = \frac{160(2s+1)}{(s+1)(2s+3)}$$

$$\frac{80(2s+1)}{(s+1)(s+1.5)} = \frac{K_1}{s+1} + \frac{K_2}{s+1.5}$$



$$K_1 = \frac{80(-1)}{0.5}$$

$$K_2 = \frac{80(-2)}{(-0.5)} = 320$$

$$i_o(t) = (-160e^{-t} + 320e^{-1.5t}) u(t)$$

14.69 Design the filter in Fig. 14.94 to meet the following requirements:

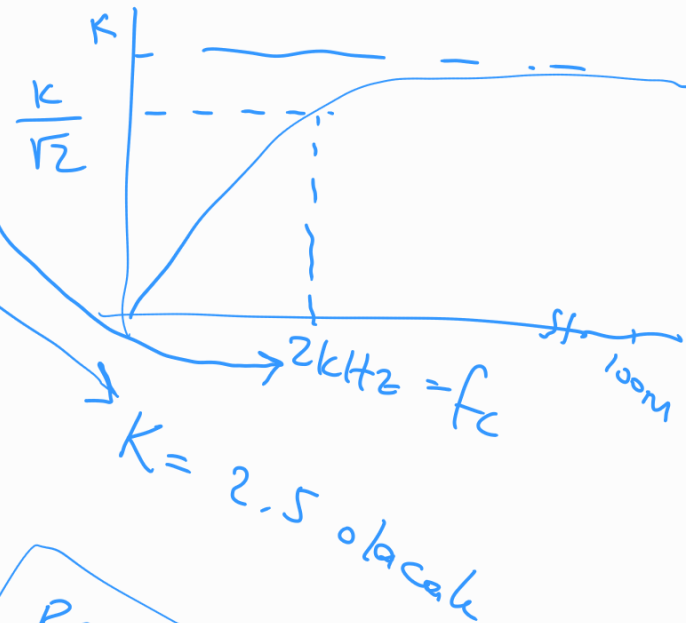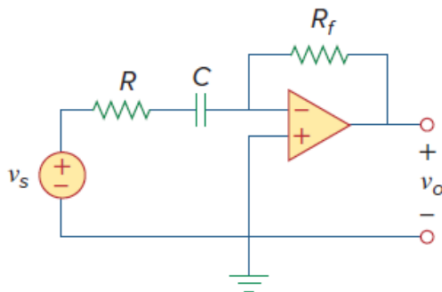- (a) It must attenuate a signal at 2 kHz by 3 dB compared with its value at 10 MHz.
- (b) It must provide a steady-state output of $v_o(t) = 10 \sin(2\pi \times 10^8 t + 180^\circ)$ V for an input $v_s(t) = 4 \sin(2\pi \times 10^8 t)$ V.



$$V_o = -\frac{R_f}{R} V_s$$

$$\frac{V_s - 0}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{-V_o}{R_f}$$

$$\frac{R_f}{R} = 2.5 \text{ o/cake}$$

$$\frac{V_o}{V_s} = H(s) = \frac{-R_f}{R + \frac{1}{sC}} =$$

$$\frac{-R_f sC}{1 + sRC} \rightarrow 1. \text{ degree}$$

$$H(s) = \frac{-\frac{R_f}{R} s}{s + \frac{1}{RC}} \rightarrow \omega_c = 4000\pi$$

$$(1) \quad 4000\pi = \frac{1}{RC}$$

$$R = 2 \text{ k}\Omega \quad \text{desch}$$

$$(2) \quad \frac{R_f}{R} = 2.5$$


$$R_f = 5 \text{ k}\Omega$$

$$C = \frac{1}{4000\pi \times 2000} = 39.8 \text{ nF}$$

14.63 Design an active 1st order HPF with $H(s) = \frac{-100s}{s+10}$ $s = j\omega$
use a 1- μF capacitor.

$$K = 100$$

$$\omega_c = 10 \text{ rad/s}$$

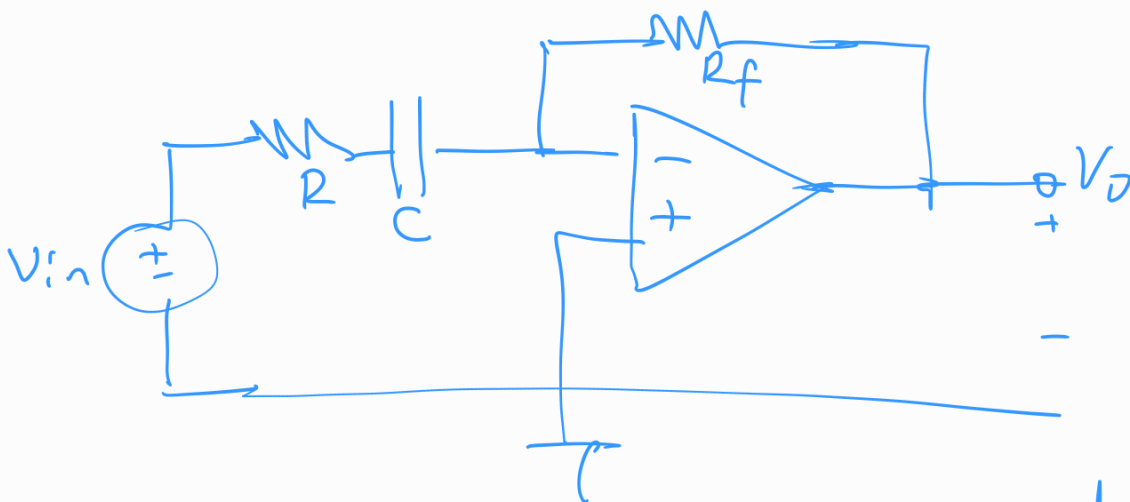

$$\frac{R_f}{R} = 100$$

$$\frac{1}{RC} = 10 \text{ rad/s}$$



$$C = \underline{1} \times 10^{-6} \text{ alırsak}$$

$$R = 10^5 \Omega \text{ olur}$$

$$R_f = 10 \times 10^6 = 10 \text{ M} \Omega \text{ olur.}$$
